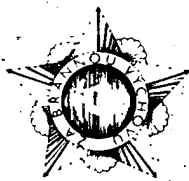


NOSITEL
VYZNAMENÁNÍ
ZA BRANNOU
VÝCHOVU
I. A II. STUPNĚ



ŘADA B PRO KONSTRUKTÉRY

ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ

ROČNÍK XXXIII/1984 ● ● ČÍSLO 3

V TOMTO SEŠITĚ

Cílevědomě s Rezolucí VII. sjezdu	81
APLIKOVANÁ OPTOELEKTRONIKA	
Fyzikální základy optoelektroniky	82
Základní optoelektronické součástky a jejich účinnost	84
Dálková ovládání IČ	85
Přenos zvuku infračerveným zářením	90
Přenos analogového signálu optoelektronickým vazebním členem	91
Základní vlastnosti OVC	91
Příklady zapojení OVC	92
Přehled polovodičových součástek infračerveného spektra	94
Obvody se svítivými diodami	100
LED jako referenční	100
dioda	100
LED na 220 V	101
Univerzálně použitelná dioda	102
Indikátor nulového napětí	103
Indikátor špiček	104
Zkoušeč tranzistorů	105
Indikátory vyladění	106
Univerzální indikátor úrovně	107
A277D a jeho aplikace	108
Dálkové ovládání IČ	
Jednoduchá souprava pro dálkové ovládání	115
Literatura	120

AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA B

Vydává ÚV Svazarmu ve vydavatelském NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 133 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. Jan Klabal, redaktor Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada: J. Ing. J. T. Hyán.
Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, šéfredaktor linka 354, redaktor linka 353, sekretářka linka 355. Roční vydání 6 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 15 Kčs. Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil vydavatelském NAŠE VOJSKO; administrace Vladislavova 26, Praha 1. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí výtiskem PNS, ústřední expedice a dovoz tisku, závod 01, Kaňkova 9, 160 00 Praha 6. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p., závod 08, 160 05 Praha 6, Vlastina ulice č. 889/23.

Za původnost a správnost příspěvku odpovídá autor. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy pouze po 14. hodině. Číslo indexu 46 044.

Toto číslo má vyjít podle plánu 29. 5. 1984

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO

Cílevědomě s Rezolucí VII. sjezdu Svazarmu

Celostátním sjezdem Svazarmu využilo poctivé úsilí, společenská, branná a pracovní aktivita více než miliónu členů této organizace za důstojné splnění úkolů postavených před naší brannou, vlasteneckou organizací sjezdu naší KSČ. Celé předsjezdové období od výročních schůzí až po celostátní sjezd dokumentovalo výrazně pevné odhodlání, vůli a podporu vnitřní a zahraniční politice KSČ, socialistického státu a činnosti Národní fronty.

Práce se závěry sjezdu bude mít úspěch tehdy, když bude všestranně a konkrétně objasněn všem členům a funkcionářům jejich smysl a podstata a budou konkrétně rozpracovány do podmínek práce jednotlivých orgánů a základních organizací a jejich plnění bude v souladu s plány práce. Vracíme se proto k těm pasážím Rezoluce VII. sjezdu Svazarmu, které mají co říci zejména našim oběma odbornostem.

Jak je uvedeno v úvodní části Rezoluce, sjezd ocenil angažovanou brannou a výchovnou činnost funkcionářů, aktivistů a členů, pomoc a podporu, které se dostává Svazarmu od Československé lidové armády, Lidových milicí a složek ministerstva vnitra, národních výborů, od dalších státních, společenských i hospodářských orgánů a organizací i Národní fronty.

Hlavním cílem zůstává i nadále výchova členů Svazarmu v politicky uvědomělé a přesvědčené budovatele a obránce vlasti — socialistické vlastence a internacionalisty. To předpokládá upevňovat jejich socialistické přesvědčení a brannou angažovanost na základě marxisticko-leninského učení a politiky KSČ a zejména:

1. Prohloubit úsilí o získávání členů pro plnění úkolů branné politiky KSČ. Přesvědčivě vysvětlovat smysl a cíle mírových návrhů SSSR a dalších zemí socialistického společenství. Soustavně odhalovat podstatu agresivní, imperialistické politiky USA a zemí NATO a jejich přípravy na válku. Přitom zvyšovat bdělost a připravenost členů k obraně vlasti.

2. Účinnějším politickovýchovným působením posilovat vztah členů k ČSLA, Sovětské armádě a armádám států Varšavské smlouvy, k vojenské službě a vojenskému povolání. Rozhodněji bojovat proti všem netřídním projevům, zvláště v otázkách války a míru.

3. Cílevědomě rozvíjet výchovu k socialistickému vlastenectví a internacionalismu, pěstovat hrdost na příslušnost k socialistickému společenství v čele se Sovětským svazem. Usilovat, aby se politické uvědomění projevovalo v kvalitní práci a připravenosti bránit vlast a socialismus. Výchovu na pokrokových, revolučních a bojových tradicích rozvíjet tak, aby z nich zvláště mládež čerpała morální sílu a přesvědčení příkladně pracovat a žít, uskutěčňovat revoluční odkaz a ideje brannosti. Vhodně při tom spojit působení na vědomí a city s využitím filmů, audiovizuálních pořadů, besed s přímými účastníky bojů proti fašismu, hrdiny socialistické práce, zasloužilými funkcionáři KSČ, Svazarmu, ČSLA, Lidových milicí a podobně.

4. Výrazněji přispívat k šíření vědomostí o vědeckotechnickém rozvoji a jeho třídních souvislostech. Napomáhat propagaci vědeckotechnického pokroku ve vojenství, jeho vlivu na morální, politickou a odbornou připravenost příslušníků ozbrojených sil, na vojenskou výchovu a výcvik, přípravu branců, záloh i obyvatelstva k obraně země. Podporovat tvořivé technické myšlení, zájem o progresivní obory elektroniky a uplatňování vědeckotechnických poznatků v branně technické a branně sportovní činnosti Svazarmu.

Upevňovat vědomí odpovědnosti za efektivní využívání materiálních a finančních prostředků, za správný vztah ke společnému majetku a svěřeným hodnotám. Více působit na dodržování socialistické zákonnosti, prohlubování znalostí právních norem, jejich uskutěčňování zejména v oblasti obrany.

5. Zvyšovat úroveň ideové, pracovní a morální výchovy ve svazarmovských kolektivech. Rozhodněji bojovat proti projevům sobeckosti, maloměřáctví, nadřazenosti, nekázně, neúcty k lidem, ke společenským hodnotám a k práci. Zvyšovat příkladnost, připravenost a výchovné schopnosti vedoucích, cvičitelů a funkcionářů, zejména v práci s mládeží. Přispívat k pochopení a aktivnímu plnění linie VII. sjezdu a usnesení přijímaných orgánů Svazarmu. Pěstovat hrdost na členství ve Svazarmu, rozvíjet vysokou aktivitu, upevňovat kázeň a odpovědnost za plnění úkolů.

6. Rozvíjet osvědčené formy politickovýchovné práce a pohotověji rozšiřovat nové formy, zejména masové politické práce. Pozornost věnovat osobní agitační funkcionářů, branně výchovných pracovníků a pracovníků aparátu Svazarmu. V základních organizacích i ostatních zařízeních věnovat větší péči aktuálnosti, ideovosti a působivosti názorné agitace. Zvyšovat ideový obsah a výchovné zaměření branně sportovních a branně technických soutěží, memoriálů a akcí.

Dbát na soustavné působení základních forem branné propagandy, zejména na vyšší úroveň branné politické přípravy a branné politického školení. Vydávat pro tyto potřeby kvalitnější metodické materiály, názorné pomůcky, prodejné a účelové publikace i filmy.

7. Zvyšovat ideové politické, odborné, organizační a výchovné poslání svazarmovského tisku. V jeho obsahu více objasňovat aktuální otázky války a míru, dávat na ně včas odpovědi a argumenty z vyhraněných pozic politiky KSČ. Šířeji publikovat zkušenosti z plnění úkolů vojenské politiky KSČ, závěrů VII. sjezdu Svazarmu, především ze základních svazarmovských kolektivů, z masového rozvoje zájmové branné činnosti a jednotlivých odborností. Lépe propagovat příkladnou práci, nové metody činnosti a kriticky odhalovat nedostatky, které brání kvalitnější práci Svazarmu.

Cílevědomě propagovat poslání a úkoly ozbrojených sil, náročnost a společenskou závažnost služby v ČSLA a vojenského povolání. Lépe popularizovat zásluhou činnost Svazarmu ve prospěch ČSLA, připravenosti k CO, technického rozvoje ve společnosti a komunistické výchovy mládeže. Poskytovat obsažnější a pohotovější informace o činnosti Svazarmu zejména Rudému právu, Československé tiskové kanceláři, Československé televizi, Čs. rozhlasu, vojenskému tisku a deníkům společenských organizací, podílejících se na branné výchově.

8. Zdokonalit komplexní řízení politickovýchovné práce. Důraz položit na její jasné a konkrétní obsahové zaměření, na volbu správných opatření a forem. Dosahované výsledky politickovýchovné práce v orgánech Svazarmu pravidelně hodnotit, nejlepší zkušenosti zobecňovat a odstraňovat všechny projevy jejího podceňování a formalismu.

Pravidelně připravovat funkcionářský aktiv a branné výchovné pracovníky k masové politické práci, včetně výměny zkušeností.

Zvýšit poradní a iniciativní úlohu

politickovýchovných komisí. Zkvalitňovat obsah i styl jejich práce.

9. Účinněji spojívat politickovýchovnou a brannou činnost Svazarmu s veřejným a politickým životem v místech. Zvyšovat angažovanost a podíl svazarmovců na plnění politických a budovatelských úkolů, a volebních programů NF, v rozvíjení branné výchovy a propagandy na veřejnosti. K této činnosti lépe využívat zastoupení Svazarmu v Národní frontě, poslanců, národních výborů, brigád socialistické práce i spolupráci s kulturní osvětou a společenskými organizacemi.

APLIKOVANÁ OPTOELEKTRONIKA

Ladislav Nohejl

Pod pojmem „Optoelektronika“ rozumíme v současné době výrobu, využití a vyhodnocení elektromagnetického záření v rozsahu nanometrových (optických) vln a jejich přeměnu na elektrický signál. Prvky emitující záření nebo citlivé na světlo pracující v ultrafialovém, infračerveném nebo viditelném rozsahu označujeme jako „optoelektronické součástky“. Optoelektronika je dnes dílčí oblastí informační techniky, je „stará“ asi sto let. Po objevu tranzistorů bylo v padesátých letech využito cílevědomě nežádoucí závislosti diod a tranzistorů na záření a ty byly použity jako přijímače záření. Na počátku šedesátých let byla zvýšená pozornost ve výzkumu věnována zdrojům záření. První sluneční články byly dány do výroby roku 1957 a první křemíkové fotodiody 1959. Po té následovaly LED, segmentovky a tekuté krystaly.

Oblast využití optoelektroniky můžeme v zásadě rozdělit na šest skupin:

1. Měření, kontrola, vyhodnocení, řízení a měření zdrojů světla.
2. Optoelektronické přístroje s nemodulovaným zářením.
3. Optoelektronické přístroje s modulovaným zářením.
4. Optoelektronické přístroje pro alfanumerické displeje.
5. Optoelektronické přístroje pro záznam obrazu.
6. Optoelektronické přístroje pro reprodukci obrazu.

Jak je zřejmé, je optoelektronika velmi rozsáhlým a mnohostranným oborem, proto se dále budeme zabývat jen některými optoelektronickými součástkami a jejich praktickými aplikacemi. Nejprve si uvedeme něco o materiálech pro optoelektroniku, jejich fyzikálních vlastnostech a objasníme si některé základní pojmy z optiky.

Fyzikální základy optoelektroniky

Světlo je elektromagnetické záření. Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 0,38 až 0,78 μm vyvolává v lidském oku vědomí a proto je nazýváme viditelným světlem. Oblast vlnových délek nad 0,78 μm (780 nm) až do 100 μm nazýváme infračerveným zářením. Elektromagnetické záření s vlnovými délkami 10 až 380 nm nazýváme ultrafialovým zářením, které pokračuje až do oblasti rentgenového záření, záření γ a do oblasti kosmického záření. Pod pojmem optické záření však rozumíme jen oblast vlnových délek 10 nm až 0,1 mm, tj. ultrafialové, viditelné a infračervené záření. Ze známého vztahu $\lambda = c/f$, kde f je kmitočet vlnění v THz (10^{12} Hz), $c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$ je rychlost šíření světla ve vakuu (přibližně platí i pro vzduch), můžeme

stanovit kmitočet oblasti viditelného, příp. neviditelného světla. Kmitočtový rozsah viditelného světla je tedy 384 až 800 THz.

Rychlost šíření elektromagnetických vln je závislá na prostředí, kterým se vlny šíří; světlo se ve hmotném prostředí šíří pomaleji než ve vakuu. Bílé (sluneční) světlo je složeno ze spektra barevných světél ležících v oblasti viditelného spektra. Barva světla je podle elektromagnetické teorie dána jeho vlnovou délkou.



Podle kvantové teorie má světlo v prostoru a čase nespojitý charakter. Zářící těleso neemituje světelnou energii spojitě, nýbrž nespojitě po malých dávkách — kvantech. Proto mluvíme o tom, že světelná energie je kvantována. Nejmenší možné množství energie nazýváme elementárním kvantem a kvanta světelné energie nazýváme fotony. Jsou to prostorově soustředěná množství energie elektromagnetického záření, která se pohybují stejnou rychlostí jako světlo v daném prostředí.

Energie fotonů je nepřímo úměrná vlnové délce a udává se v jednotkách eV (elektronvolt). Krajům viditelné oblasti přísluší fotony s energií 3,264 eV (pro vlnovou délku 380 nm) a 1,59 eV (pro vlnovou délku 780 nm). V tab. 1 je přehled vlnových délek, kmitočtů a energií fotonů optického záření. Rozdíl vlnových délek krajů viditelné oblasti odpovídá rozdílu kmitočtů 403 THz a rozdílu energie fotonů 1,67 eV. Na obr. 1 je rozsah spektra záření elmag vln. Energie příslušející změně vlnové délky o 1 μm je rovna 4,2 eV/ μm .

Světlo je druhem energie, kterou můžeme získat přeměnou energie tepelné, elektrické apod. Tělesa, která uskutečňují přeměnu energie, nazýváme zdroji světla (zářiče).

Důležité fyzikální veličiny


Chceme-li dobře rozumět katalogovým údajům, které udávají výrobci optoelektronických prvků, musíme být alespoň zběžně seznámeni se základními jednotkami, které se vztahují k záření. Musíme si ovšem uvědomit, že v optoelektronice se pojednává o záření jednak z viditelného spektra, jednak

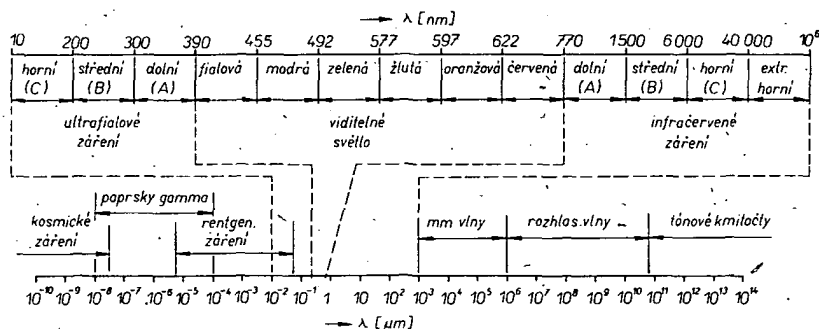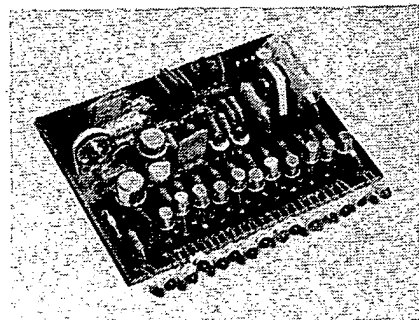

Obr. 1. Spektrum elektromagnetického záření

o záření, na které je lidské oko necitlivé. To je také důvod, proč jednotky používané ve viditelné oblasti spektra se odlišují od jednotek, používaných pro oblast neviditelného spektra záření. Nejprve se budeme zabývat případem, kdy je záření v neviditelné oblasti spektra.

Pro jednoduchost budeme uvažovat, že zdroj záření je možno považovat za bodový zdroj záření. Z tohoto zdroje se šíří zářivá energie W_0 na všechny strany. Zářivá energie procházející nějakou plochou za jednotku času se nazývá zářivý tok touto plochou a označuje se Φ_e (indexem e budeme nadále označovat veličiny, které se vztahují k neviditelné části spektra záření) a měří se ve wattech. Předpokládejme nyní, že máme kouli s poloměrem r , v jejímž středu je umístěn bodový zdroj Z . Na povrchu koule si vytneme libovolnou plošku ΔS . Zářivé paprsky, které vystupují ze zdroje Z a procházejí plochou ΔS vytvářejí kužel, „zářivý kužel“, jehož vrcholem je zdroj Z a základnou je plocha ΔS (obr. 2). Pro

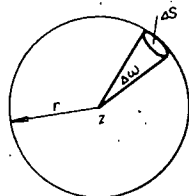

Obr. 2. Plošný řez kuzelem vytatým z koule

další úvahy je nutno si zavést pojem tzv. prostorového úhlu ω . Pokud máme na povrchu koule s poloměrem r vytnutu plochu S , potom prostorovým úhlem ω nazýváme podíl

$$\omega = S/r^2.$$

Bude-li mít koule jednotkový poloměr a bude-li plocha S vrchlíku koule jednotková, obdržíme prostorový úhel, jehož velikost se nazývá jeden steradian (sr). Steradian je jednotkou prostorového úhlu. Protože povrch koule je $4\pi r^2$, je plný prostorový úhel 4π sr.

Nyní již můžeme zavést důležitou veličinu, tzv. zářivost I_e , bodového zdroje ve zvoleném směru, která je určena podílem $\Delta\Phi_e$ zářivého toku, vycházejícího ze zdroje ve zvoleném směru do prostorového úhlu ω a tohoto prostorového úhlu, tedy:

$$I_e = \Delta\Phi_e / \Delta\omega.$$

Jednotkou zářivosti je W/sr , což je výkon emitovaný zářivým zdrojem do jednotkového prostorového úhlu (pro jednoduchost jsme předpokládali, že zářivá energie se ze zdroje šíří ve všech směrech stejně a že se s časem nemění).

Právě tato veličina je vždy uváděna v údajích, které dodává výrobce k infračerveným svítivým diodám. V praxi se tento výkon neudává v jednotkách W/sr , ale v odvozených jednotkách mW/sr .

Další důležitá jednotka je tzv. ozáření (intenzita ozáření) E_e . Je to podíl zářivého toku $\Delta\Phi_e$ dopadajícího na plošku ΔS na povrchu ozařovaného tělesa, a této plošky:

$$E_e = \Delta\Phi_e / \Delta S.$$

Tato veličina charakterizuje velikost zářivé energie (za jednotku času), která dopadá na plošku ΔS . Jednotkou záření je W/m^2 . Číselně je tedy ozáření rovné zářivému toku dopadajícímu na plošnou jednotku ozařovaného tělesa

Tab. 1. Vlnové délky, kmitočty a energie E fotonů optického spektra

Barva—veličina	λ [μm]	f [THz]	E [eV]
Ultrafialová—C	0,1 až 0,28	3000 až 1701	12,4 až 5,43
Ultrafialová—B	0,28 až 0,315	1701 až 857	5,43 až 3,88
Ultrafialová—A	0,315 až 0,38	857 až 789	3,88 až 3,26
Fialová	0,38 až 0,43	789 až 696	3,26 až 2,87
Modrofialová	0,43 až 0,456	712 až 658	2,87 až 2,71
Modrá	0,456 až 0,485	658 až 618	2,71 až 2,56
Zelenomodrá	0,485 až 0,502	618 až 598	2,56 až 2,48
Zelená	0,502 až 0,535	598 až 560	2,48 až 2,32
Žlutozelená	0,535 až 0,577	560 až 520	2,32 až 2,15
Žlutá	0,577 až 0,585	520 až 512	2,15 až 2,12
Oranžovožlutá	0,585 až 0,597	512 až 502	2,12 až 2,08
Oranžová	0,597 až 0,608	502 až 494	2,08 až 2,04
Červenooranžová	0,608 až 0,656	494 až 457	2,04 až 1,89
Červená	0,656 až 0,768	457 až 406	1,89 až 1,61
Infračervená—A	0,768 až 1,4	406 až 214	1,61 až 0,89
Infračervená—B	1,4 až 3,0	214 až 100	0,89 až 0,41
Infračervená—C	3,0 až 1000	100 až 0,3	0,41 až 0,00129

Tab. 2. Typická osvětlení a jas vybraných zdrojů světla

Typ osvětlení	Osvětlení [lx]	Zdroj	Jas [nt]
Přímé osvětlení sluncem v poledne	10^5	Slunce	$2 \cdot 10^9$
Ve slunný den ve stínu stro- mu	10^4	Wolframové vlákno při teplotě 2700 °K	10^7
„Pod mrakem“ venku až	10^3	Bílý papír při slunečním světle	$2,5 \cdot 10^4$
Výborně osvětlená místnost	10^2 až $2 \cdot 10^2$	Zářivka	$6 \cdot 10^3$
Osvětlení k pohodlnému čtení	30	Obloha při malé oblačnosti	$3 \cdot 10^3$
Při úplňku v noci	0,2	Bílý papír při měsíčním osvětlení	0,03

(např. detektoru — přijímače záření). Výše uvedený vztah pro ozáření platí pouze tehdy, je-li ploška ΔS ozářena bodovým zdrojem a kolmá k ose zářivého kužele, v němž na ní dopadá zářivý tok.


Nejsou-li rozměry zdroje záření zanedbatelné proti vzdálenosti, v níž pozorujeme jeho zářivé účinky, musíme na tento zdroj hledět jako na plošný zdroj záření. Pokud si vytneme na povrchu takového zdroje plošku ΔA , která je velmi malá, můžeme ji považovat za bodový zdroj záření a definovat její zářivost stejně jako u bodového zdroje. Potom podíl zářivosti ΔI_e a plošky ΔA plošného zdroje ve zvoleném směru a průmětu této plošky do roviny kolmé ke zvolenému směru se nazývá zář L_e . Pokud zvolený směr je totožný s kolmicí k plošce ΔA (normálou), potom pro zář L_e bude platit:

$$L_e = \Delta I_e / \Delta A.$$

Jednotkou záře je $W/m^2 \cdot sr$.

Plošnými zdroji záření mohou být například infračervené luminiscenční diody s velkým průměrem (8 mm).

Chceme-li charakterizovat zdroj záření ve viditelné oblasti spektra, je situace složitější, neboť vlastnosti zářiče v této oblasti jsou vztaženy ke zrakovému vjemu. A jak je všeobecně známo, lidské oko reaguje na záření různé barvy (různé vlnové délky) s různou citlivostí; infračervené a ultrafialové záření nevyvolává v oku žádný zrakový vjem a to ani při jeho sebevětší intenzitě. Nejcitlivější je lidské oko na zelenožluté světlo s délkou vlny 555 nm. Jediná možnost, jak srovnávat velikosti zářivých toků Φ_e , je srovnání subjektivní. Zářivý tok Φ_v , který charakterizuje zhodnocení výkonu přeneseného zářením běžným lidským okem s ohledem k rozdílné citlivosti na barvy, nazýváme světelným tokem (index v — veličina se týká viditelné části spektra). Na obr. 3 je tzv. poměrná světelná

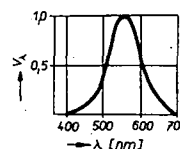

Obr. 3. Pásový energetický diagram

účinnost V_λ . Křivka udává, kolikrát musí být jednobarevný (monochromatický) tok záření s vlnovou délkou λ větší než tok záření s vlnovou délkou 555 nm, na který je lidské oko nejcitlivější. Z této křivky je zřejmé, že tok záření např. o vlnové délce 650 nm (červené světlo) musí být asi desetkrát větší než tok záření o vlnové délce 555 nm (zelenožluté světlo) protékající stejnou plochou, má-li v oku vzniknout tentýž zrakový vjem. Poměrná světelná účinnost umožňuje tedy vyjádřit, jak asi lidské oko zhodnotí zářivý tok, který připadá na obor viditelného záření a má tedy schopnost vzbudit zrakový vjem.

Analogicky jako v případě neviditelného záření zavádíme tzv. svítivost

$$I_v = \Delta\Phi_v / \Delta\omega.$$

Jednotka svítivosti je v soustavě SI základní jednotkou. Nazývá se kandela (značka cd, kandela je rovna svítivosti $1/600\,000\,m^2$ černého tělesa ve směru kolmém na jeho povrch, které má teplotu tuhnutí platiny, 1772 °C při tlaku $1,01325 \cdot 10^5$ Pa).

Jednotka světelného toku lumen (značka lm) je odvozená jednotka, která je určena světelným tokem, který do kužele s prostorovým úhlem 1 steradian vyláá světelný zdroj, jehož svítivost je ve všech směrech rovna 1 kandelu (v katalogových údajích se většinou používají menší jednotky

Tab. 3. Základní veličiny

Neviditelná oblast záření				Viditelná oblast záření			
Veličina	Symbol	Jednotka	Vztahuje se k	Veličina	Jednotka	Symbol	Vztahuje se k
Zářivý tok	Φ_e	W	vysílači	Světelný tok	lm (cd.sr)	Φ	vysílači
Zářivost	I_e	W/sr	vysílači	Svitivost	cd (lm.sr ⁻¹)	I	vysílači
Záře	L_e	W/m ² .sr	vysílači	Jas	nt (cd.m ⁻²)	L	vysílači
Ozáření	E_e	W/m ²	přijímači	Osvětlení	lx (lm.m ⁻²)	E	přijímači

1 mcd = $1 \cdot 10^{-3}$ cd nebo μ cd = $1 \cdot 10^{-6}$ cd.

Osvětlením (intenzitou osvětlení), nazýváme podíl světelného toku $\Delta\Phi$ dopadajícího na plošku ΔS , a této plošky:

$$E_v = \Delta\Phi_v / \Delta S.$$

Osvětlení je číselně rovné světelnému toku, který dopadá na plošnou jednotku osvětlovaného tělesa. Jednotka osvětlení se nazývá lux (značka lx); je to osvětlení, při kterém na plochu 1 m² dopadá rovnoměrně rozložený tok 1 lumen (1 lx = 1 lm.m⁻²).

Další důležitou veličinou je tzv. jas, který charakterizuje svítivost plošného zdroje světla zcela analogickým způsobem, jakým se definovává záře. Jas je definován jako:

$$L_v = \Delta\Phi_v / \Delta A.$$

Tento vztah platí pouze tehdy, je-li zvolený směr, ve kterém zkoumáme účinky světelného toku, totožný s kolmici k plošce ΔA . Jednotkou jasu je 1 nit (značka nt), což je jas plošného zdroje, jehož plocha má kolmou svítivost rovnou 1 kandeled (1 nt = cd.m⁻²). Jas je vlastností především svítivých diod, které emitují světlo ve viditelné oblasti záření a které mají buď velký průměr (8 mm), nebo jsou difúzní; tj. emitují světlo celým povrchem, a světelných displejů. Abychom získali základní představu o jednotkách osvětlení a jasu, jsou v tab. 2 typická osvětlení a jas některých zdrojů. Těm čtenářům, kteří mají zájem o přesnější a hlubší poznatky týkající se základních veličin, je možno doporučit ke studiu příručku: Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL a Alfa: Praha, Bratislava 1981.

Nejdůležitější veličiny můžeme rozdělit podle dvou kategorií, jednak podle toho, zda se jedná o záření v neviditelné nebo viditelné části zářivého spektra a jednak podle toho, zda charakterizují vyzařovaný výkon zdroje nebo dopadající zářivou (světelnou) energii na povrchu detektoru (přijímače) — tab. 3.

Základní optoelektronické součástky a jejich účinnost

Nejpoužívanějšími optoelektronickými součástkami, s nimiž se můžeme setkat v amatérské praxi, jsou luminiscenční dioda a fotodiody (fototranzistor).

Funkce luminiscenční (svítivé) diody je založena na jevu, který je charakterizován uvolňováním fotonů z přechodu polovodiče, kterým prochází proud. Uvolňování fotonů znamená vznik záření.

Funkce fotodiody je založena na obráceném jevu — fotony dopadající na polovodičový přechod vyvolávají elektrické napětí.

V souvislosti s činností těchto diod se často hovoří o jejich účinnosti (výtěžku).

Kvantový výtěžek záření luminiscenční diody je dán poměrem počtu fotonů vzniklých v dané spektrální oblasti vlivem průchodu nositelů proudu přechodem p-n k počtu těchto nosičů. Jestliže se v této definici kvantového výtěžku rozumí pod počtem fotonů plný počet fotonů, jedná se o definici tzv. vnitřního kvantového výtěžku. S proudovou hustotou roste i počet emitovaných fotonů n_i za sekundu, avšak účinnost se zvětšovat nemusí, protože n_i závisí nejen na proudu diodou, ale i na mnoha dalších činitelích a to materiálových, technologických, fyzikálních a na účinnosti injekce menšinových nosičů (od účinnosti procesu zářivé rekombinace) apod. Dnes jsou světelné účinnosti asi až 1,15 %. Měření na konkrétních výrobcích ukazuje, že kvantový výtěžek záření (účinnost) je nelineární funkcí I , jejíž průběh je uváděn v katalogích.

Pokud se rozumí pod počtem fotonů počet fotonů vystupujících z krystalu, jedná se o definici tzv. vnějšího kvantového výtěžku. V důsledku ztrát záření bude vnější kvantová účinnost vždy menší než vnitřní kvantová účinnost. Vnější kvantová účinnost (výtěžek záření) je definována poměrem užitečného optického výkonu, vyzařovaného do okolí součástky, ku vstupnímu příkonu P a je závislá především na vnitřní kvantové účinnosti (a to přímo úměrně); geometrii a na vlastní optické soustavě (tvaru povrchu, indexu lomu, tloušťce lámacího prostředí), na konstrukci a na poloze pracovního krystalu. Největší účinnost v současné době mají diody GaAs pólované v propustném směru; což lze zdůvodnit velkou účinností vstřikování minoritních nosičů při polarizaci v propustném směru.

Podobně jako v případě luminiscenční diody můžeme definovat proudový kvantový výtěžek fotodiody: Proudový kvantový výtěžek fotodiody je dán poměrem počtu uvolněných elektronů v důsledku dopadu fotonů na fotokatodu k počtu těchto fotonů.


Pokud by se někdo chtěl podrobněji seznámit s fyzikou optoelektronických součástek, doporučuji knihu ing. RNDr. Pavla Mihálka „Optoelektronika“, která vyšla ve slovenském vydavatelství Alfa.

Aplikace infračervených diod při přenosu signálu


Pro investiční i spotřební elektroniku lze s výhodou použít jednopovelové dálkové ovládání s infračervenými diodami. Dále popisovaný obvod vysílače a přijímače se vyznačuje těmito vlastnostmi: malým počtem vnějších součástek, snadnou stavbou, nemá žádné cívký, je odolný proti přebuzení světlem, má dosah 15 m bez čočky a 40 m s předřazenou čočkou, napájecí napětí pro vysílače i přijímače je 9 V, má malý odběr proudu, takže je možné vyslat přes milión povelů, přijímač má dva proudové výstupy, které jsou každým povelům přepínány, má kontrolu sepnutí a signalizaci stavu přijímače červenou nebo zelenou LED. Infračervený signál je tvořen impulsy 20 kHz s délkou trvání 1 ms. Aby byla zvětšena odolnost proti nadměrnému osvětlení, je v přijímači použit integrační obvod, takže teprve po sérii vstupních impulsů vznikne impuls pro řízení klopného obvodu.

Na obr. 4 je zapojení jednoduchého vysílače infračerveného (dále IČ) dálkového ovládání. Oscilátor ze dvou hradel NAND-CMOS (hradla C, D) kmitá asi na 20 kHz, pokud je na výstupu hradla B úroveň H. Po stlačení tlačítka T1 bude na vstupu hradla A úroveň H a ta se objeví i na výstupu hradla B, takže oscilátor může kmitat. Po uplynutí doby, určené převážně časovou konstantou $t_1 = R_1 C_1$, napětí na vstupu hradla A se zmenší pod prahovou úroveň, takže hradla A a B mění svůj logický stav, čímž je kmitání přerušeno. Doba t_1 je navržena tak, aby impuls trval 1 ms. Kondenzátor C_2 potlačuje zákmity tlačítka. Během kmitání vede tranzistor BC875 (Darlington) periodicky, takže přes diody IČ teče špičkový proud asi 1 A. Energie je během této doby získávána z elektrolytického kondenzátoru C_4 , na němž se napětí zmenšuje asi o 1 V. Pro jeden povel je potřebný náboj asi 0,5 mAs. Při kapacitě baterie 200 mAh můžeme tedy vyslat přes milión povelů. Spotřeba při neseprnutém tlačítku T1 je vzhledem k obvodům CMOS velmi malá. Ve vysílači můžeme použít jen jednu diodu IČ, když zbylé dvě nahradíme odporem 2 Ω . Jedna dioda plně stačí, použijeme-li předřadnou čočku, kterou je paprsek z jedné diody dokonale soustředěn.

Na obr. 5 je zapojení přijímače. Fotodiody BP104 s integrovaným filtrem IČ tvoří spolu s rezistorem R_1 dělič napětí, který je nastaven tak, že při běžném osvětlení úbytek napětí na něm neovlivňuje pracovní bod diody. Odpor rezistoru R_1 má být co největší, neboť

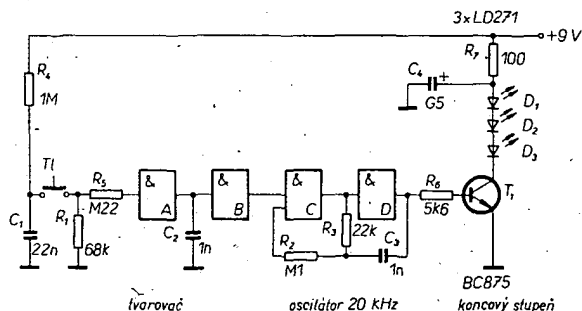

Obr. 4. Jednopovelový vysílač IČ

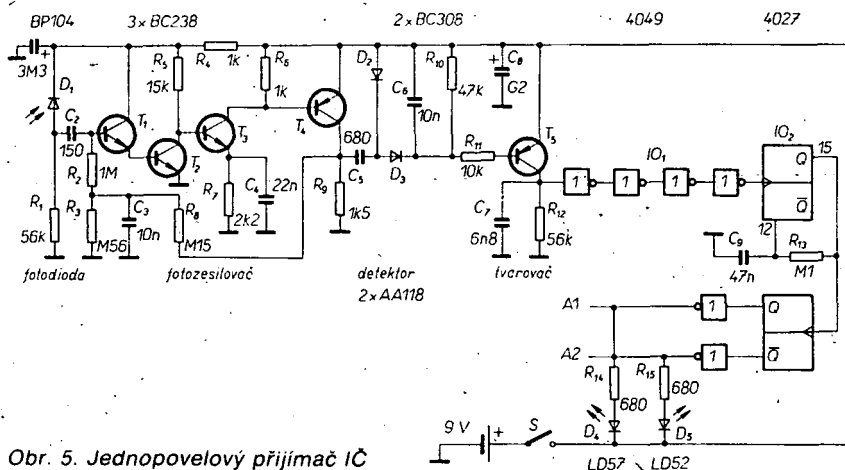


Obr. 5. Jednopovelový přijímač IČ

zesílení je mu přímo úměrné. Následující zesilovač T_1 , T_2 má velký vstupní odpor, malý přenos na vstup a zesílení asi 100. Komplementární dvojice T_3 , T_4 tvoří stabilní zesilovač se zesílením asi 100. Stejnoseměrný pracovní bod všech čtyř tranzistorů je stabilizován zpětnou vazbou přes R_8 . Pracovní bod se nastává takto: Báze tranzistoru T_1 musí mít dvojnásobné napětí přechodu báze-emitor, tedy asi 1,4 V. Poměrem R_8 ku R_3 je nastaveno klidové stejnosměrné napětí na kolektoru T_4 , asi 1,8 V. Na R_6 vznikne úbytek asi 0,7 V měřeno oproti +9 V, takže přes T_3 teče proud asi 0,7 mA. Na R_7 vznikne úbytek 1,5 V. Napětí na bázi T_3 musí být o 0,7 V větší, tj. 2,2 V, takže kolektorový proud T_2 bude asi 0,4 mA. Vstupní signál na kolektoru T_4 je zesílen asi 10 000krát a je přes kondenzátor C_5 veden na usměrňovač D_3 , D_2 . Při každém impulsu se nabíjí kondenzátor C_6 , amplituda napětí na výstupu T_5 je závislá na poměru $C_5:C_6$. Integrovaným obvodem C_5 , C_6 , D_3 , D_2 , R_{10} je zajištěno, že krátkodobé rušivé impulsy budou potlačeny. Objeví-li se na vstupu série impulsů, začne přijímač pracovat. Impulsy delší než 1 ms nepůsobí rušivě, neboť se kondenzátor C_6 vybije přes

rezistor R_{10} . Protože hrana impulsu na výstupu tranzistoru T_5 není dostatečně strmá, je na výstup T_5 připojeno několik hradel NAND, pracujících jako tvorovač, takže pro monostabilní klopný obvod dostaneme „čisté“ spouštěcí impulsy. Použitý obvod 4027 je dvojitý klopný obvod J-K, jehož první polovina je zapojena jako čítač klopný obvod (vstupy J a K jsou na úrovni H). V klidovém stavu je na výstupu Q úroveň L. Po příchodu kladné hrany na hodinový vstup 13 přepoklopí se výstup Q na úroveň H. Současně se dobíjí kondenzátor C_9 přes R_{13} , čímž bude asi po 3 ms překročena prahová úroveň na vstupu nulování (vývod 12) a klopný obvod se přepoklopí zpět. Tím vznikne strmý impuls pro druhý klopný obvod. Ten mění po každé přijaté sérii impulsů svůj stav. Následující budič CMOS slouží k napájení diod LED. Potřebujeme-li větší výstupní proud, lze budič CMOS nahradit tranzistorem. Diody LED slouží jako indikátory zapnutí a stavu.

Na obr. 6 je zapojení vysíláče, který spolu s přijímačem z obr. 7 tvoří tzv. světelnou schránku. Dosah tohoto systému je závislý kromě jiného na tom, v jaké míře je schopen přijímač odlišit signál IČ z vysíláče od ostatních rušivých signálů IČ. Dosah lze zvětšit použitím modulovaného světelného signálu. Přijímač je řízen modulací nebo impulsy. Citlivost roste se selektivitou přijímače; pro vysíláč platí, že modulační kmitočet musí být co nejstabilnější. Aby bylo dosaženo co největší stability, je nutné použít oscilátor LC; u vysíláče na obr. 6 byl použit Franklinův oscilátor. Dioda D_2 (IČ) je buzena přímo z oscilátoru. Dioda D_1 zlepšuje podstatně stabilitu oscilátoru. Bude-li napětí na kmitavém obvodu větší než napětí napájecí, zabrání D_1 přepólování tranzistoru T_1 a zvětší se útlum obvodu. Modulační kmitočet lze měnit v rozsahu 23,7 kHz až 25,9 kHz kondenzátorem

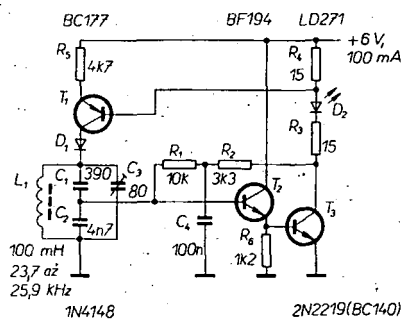

Obr. 6. Vysíláč světelné schránky

C_3 . Doporučený typ diody IČ je LD271, je však možné použít i jiné typy. Maximálního výkonu je dosaženo, je-li R_3 nastaven tak, aby přes něj tekla proud 105 mA; dioda IČ pak pracuje na hranici povolené zatížitelnosti. Výkon lze zvětšit zapojením několika diod IČ do série; proud přes R_3 je rovněž nastaven na 105 mA. Při použití více než dvou do série zapojených diod je nutné zvětšit napájecí napětí o 1,5 V na každou diodu.


Na obr. 7 je zapojení přijímače světelné schránky. Již v předchozím odstavci bylo řečeno, že přijímač musí mít co největší selektivitu. Přijímač má šířku pásma asi 100 Hz (při přijímaném kmitočtu 24 kHz), které je dosaženo zapojením zpětné vazby. Tranzistory T_1 a T_2 jsou zapojeny jako kaskádový zesilovač se zpětnou vazbou. Po zesílení tranzistory T_3 a T_4 je signál usměrňován; tranzistor T_5 , T_6 a T_7 umožňují připojit relé, jehož kontakty mohou ovládat další obvody. Šířku pásma přijímače nelze podstatně zmenšit, neboť kapacita fotodiody D_1 je závislá na přiváděném světle. Vstupní obvod je více či méně rozladován okolním světlem.

Obvody světelné schránky nastavujeme tak, že nejprve zjistíme odběr proudu vysíláčem (50 až 105 mA); kapacitní trimr C_3 ve vysíláči nastavíme do střední polohy a poté vysíláč vypneme. Potenciometry v přijímači nastavíme tak, aby běžec P_1 byl u R_8 a běžec P_2 u R_{15} ; dioda D_4 se rozsvítí, když bude kmitat vstupní stupeň. P_2 pak nastavíme do polohy, kdy ještě LED bude sotva viditelně svítit. Poté otáčíme běžcem P_1 , až LED právě zhasne. Pak zapneme vysíláč a pomalu zvětšujeme vzdálenost mezi vysíláčem a přijímačem, dokud LED nezačne pokmitávat. Trimr C_1 v přijímači nastavíme tak, aby LED plynule svítila. Vzdálenost nadále zvětšujeme a opět doladujeme C_1 . Pokud nedosáhneme výrazného maxima, musíme změnou C_3 ve vysíláči přizpůsobit vysílání kmitočtu kmitočtu přijímanému. Nakonec nastavíme P_1 podle požadované citlivosti přijímače.


Napětí pro vysíláč i přijímač musí být stabilizované. Vzdálenost mezi vysíláčem s diodou IČ a přijímačem s fotodiódou BPW34 musí být minimálně 10 m bez použití optiky a filtru IČ.

Dálková ovládání IČ

V budoucnu budou pro dálkové ovládání TVP a rozhlasových přijímačů v ČSSR používány dva typy dálkového ovládání: první typ vychází ze systému IR-60 fy Siemens, který umožňuje přenést až 120 povelů. Vysíláč je sestaven z klávesnice pro zadávání povelů, které

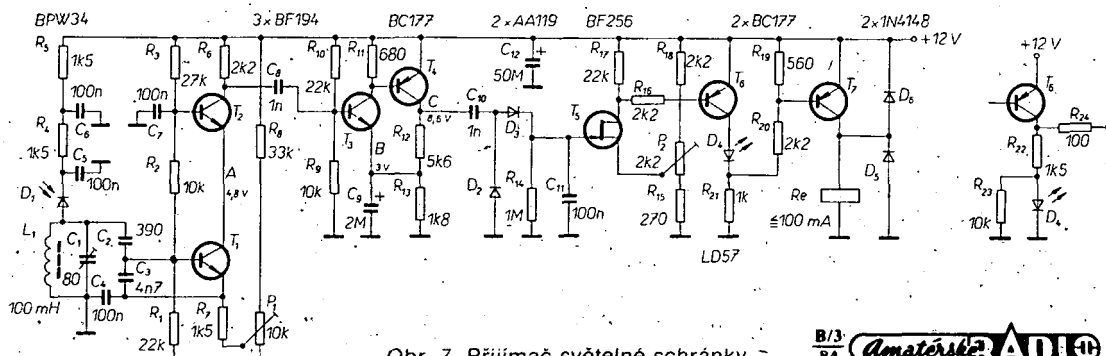

Obr. 7. Přijímač světelné schránky

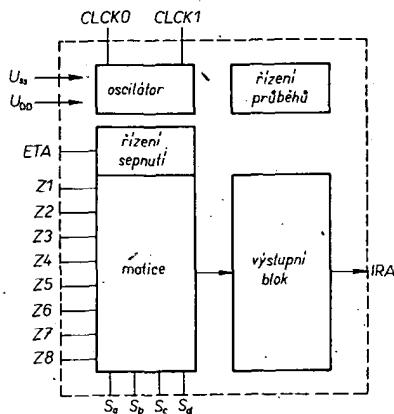

Obr. 8. Blokové zapojení SAB3210

jsou kódovacím obvodem SAB3210, umožňujícím kódovat až 60 povelů, převedeny na impulsně modulovaný signál, kterým se přes výkonový stupeň moduluje záření IC diody GaAs LD 271.

Zapojení kódovacího obvodu SAB3210 je na obr. 8. Obvod je sestaven z obvodu matice, obvodu řízení sepnutí, oscilátoru, obvodu řízení průběhu a výstupního bloku. Obvod matice, tvořený osmi řádky (Z1 až Z8) a čtyřmi sloupci (S_a až S_d) kontroluje stav klávesnice, kterou jsou povely zadávány. Stlačením jednoho ze 60 tlačítek se zvolí příslušný vstup daného sloupce a řádku. Přes obvod řízení sepnutí a vnější tranzistor se uvede v činnost celý kódovací obvod SAB3210. Řízené sepnutí probíhá takto: v klidovém stavu jsou výstupy hradel v obvodu řízení sepnutí propojeny přes R_2 (obr. 10) na napájecí napětí. Vstupy těchto hradel jsou spojeny se vstupy řádků a sloupců. Změna stavu řádku a sloupce (zadáním povelu) vyvolá v obvodu řízení sepnutí řídicí signál ETA, kterým se otevře připojený tranzistor, který připojí napájecí napětí U_{DD} na SAB3210. Tím se dosáhne, že klidový odběr proudu bude jen 5 μA .

V nejjednodušší verzi je IO schopný zpracovat 32 povelů. Využijeme-li některých tlačítek pro dva povely a přidáme-li 14 diod, lze počet povelů rozšířit až na šedesát. Zapojení pro tento případ je na obr. 9. Pro každé další čtyři povely potřebujeme čtyři jednoduchá tlačítka a dvě diody, které


propojují příslušné tlačítko s daným řádkem a s řádkem 8. Toto rozšíření je umožněno speciálním zapojením matice v SAB3210 a to dvojkombinací řádků. Dvojkombinace řádků může být brána buď jako „přímý“ řádek nebo jako řádek sdružený. Sedm sdružených řádků spolu se čtyřmi sloupci dává 28 nových povelů. Při připojení napětí U_{DD} na obvod začne kmitat vnitřní oscilátor. Kmitočet oscilátoru je určen vnějším obvodem LC.

Po skončení doby zákmitu kontaktu tlačítka se vnitřní matice v IO začne „dotazovat“ na stav sloupců. Jsou-li dotázány všechny čtyři sloupce, je učiněn dotaz na to, s kterými řádky jsou propojeny. Zakódovaný stav matice se sériově přes sedmistupňový posuvný registr spolu se signálem polovičního kmitočtu ($f_{osc} = 62,5 \text{ kHz}$) a střídou 1:4 přeneše na výstup IRA a přes koncový stupeň na diodu IC. Před každou šestibitovou informací je zařazen tzv. startovací bit, jehož logický stav může být ve výrobě nastaven maskou. Tím je např. umožněno rozlišit 60 povelů pro televizní nebo 60 povelů pro rozhlasový přijímač. Také je možné jedním kódem ovládat několik přístrojů, pokud se kmitočet nosné nebo oscilátoru liší alespoň o 50 %. Dále je možné dva za sebou následující povely rozlišit nejen časově, ale i vhodným uspořádáním kódu. Toho lze dosáhnout speciálním


povelovým kódem, který je vždy vyslán po „puštění“ tlačítka na vysílaci dálkového ovládání. Tento „62.“ povel je kombinací HHH HHH. Teprve po něm přejde vysíláč do klidového stavu. Toto rozlišení je nutné zejména při použití desítkové klávesnice, např. při volbě kanálů v přístrojích s kmitočtovou syntézou, při volbě stránky Teletextu při programování hodin apod.

Běžný opakovací cyklus povelu je asi 125 ms a slouží zároveň jako hodiny pro analogovou paměť přijímače (dekodéru). Periodickým krátkodobým propojováním sloupců matice vysíláče lze tento cyklus zkrátit na 30 ms. Při trvalém propojení sloupců nedostaneme na výstupu IRA IO žádný modulační signál. Tímto způsobem nebo pomocí spínacího tranzistoru je možné synchronně ovládat několik vysíláčů, takže zadávané povely je možné řadit za sebou. Toho lze využít např. při televizních hrách s několika hráči, nebo při ovládání několika přístrojů jak spotřební, tak i investiční elektroniky. Na obr. 10 je zapojení vysíláče dálkového ovládání pro 32 povelů.


Řadu dalších aplikací umožňuje spojení několika IO SAB 3210 do multiplexního provozu. Na obr. 11 je příklad zapojení dvou IO SAB3210 v multiplexním provozu. V klidovém stavu jsou oba IO odpojeny od napájecího napětí. Oba obvody mají společný oscilátor a

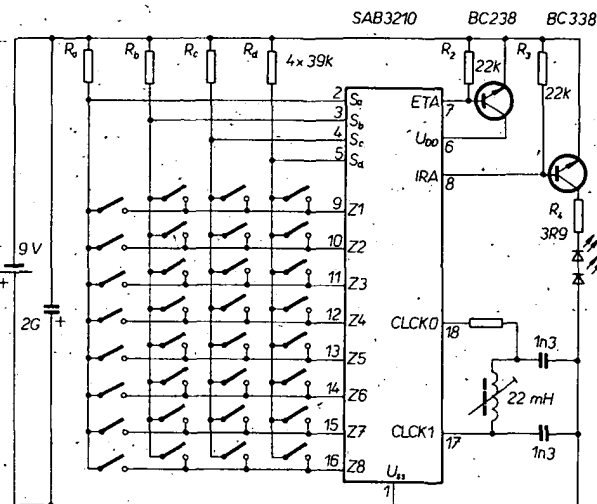

Obr. 10. Zapojení vysíláče s periferiemi

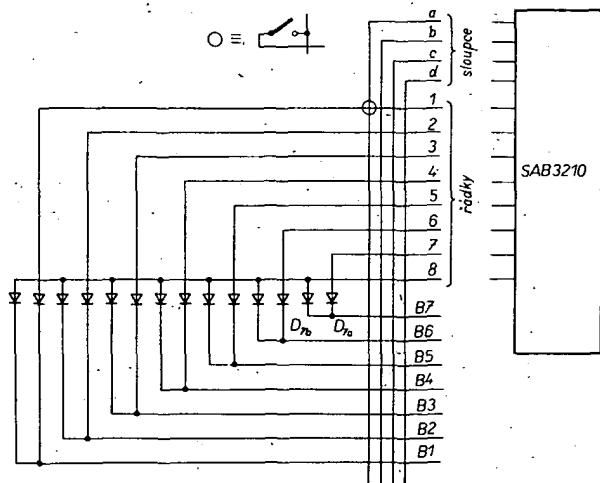

Obr. 9. Rozšíření matice u SAB3210

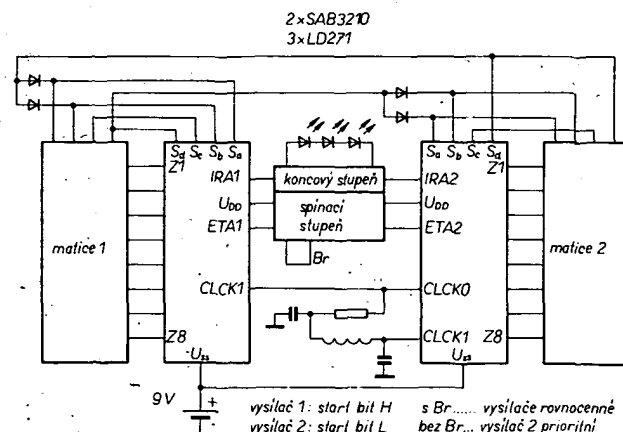

Obr. 11. Zapojení vysíláčů IC v multiplexním provozu

jejich vývody 17 jsou spolu galvanicky propojeny. Bude-li zadán povel jednou z obou klávesnic, připojí se oba IO. Vyslání bude jen povel přes vysílač, jehož klávesnice byla stisknuta. V případě, že byl vyslán povel z obou klávesnic, bude kódované slovo vysláno časově po sobě. Vysílače se připojují přes tranzistor BC238, který je ovládán povely z ETAL a ETALII. Jsou-li oba IO připojeny do báze tranzistoru přes 15 k Ω budou mít stejnou prioritu. Je-li spínací tranzistor připojen jen na obvod II, pracuje obvod II přednostně před obvodem I, neboť oscilátor obvodu I má předstih půl periody hodin. Signály z obvodů I a II lze časově rozlišit tím, že se SAB3210 při současném krátkodobém připojení úrovně H na sloupce S_a a S_b nastaví do výchozí polohy. Vodič S_a obvodu I je spojen přes dvě diody se sloupci S_a a S_b obvodu II. Tím se zpozdí kódované slovo z obvodu II o 20 ms oproti kódovanému slovu z obvodu I. Podle toho pracují-li obvody I a II se stejným nebo rozdílným startovacím bitem, musíme použít buď dva přijímače SAB3209 nebo jeden přijímač SAB3271.

Pro dekódování povelů z vysílače je nutno použít přijímač (dekodér) SAB3209, jehož vnitřní zapojení je na obr. 12. Přijímač dálkového ovládání zpracovává sedmibitové povely, které vybírá z modulované nosné 31,25 kHz. V SAB3209 vznikají dva druhy povelů: v první skupině jsou povely pro změnu programu nebo pro řízení ladění a ve druhé skupině pro analogové funkce a ostatní spínání.

Z 64 povelů jich vysílačem může být vysláno 60, z nichž je zpracováno vnitřně 32.

Dekodér SAB3209 zpracovává v první skupině povely pro 16 programů, které jsou v dvojkovém kódu. Dvojkový kód můžeme vyvolat staticky na výstupech PRGA, PRGB, PRGC a PRGD. Příslušné paměťové klopné obvody mohou být nastaveny signály přivedenými na vstup. Při každé změně programu je na výstupu D/A převodníku hlasitosti úroveň L, čímž jsou potlačeny rušivé šumy při změně programu. Doba potlačení rušivých šumů může být prodloužena až na 0,5 s kondenzátorem, připojeným na vývod PC. Kladný impuls na PC vznikne při každé změně programu nebo při připojení napájecího napětí. Výstup PC může pracovat i jako vstup. Krátkodobým připojením kladného napětí na PC se čítač programu posune o jeden krok dopředu. Vně připojený kondenzátor potlačuje zákrmy tlačítka.


Ve druhé skupině povelů jsou povely „Hlasitost \pm “, „Jas \pm “, „Kontrast \pm “, „Barva \pm “, které jsou zpracovány v

SAB3209. Příslušné analogové úrovně jsou odebírány ve tvaru pravouhlého napětí 1 kHz na výstupech ANAL1, ANAL2, ANAL3 a ANAL4. Analogová hodnota vznikne integrací obvodu RC připojenými na tyto výstupy — potřebné stejnosměrné napětí je úměrně napětí schodovitého průběhu. Maximální počet „schodů“ na každém z uvedených výstupů je 64. Vnitřním komparátorem je výstup pro hlasitost nastaven na L, je-li překlopen klopný obvod Q_T a IO je ve stavu „standby“ (čekej), nebo bude-li na vývodu PC úroveň H. Klopný obvod Q_T bude vynulován povellem L při „standby“, nebo povellem programu, nebo povellem „normování“.

Klopný obvod „standby“ rozlišuje tyto „spínací“ funkce:

- volbu programu 1 až 16 dálkovým ovládáním,
- volbu programu povely +PRG a PRG kruhovým čítačem,
- povel „Zapni“,
- volbu dvou rezervních povelů,
- vnější nastavení tohoto klopného obvodu úrovní L na výstupu SB.

Informace o spínacích funkcích jsou zapamatovány klopným obvodem „standby“, obvod lze vynulovat povellem „standby“. Při přerušení napájecího napětí (výpadek sítě) je obvod automaticky vynulován do stavu „standby“. Výstup „standby“ funguje při zápisu do paměti programu jako vstup; tím lze nastavit klopný obvod pro připojení sítě a to krátkodobým spojením kontaktu, ovládaného síťovým

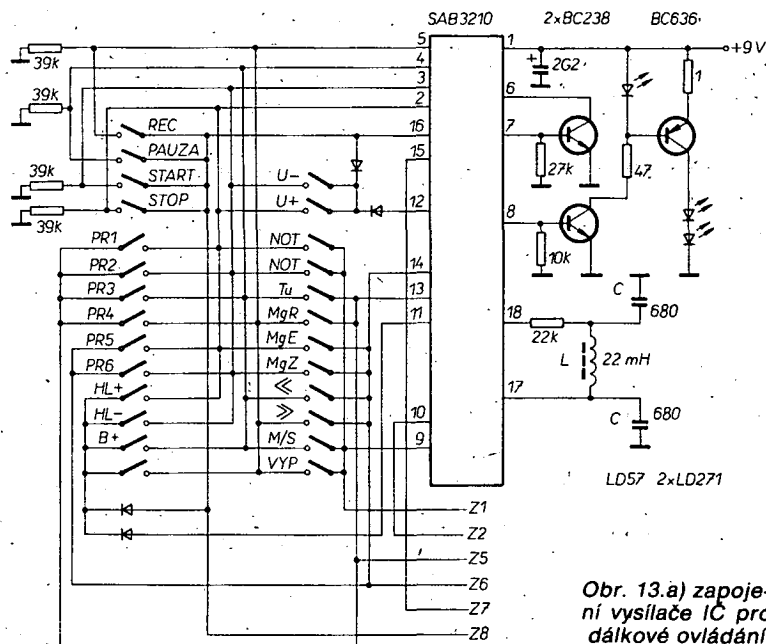

Obr. 13.a) zapojení vysílače IC pro dálkové ovládání

spínačem, se zemí. PŘes budicí tranzistor je řízeno buď relé nebo tyristor (nebo triak), přes něž se např. připojuje výkonová část přístroje (rozklady u TVP).

Kromě těchto funkcí jsou k dispozici ještě dva rezervní výstupy, které jsou řízeny dalším klopným obvodem. Při každém stlačení tlačítka na vysílači, mění tyto výstupy svůj stav ve stav inverzní. Přednostní úroveň na výstupu RSV1 je H a na výstupu RSV2 L, ty se automaticky nastaví po připojení napájecího napětí. Stejně úrovně jsou na výstupech i při stavu „standby“ a při normování. Obě funkce je možno libovolně využít.

U dálkového ovládání je mezi fotodiodou a dekodér SAB3209 zapojen předzesilovač s TDA4050.

Dálkové ovládání zařízení hi-fi


Na obr. 13 je zapojení vysílače, jímž lze dálkově ovládat:

- tuner — 6 předvolených stanic,
- tuner — přepínání mono/stereo,
- zesilovač — přepínání nf zdrojů signálu,
- zesilovač — propojení tuner-magnetofon,
- zesilovač — regulace hlasitosti, hloubek, výšek a jejich normování,
- magnetofon — zapnutí/vypnutí,
- magnetofon — start,
- magnetofon — stop,
- magnetofon — mezera,
- magnetofon — záznam.


Aby mohl být magnetofon dálkově ovládan, musí mít odpovídající mechaniku.

Na obr. 13a je zapojení vysílače soupravy dálkového ovládání. Po spojení příslušného řádku a sloupce se na vývodu 8 SAB3210 objeví kódovaná informace, která přes řídicí obvod s tranzistory T₁, T₂ moduluje vysílaný signál IC. Dioda LD57 omezuje proud a indikuje prov. z. Tranzistor T₃ je ve funkci jen při: ačení tlačítka a připoju-


Obr. 12. Blokové zapojení přijímače SAB3209

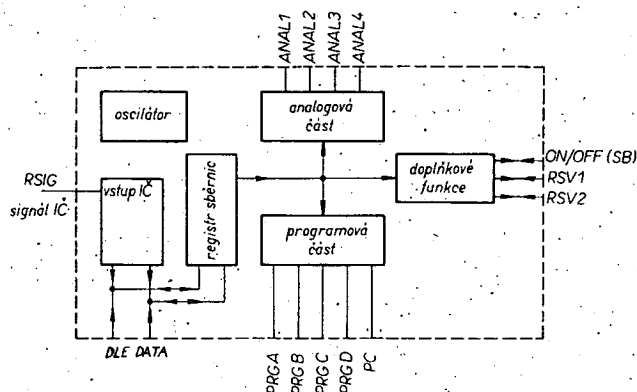

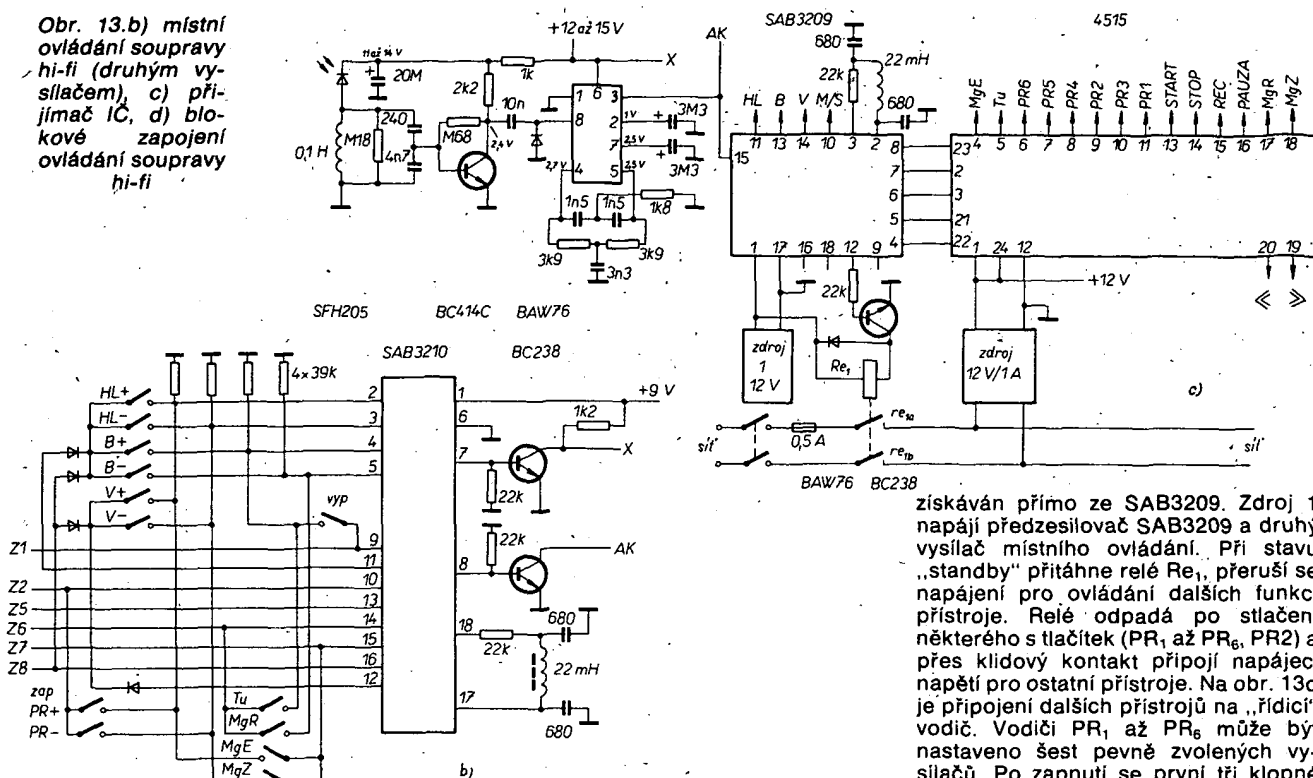Obr. 13.b) místní ovládání soupravy hi-fi (druhým vysílačem), c) přijímač IC, d) blokové zapojení ovládání soupravy hi-fi




získávan přímo ze SAB3209. Zdroj 1 napájí předzesilovač SAB3209 a druhý vysílač místního ovládání. Při stavu „standby“ přitáhne relé Re_1 , přeruší se napájení pro ovládání dalších funkcí přístroje. Relé odpadá po stlačení některého s tlačítek (PR_1 až PR_6 , PR_2) a přes klidový kontakt připojí napájecí napětí pro ostatní přístroje. Na obr. 13d je připojení dalších přístrojů na „řídící“ vodiče. Vodiči PR_1 až PR_6 může být nastaveno šest pevně zvolených vysílačů. Po zapnutí se první tři klopné obvody nastaví (přes kondenzátory) do prioritní polohy.

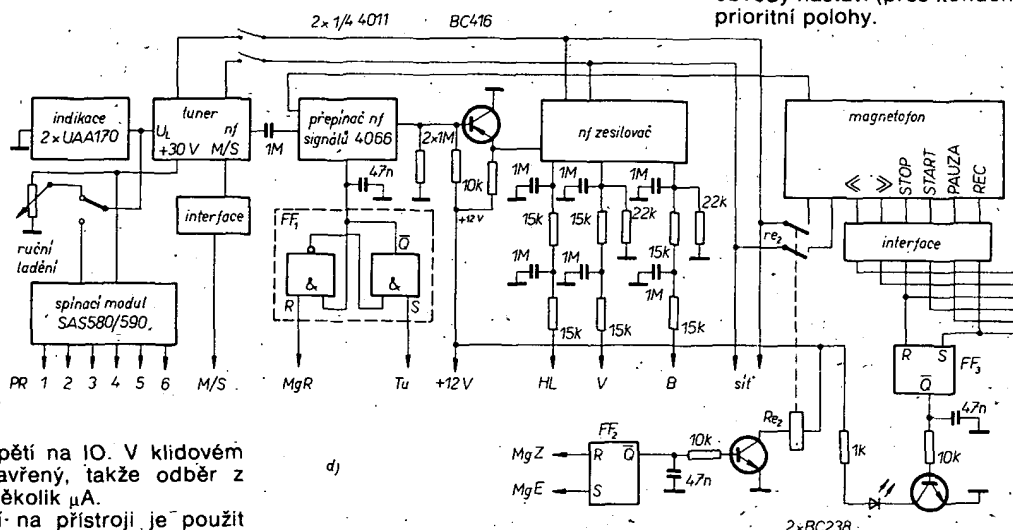

je napájecí napětí na IO. V klidovém stavu je T_3 zavřený, takže odběr z baterie je jen několik μA .

Pro ovládání na přístroji je použit druhý vysílač (obr. 13b), jehož výstup AK je přímo propojen se vstupem dekodéru (obr. 13c). Při ovládání na přístroji je předzesilovač automaticky odpojen druhým vysílačem přes přívod X. Jednotlivé programy jsou voleny tlačítky PR_+ a PR_- . Povelem PR_+ se současně zapíná zařízení. Dekodér SAB3209 (obr. 13c) dostává informaci z detekovaného signálu IC přes předzesilovač nebo po přívodu AK z druhého vysílače. Pro analogové veličiny HL (hlásilost), B (regulace výšek) a V (regulace hloubek) jsou využívány tři paměti SAB3209. Analogové funkce mají tvar impulsně širkového signálu, který se integračním členem mění na stejnosměrné napětí. Na výstupech pro řízení programu ($PRGA$ až $PRGD$) jsou povely v binárním kódu, které jsou zpracovávány dekodérem 1 ze 16 (např. MH74154). Strobvací impuls na vývodu 8 řídí výstup programu a paměti dekodéru. Povel pro přepínání mono/stereo je

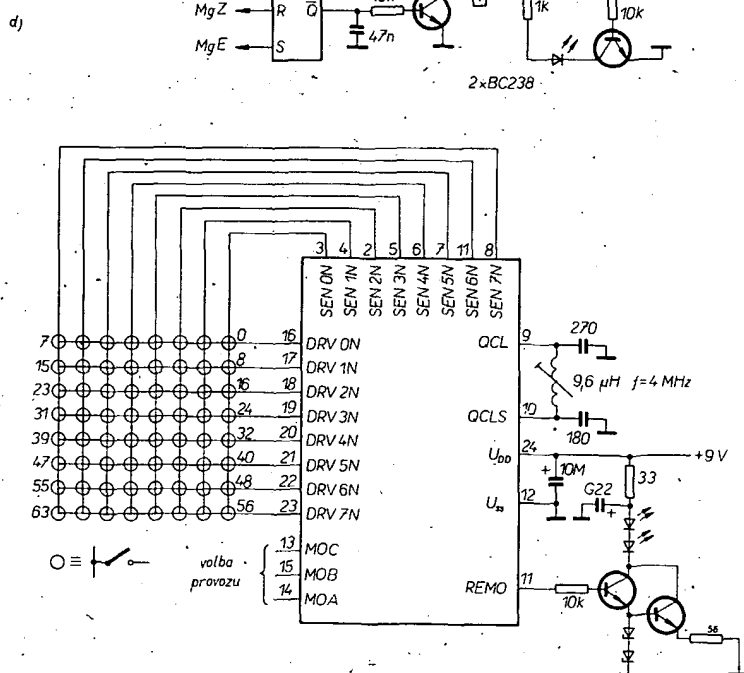

Druhý typ několikapovelového dálkového ovládání

Kodér vysílače

IO U807 (ekvivalent SAB3011 fy Valvo) je kodér vysílače pro 2×64 povelů, zhotovený technologií CMOS. Kodér pracuje takto: je-li stlačeno některé z tlačítek klávesnice, začne ihned kmitat vnitřní oscilátor a obvod stavu klávesnice se dotazuje tak dlouho, pokud „nenajde“ stlačené tlačítko. Tento dotazovací cyklus je odolný proti rušení. Jeden kodér U807 může být použit pro ovládání dvou přístrojů. Na výstupu REMO se objeví sériový impulsní kód, který lze přenést buď ultrazvukem nebo infračerveným zářením. Po stlačení tlačítka se přenáší 7bitové slovo. Dokud je tlačítko stlačeno, opakuje se sedmibitové slovo alespoň jednou. Po „puštění“ tlačítka nebo po prvním opakování přechází obvod do klidového stavu. Není-li stlačeno žádné tlačítko, je oscilátor odpojen a z baterie je odebrán jen klidový proud. Zde aplikovaný sériový impulsní kód byl vyvinut speciálně pro možnost přenosu povelů ultrazvukem i infračerveným zářením. Při použití ultrazvuku pro přenos má příznakový impuls mezery v poměru 9:11:14:19 a při přenosu infračerveným zářením nebo při místním ovládání je tento poměr 5:7:14:19.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obvod LSI, nebudeme se zabývat jeho vnitřním zapojením, ale popíšeme si funkci jednotlivých vstupů a výstupů:

MOR, MOB, MOC — vstupy pro řízení funkce: pomocí těchto vstupů určujeme druh přenosu — ultrazvuk, záření IČ, místní ovládání. Podle připojených úrovní L nebo H je určen řídicí bit S; SEN0N až SEN7N — vstupy senzorů klávesnicové matice 8×8 . Když není stlačeno žádné tlačítko, jsou na úrovni H; DRV0N až DRV7N — výstupy budiče klávesnicové matice 8×8 . V klidovém stavu jsou všechny

budiče na úrovni L. Při stisknutí tlačítka zůstává L jen na příslušném budiči, ostatní přejdou do stavu s velkým odporem (tristavový výstup). Příslušný budič je během operace ve stavu L; QCLS, QCL-QCLS je vstup hodin systému při místním ovládání. QCL je výstup budiče oscilátoru pro připojení vnějšího oscilačního obvodu;

REMO — výstup modulačního signálu, v klidovém stavu na úrovni L. Při přenosu modulačního signálu je přenášeno sedm bitů v tomto pořadí — S, A, B, C, D, E, F, kde S je řídicí bit určený logickou úrovní na MOC a bity A až F označují 64 bodů klávesnice, které dostaneme překřížením SEN0N až SEN7N s DRV0N až DRV7N.

IO U807 je v pouzdře DIP-24, vývod 1 — SEN6N, vývod 2 — SEN2N, 3 — SEN0N, 4 — SEN1N, 5 — SEN3N, 6 — SEN5N, 7 — SEN4N, 8 — SEN7N, 9 — QCL, 10 — QCLS, 11 — REMO, 12 — U_{SS} ($-U_B$, zem), 13 — MOC, 14 — MOA, 15 — MOB, 16 — DRV0N, 17 — DRV1N, 18 — DRV2N, 19 — DRV3N, 20 — DRV4N, 21 — DRV5N, 22 — DRV6N, 23 — DRV7N, 24 — U_{DD} ($+U_B$).

Zapojení vysílače pro přenos infračerveným světlem s tímto obvodem je na obr. 14.

Dekodér přijímače


IO U806 (SAB3022) je zhotoven technologií MOS s kanálem N. Obvod U806 má vstupy i pro místní ovládání. Přenesený signál je jako povel odebrán sériově ze sběrnice IBUS. Jednotlivé povelové jsou využity k řízení čtyř analogových pamětí a k řízení registru programů. Dále je k dispozici vstup-výstup pro funkci zapnuto/vypnuto a dva výstupy pro rezervu, výstup identifikačního signálu pro podsystém a signál pro umlčovač při změně programu. Pro místní ovládání je k dispozici pět vstupů, které umožňují realizovat maximálně 31 povelů přenášovaných paralelním kódem, a které jsou buď volně volitelné nebo programované maskou. Mezi zvláštnosti U806 patří: sériová

sběrnice pro 64 povelů, univerzální obvod pro řízení podsystémů, po jejichž vyvolání je volně přístupná analogová paměť a rezerva, paralelní výstupy registru programů.

Signály z dálkového ovládání jsou přes vstup RSIGI převzaty dekodérem, jsou proměřeny a vyslány na sběrnici IBUS — to obvod zvládne za 110 ms. Při každém signálu nebo sérii signálů následuje testovací (měřicí) cyklus: kontrola doby mezi impulsy, kontrola vzdálenosti slov, kontrola počtu bitů a porovnání tvaru slova. Signály, které nevyhovují zadaným podmínkám, nejsou vyhodnoceny. Vyhovující signály musí mít poměr kmitočtu vysílače k hodinovému kmitočtu přijímače $1:64 \pm 14\%$. Povelé jsou přenášeny jako sedmibitové slovo (1 bit řídicí, 6 bitů dat). V dekodéru se řídicí bit volí volbou úrovně na RSVD. Při RSVD = H bude S = 0 a při RSVD = L bude S = 1. Funkce vývodů U806:

LOCA až LOCE — pět vstupů pro zadávání povelů z klávesnice přístroje, povelé jsou kódovány vnější diodovou maticí. V klidovém stavu jsou všechny tyto vstupy uvnitř IO propojeny s U_{DD} . 31 povelů ze 64 je vybráno maskou ve vnitřní paměti ROM. Povelé z klávesnice přístroje mají prioritu před povelé z dálkového ovládání na vstupu RSIGI. Děj na výstupu IBUS je vždy zcela dokončen;

DATA, DLEN — výstup dat na sériovou sběrnici IBUS, zpracované povelé jsou dány různými požadavky podsystému a jsou shodné s jednotlivými nebo opakovanými povelé stlačených tlačítek. Vysílačem mohou být vyslány buď jako jednotlivé povelé (např. číslo) nebo dva opakované povelé za sebou (kroková funkce), nebo osmkrát za sebou opakovaný povel (analogová funkce). Povel vyslaný na IBUS má délku slova 6 bitů, je synchronizován s hodinami systému a přenesen na výstup DATA. Ze sběrnice IBUS přicházející povelé jsou převzaty všemi podsyst.

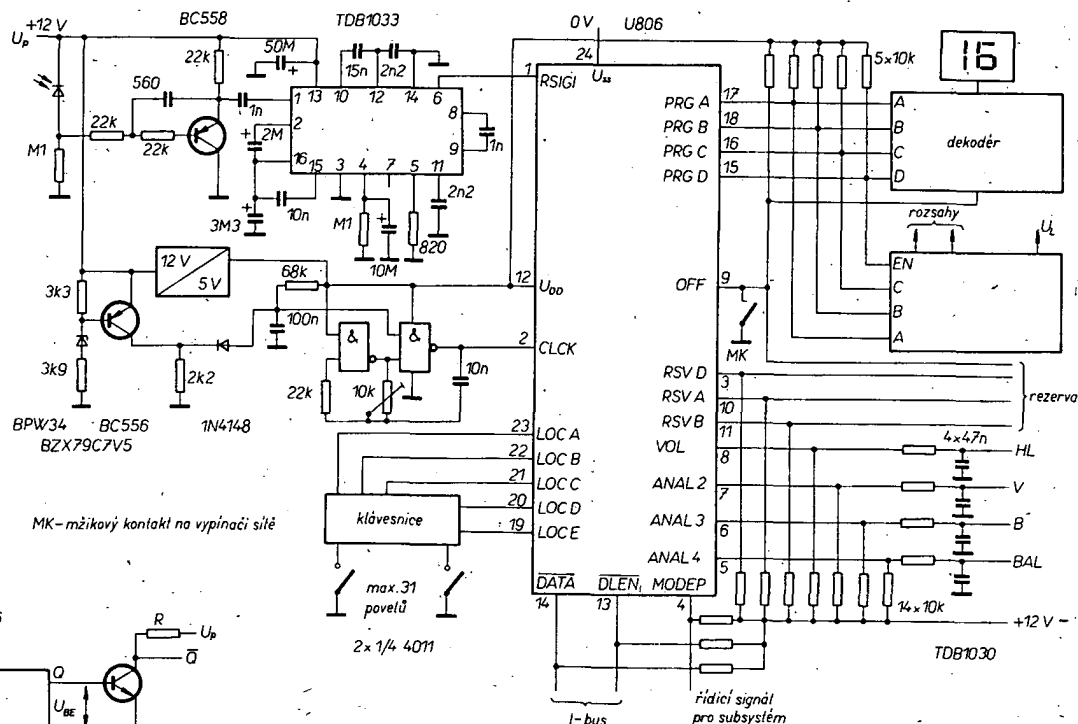

Obr. 15. Překlenutí výstupního napětí pomocí U_{BE}

Obr. 16. Zapojení přijímače IČ s U806

stěmy, v nichž podle jejich okamžitého stavu mohou vyvolat reakce, a to buď v jednom, nebo i v několika podsystemech. Všeobecně lze říci, že reakce podsystemu na daný povel je určena stavem podsystemu.

Po sběrnicích DATA a DLEN jsou přenášeny různé tvary slov mezi jednotlivými podsystemy. Proto je nutné, aby každý přijímač sběrnice měl obvod pro rozlišení tvaru slova a zpracovával jen požadované slovo. Všechny vysíláče na DATA a DLEN musí mít možnost kontroly, není-li po sběrnicích již něco přenášeno. Kontrola se provádí na vstupu/výstupu DLEN. Při obsazené sběrnicí je nutné opožděné vyslání slova. U U806 je doba zpožděného vyslání 512 μ s;

VOLU, ANAL2, ANAL3, ANAL4 — U806 má celkem čtyři analogové paměti. Analogová hodnota je nastavitelná v 63 stupních s celkovou dobou nastavení 7,3 s při dálkovém ovládání a 8,3 s při místním ovládání. Místní ovládání se realizuje přes vývody LOCA až LOCE. Analogová hodnota odpovídá impulsům s opakovacím kmitočtem 2 kHz se střídou v_T , která je dána dobou trvání úrovně H k celkové době cyklu. Střída v_T může být 0/64 až 63/64. Integrací výstupního impulsu vnějším integračním obvodem RC dostaneme stejnosměrné napětí úměrné střídě v_T . Povel „normování“ nebo po připojení napájecího napětí jsou ANAL2, ANAL3, ANAL4 nastaveny na 50 % maximální hodnoty a VOLU buď na 33 % nebo 50 % maximální hodnoty (dáno maskou). Výstup VOLU je krátkodobě (200 ms) spínán na úroveň L při každé změně programu (po povelu 16 až 34, 36 a 37), tedy je-li MODEP = H nebo povel 1 (umlčení). Při povelu 1 se překlopí vnitřní klopný obvod, jehož zpětné překlopení je možné povel 1 (umlčení) nebo povel 2 (vypnutí). Při povelu 4 (VOLU+) se mění hlasitost od nuly k maximu. Povel 0 se realizuje normování. Ve stavu „standby“ se stav analogových pamětí nemůže měnit a VOLU = L, nezávisle na stavu analogové paměti;

OFF — je výstup klopného obvodu. OFF = H při stavu „standby“ a OFF = L při zapnutí přístroje. Klopný obvod může být nastaven na úrovni L řadou povelů (povely 1, 4 až 17; 31, 34 až 39, 51 až 63). Při připojení napájecího napětí a po povelu 2 „vypnutí“ bude OFF = H a obvod přejde do stavu „standby“. Vývod OFF pracuje i jako vstup a dovoluje překlápět klopný obvod např. spíňkovým kontaktem na síťovém spínači ($t_{nast} > 2t_{CLK}$);

RSVA, RSVB, RSVD — výstup RSVA je výstup klopného obvodu, který může být překlopen povel 3. Vně lze obvod nastavit napětím větším než 3,5 V, jinak pracuje jako tester. Při povelu 6 vzniká na výstupu RSVB kladný impuls s dobou trvání 1 ms. Povel 7 (rezerva C) vznikne na výstupu RSVB kladný impuls, trvající po dobu stlačení tlačítka. Minimální šířka impulsu je 100 ms. Výstupní signál na RSVD je závislý na úrovni na vývodu MODEP. Při MODEP = L je povel 8 vyslán na výstup RSVD kladný impuls s úrovní L, trvající po dobu stlačení tlačítka. Minimální šířka impulsu je 100 ms. Při MODEP = H bude na RSVD impuls s úrovní L po

každé změně programu (povely 16 až 31, 36 a 37). Tento impuls proběhne asi 100 ms před změnou programu. RSVD může pracovat jako vstup — při spojení RSVD se zemí může IO zpracovávat signály dálkového ovládání s řídicím bitem S = 1;

PRGA až PRGD, MODEP-PRGA, PRGB, PRGC a PRGD jsou výstupy 4bitového registru programů, jehož obsah se mění povely 16 až 31 (přímá volba programů 1 až 16) nebo povely 36 a 37 (krokování programů + a -). Při povelu 36 a 37 a stavu „standby“ se obsah registru programů nemění. Spojením PRGD se zemí se počet programů zmenší na 12. Výstup MODEP udává, je-li připojen podsystem (MODEP = L) nebo ne (MODEP = H). Podsystem je vyvolán povely 56 a 63. Při vyvolání podsystemu nebo při MODEP = L povely 16 až 31, 36 a 37 nemají vliv na obsah registrů programů, výstup VOLU není umlčen a výstup RSVD nemění program, avšak může být ovlivněn povel 8 (rezerva D);

nulování — obvod má vnitřní nulování. Po připojení napájecího napětí se IO během druhé periody hodin dostane do stavu „standby“ a analogové paměti 2, 3, 4 budou mít stav odpovídající 50 % maximální hodnoty a paměť VOLU 30 % nebo 50 % max. hodnoty. Výstup VOLU je na L. Registr programu bude na programu „1“, výstup OFF = H (zapojen povel pro umlčení), RSVA = L, RSVB = L a RSVD = L, MODEP = H;

použití výstupů k přepínání mezi stavy provozu: některé výstupy (MODEP, RSVD, PRGD) mohou být použity jako vstupy pro přepínání na jiné druhy provozu a to spojením daných vývodů se zemí. Pokud je chceme použít současně jako výstup, je nutno na vývod připojit bipolární tranzistor, takže výstup je překlenut napětím U_{BE} (obr. 15). Zapojení přijímače s U806 je na obr. 16.


Přenos zvuku infračerveným zářením

V dále popisovaném systému dálkového bezdrátového přenosu televizního zvuku se využívá záření IC, které je modulováno zvukovým doprovodem z televizního přijímače. V televizních přijímačích, kde není k dispozici žádný neregulovaný výstup nf, je nutné použít paralelní mf zesilovač pro modulaci vysíláče záření IC (obr. 17). Tím je vyloučeno, že modulační zdvih vysíláče bude závislý na nastavení regulátoru hlasitosti v televizním přijímači. Mf zesilovač televizního přijímače bude nejméně ovlivněn, připojíme-li vstup mf zesilovače vysíláče na demodulační obvod mf zesilovače TVP. Mf zesilovač vysíláče nepotřebuje tedy na vstupu žádné selektivní obvody a můžeme

zmenšit i kapacitu kondenzátoru deemfáze C_4 . Nosná 93,75 kHz je získávána astabilním multivibrátorem. Toto řešení se vyznačuje dobrými modulačními vlastnostmi, pokud je kmitočet stabilní. Teplotně je obvod stabilizován tranzistorem T_5 , který však primárně pracuje jako modulátor pro multivibrátor, jehož kmitočet je určen R_{13} a R_{14} . Kmitočet se nastavuje P_5 , kterým se nastavuje i pracovní bod tranzistoru T_5 . Odporovým děličem R_4 a R_5 se nastavuje kmitočtový zdvih, který má být maximálně 10 kHz (odpovídá zdvihu 50 kHz na kmitočtu 6,5 MHz; modulační kmitočet je 1 kHz). Do série zapojené diody ($8 \times CQY38$) jsou napájeny z budiče T_{15} a koncového stupně T_{19} kmitočtové modulované nosnou ve spínacím režimu. Při tom musí být dodrženy maximální proud diodami v propustném směru (asi 90 mA). Pro světelné diody je vstupní příkon asi 1 W a výstupní vyzařovaný výkon asi 64 mW. Ve vodorovném směru má dioda CQY38 velký vyzařovací úhel (asi 160°), ve svislém směru je vyzařovací úhel malý, takže v tomto směru lze paprsek zaostřit. Reflektor je pak konstruován tak, aby se posluchač nacházel v oblasti paprsku.


Modulované záření IC je přijímáno fotodiodou BPW34 (D_1). Přes oddělovací kondenzátor C_1 v obr. 18 je na bázi T_2 přivedena nosná 93,75 kHz. Při velmi silném osvětlení např. slunečními paprsky by byl příjem nemožný, neboť stejnosměrná složka světla ovlivní odpor diody v závěrném směru, který je pak menší než odpor rezistoru R_1 , proto je nutné před diodou použít filtr-IC (např. černé organické sklo). Tak lze zlepšit příjem i za běžných světelných podmínek a současně zmenšit vliv jasu obrazovky. Tranzistory T_2 a T_3 pracují jako měnič impedance. Integrovaný obvod SO41P (má stejné zapojení jako známý TBA120) je mf zvukový zesilovač s kvadraturním detektorem, určený speciálně pro bateriový provoz, tedy pro malá napájecí napětí a malý odběr ze zdroje. Demodulační obvod je nastaven na 93,75 kHz. Pro odfiltrování nf složky je třeba použít složitější obvod (R_{12} , C_{13} a R_{13} , C_{14}), neboť nosný kmitočet a nf signál jsou relativně blízko sebe. Nf signál je zesílen tranzistorem T_{21} , T_{22} a T_{23} . Sluchátka jsou spojena paralelně, mají impedanci $2 \times 400 \Omega$.

Na obr. 19 je zapojení druhého typu vysíláče záření IC. Mf signál zvuku je přes keramický filtr přiveden na vstup IO_1 , který signál nedemoduluje, nýbrž převádí z kmitočtu 6,5 MHz na kmitočet 95 kHz — na vývody 7 a 9. IO_1 je přivedeno napětí o kmitočtu 6,595 MHz, posunuté o 180°. Na vývodu 8 IO_1 je pak k dispozici signál o kmitočtu 95 kHz, který je modulován

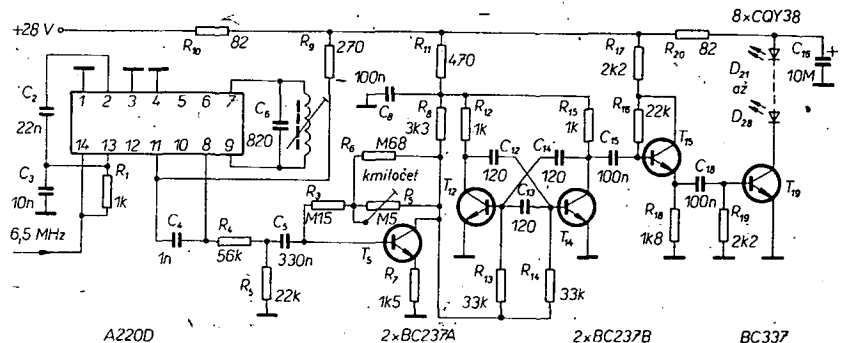

Obr. 17. Zapojení vysíláče IC modulovaného zvukem z TVP

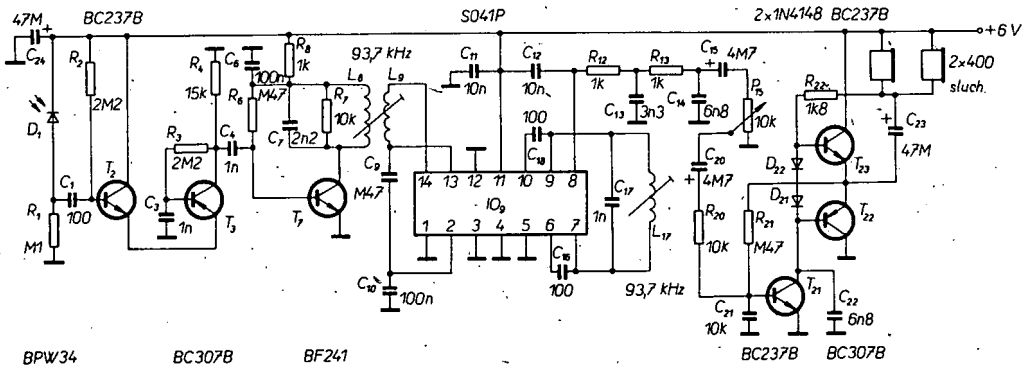**Obr. 18. Zapojení
přijímače IC pro
sluchátka**



kmitočtově. Přes dolní propust je signál 95 kHz přiveden do tvarovače impulsů, na jehož kolektorovém odporu dostaneme pravouhlé napětí se střídou 1:1. Toho je dosaženo předpětím báze T_2 (rezistory R_{13} a R_{14}). Dioda D_1 zabráňuje nabíjení vazebního kondenzátoru. Koncový stupeň je buzen z komplementární dvojice T_3 a T_4 , která představuje zdroj o malé impedanci. To zlepšuje podstatně spínací vlastnosti použitého koncového tranzistoru a jeho ztráta během spínání bude malá. Potřebný světelný výkon vyzařuje dioda SLH8 (D_4). Vyzařování ve vertikálním směru je zmenšeno čočkou. Vodorovný vyzařovací úhel není omezen. Potřebný proud je odebrán z koncového stupně přes transformátor. Aby dioda SLH8 byla chráněna v závěrném směru, je s ní do série zapojena rychlá spínací dioda D_3 .

Na obr. 20 je zapojení přijímače k vysílaci z obr. 19. Přijímací dioda BPW34 mění signál IČ v kmitočtově modulovaný signál s nosnou 95 kHz. Pro impedanční přizpůsobení je použit zesilovač s tranzistorem T_1 . Zpětnou vazbu ve třístupňovém zesilovači s T_2 , T_3 a T_4 jsou potlačeny signály nízkých

kmitočtů. Z T_4 je zesílený signál veden do omezovače a demodulátoru s TBA120S a také do usměrňovače pro šumovou bránu. Pro demodulaci je použit počítací detektor, který se vyznačuje velmi dobrou linearitou. Výstupní napětí se nastavuje potenciometrem P_1 na vývodu 5 TBA120S, kam je připojena i šumová brána s tranzistorem T_5 . Dvoustupňový nf zesilovač T_6 a T_7 se zpětnou vazbou zesiluje nf signál na potřebnou úroveň. Potenciometrem P_2 lze nastavit práh sepnutí šumové brány.

Přenos analogového signálu optoelektronickým vazebním členem

Častým problémem, který je nutno řešit při návrhu elektronických zařízení, je přenos analogového nebo impulsního signálu mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody. Použitím optoelektronických vazebních členů je možno uvedený problém jednoduše vyřešit.

Základní vlastnosti optoelektronických vazebních členů


Optoelektronický vazební člen (OVČ) se skládá z vysílače infračerveného (IČ) záření, přijímače záření IČ a vazebního prostředi, které zprostředkuje přenos záření od vysílače k přijímači. Vysílač záření IČ je zpravidla realizován luminiscenční diodou, která má oproti jiným zdrojům záření delší dobu života, malý příkon, malé rozměry a je velmi rychlá.

Jako přijímač záření IČ se většinou používá fotodiody nebo fototranzistor. Běžná provedení OVČ jsou na obr. 21. Použití fotodiody umožňuje obvykle podstatně rychlejší funkci OVČ. Někteří výrobci používají fototranzistor s vyvedenou bází. To umožňuje využít přechodu kolektor-báze jako fotodiody, takže OVČ je rychlejší. Pokud se nevyžaduje velká rychlost, je možné použít na místě přijímacího prvku fotorezistor. Taková zařízení jsou sice pomalá, mají však poměrně dobrou linearitu. V obvodech, v nichž přijímač spíná velká napětí (např. síťové napětí) se jako přijímací prvek používá fototrystor.


Vazební prostředí spolu s typem pouzdra určuje izolační vlastnosti OVC. Může jím být vzduch, nebo jiné plynné prostředí, nebo i světlovod tvořený světelným vláknem. Světlovody se používají všude tam, kde je třeba dosáhnout velmi velkého izolačního napětí, nebo tam, kde musí být z nějakého důvodu vzdálena vysílací a přijímací část OVC.

Základními parametry, charakterizujícími vlastnosti OVČ, jsou izolační napětí nebo izolační odpor, proudový přenos a parametry vstupního a výstupního prvku: Ve většině případů se realizují OVČ tak, že jsou kompatibilní s logickými obvody TTL. Proto se u OVČ, podobně jako u logických obvodů, udávají některé druhy zpoždění.

Izolační napětí (izolační odpor) je určeno vazebním prostředím a mechanickým provedením OVC jako celku. K dosažení extrémních izolačních na-

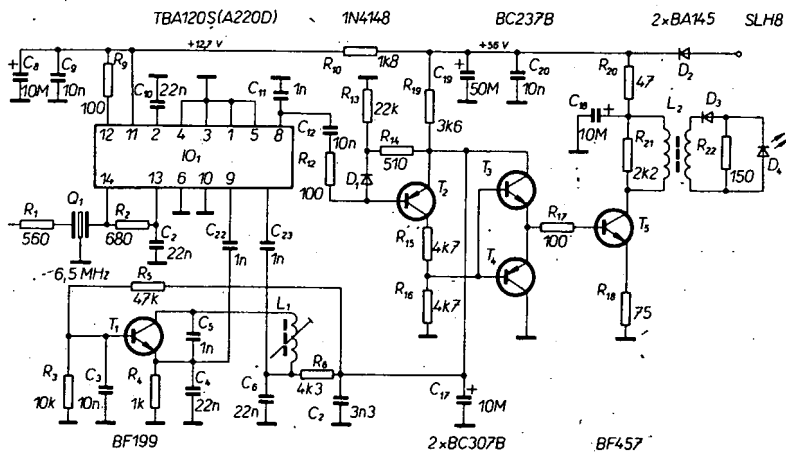


Obr. 19. Zapojení vysílače IČ pro bezdrátový přenos zvuku

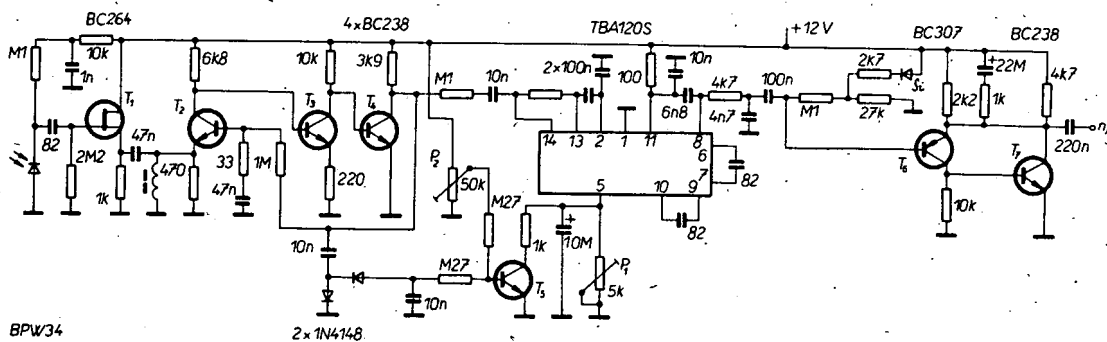


Obr. 20. Zapojení přijímače IČ pro bezdrátový přenos zvuku

Vysílač	Přijímač	Charakteristika
	photodioda	- pro širokopásmové aplikace - malý vlastní šum - $\eta = 0,2 \%$
	photodioda a tranzistor	- šířka pásma a šum jsou omezeny použitým tranzistorem - $\eta = 10$ až 20%
	photodioda a Darlington	- stejně jako fotodiody a tranzistor, ale větší zesílení - $\eta = 100$ až 200%
	fototranzistor	- omezená šířka pásma (velká kapacita báze-kolektor) - zvýšený vlastní šum - $\eta = 30$ až 100%
	fotodarlington	- stejně jako u fototranzistoru, ale větší zesílení - $\eta = 100$ až 600%

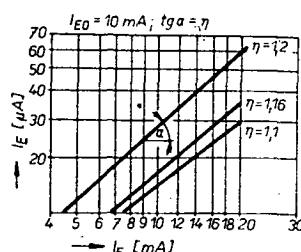

Obr. 22. Určení činitele nelinearity

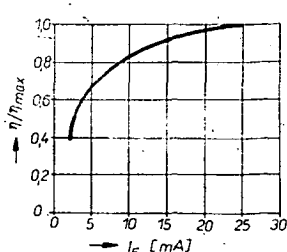

Obr. 23. Přenosová funkce OVČ

Obr. 21. Provedení optoelektronických vazebních členů

pět se používá jako vazební člen světlovod, popř. speciální pouzdra např. ve tvaru válce, hranolu z plastické hmoty s vývody umístěnými na protilehlých vzdálenějších plochách. Pro izolační napětí do 2500 V se obvykle používají pouzdra DIL a pro izolační napětí do 1000 V i pouzdra kovová. Izolační odpor je určen především vlastnostmi pouzdra a dosahuje 10^{10} až $10^{13} \Omega$.

Proudový přenos η je poměr proudu výstupního prvku (fotodiody, fototranzistoru, fototyristoru) k proudu tekoucímu vstupní svítivou diodou a udává se buď jako bezrozměrné číslo nebo v procentech. OVČ, které používají jako výstupní prvek fototranzistor, mají zpravidla proudový přenos několik desítek procent. Zvýšit ho lze použitím dalšího tranzistoru v Darlingtonově zapojení (obr. 21). Prvky tohoto typu mají proudový přenos 300 % i větší. Speciální OVČ určené pro spolupráci s obvody TTL mají proudový přenos 400 až 600 %. Vlastní velikost činitele proudového přenosu závisí na kvantovém výtěžku záření svítivé diody, útlumu světelného záření, na přenosové cestě, kvantovém výtěžku fotodiody a konečně na proudovém zesílení OVČ.

Na tomto místě je nutné upozornit na to, že kvantový výtěžek svítivé diody není konstanta, ale veličina nelineárně závislá na proudu I_F , tj. mezi vyžádaným výkonem a proudem svítivou diodou je nelineární závislost. Proto je také proudový přenos η veličina závislá na proudu I_F .

Protože od zesilovače s OVČ budeme vyžadovat přenos stejnosměrných signálů v obou polaritách, případně přenos střídavého signálu, je nutné nastavit klidovým proudem I_{F0} vhodný pracovní bod na charakteristice svítivé diody (podobně jako se nastavuje pracovní bod tranzistoru). Činitel proudového přenosu v tomto bodě (tj. při proudu I_{F0} diodou) budeme označovat jako η_0 . V tomto případě bude η_0 skutečně konstantní veličinou, neboť je vztažena ke konstantnímu proudu I_{F0} .

Použití optoelektronických vazebních členů

OVČ se používá všude tam, kde je třeba přenést signál mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody. Dále se jich používá k přerušení zemních smyček,

oddělení země elektronických přístrojů od výkonových zařízení. Známá jsou i použití v lékařství, např. ke snímání biopotenciálů. V tomto případě použití OVČ zajišťuje ochranu živého organismu před úrazem elektrickým proudem. Použití OVČ je možno rozdělit do dvou základních skupin: při přenosu impulsních signálů a při přenosu analogových signálů.

Zatímco použití OVČ pro signály impulsního charakteru se stalo zcela běžné [1], [2], je použití OVČ pro analogové signály poměrně obtížné. Důvodů, proč přenos analogových signálů OVČ je poměrně složitá technická záležitost, je několik, především je to nelinearita přenosové funkce OVČ, která je důsledkem toho, že závislost mezi vstupním a výstupním proudem OVČ je obecně nelineární. S poměrně dobrou přesností je možné aproximovat přenosovou funkci OVČ výrazem

$$I_E = I_{E0} (I_F / I_{F0})^n,$$

kde I_{F0} je klidový proud svítivou diodou, který zaručuje přenos stejnosměrného signálu v obou polaritách, případně přenos střídavého signálu. Klidovým proudem je tak určen pracovní bod svítivé diody i fotodiody (fototranzistoru).

I_{E0} je klidový proud fotodiody (fototranzistoru), pro nějž platí:

$$I_{E0} = I_{F0} \eta_0,$$

kde η_0 je činitel proudového přenosu při proudu I_{F0} diodou.

I_E je „fotoproud“ při proudu I_F svítivou diodou. Konečně n je činitel nelinearity vazebního členu. K tomu, abychom určili činitele n , je nutné nejprve vynést do grafu v logaritmickém měřítku závislost $I_E = f(I_F)$, tj. závislost I_E na I_F . Potom směrnice tečny v bodě I_{F0} udává velikost činitele n (obr. 22).

Pokud se nevyžaduje velký dynamický rozsah signálu, lze na přenosové funkci najít přibližně lineární úsek a realizovat zesilovače malých signálů s izolovaným vstupem. Použití jednoduchých OVČ pro signály s velkým dynamickým rozsahem je silně omezeno nelineárním průběhem přenosové funkce. Na obr. 23 je typický průběh přenosové funkce běžného OVČ. Jak je zřejmé z obrázku, linearita se zlepšuje se zvětšujícím se proudem I_F svítivou diodou. Ovšem na druhé straně zvětšování I_F vede k rychlému zhoršování proudového přenosu při dlouhodobém provozu.

Při přenosu analogových signálů je dalším důležitým parametrem stabilita zařízení. Lze obecně říci, že kvantový výtěžek Q_{FD} fotodiody bude vždy stabilnější než zesílení tranzistoru. Z toho


tedy vyplývá, že pokud jsou vysoké nároky na stabilitu zařízení, je lépe použít OVČ s fotodiadou, než OVČ s fototranzistorem. Stabilita zařízení bude v tomto případě tím lepší, čím menší budou pracovní proudy a čím nižší bude pracovní teplota. Teplotní závislost činitele proudového přenosu η je určena záporným teplotním činitelem svítivé diody a kladným teplotním činitelem fotodiody. Vzhledem k tomu, že teplotní drift svítivé diody převládá, je výsledný drift činitele proudového přenosu OVČ přibližně $-0,5 \%/^{\circ}\text{K}$ [3]. Další důležitý parametr, který ovlivňuje přenos analogového signálu OVČ, je šum. U běžného OVČ vzniká šum jednak ve svítivé diodě, jednak ve fotodiadě (fototranzistoru). Při malých proudech převládá šum fotodiody a při proudech větších než asi 1 mA šum diody.

Jak je z uvedeného rozboru zřejmé, nemůže zesilovač s jedním OVČ při přenosu analogového signálu zajistit nejvyšší parametry. Zesilovač s jedním OVČ bude vhodný pouze pro ty případy, kdy se bude jednat pouze o přenos poměrně malých střídavých signálů. V tomto případě se neuplatní teplotní drift OVČ, neboť vstup i výstup můžeme oddělit kondenzátory a díky malému signálu bude i zkreslení zesilovače v přijatelných mezích. Pro nejvyšší nároky při přenosu analogových signálů je nutné kompenzovat vliv teplotního driftu i nelinearity přenosové funkce OVČ. Velmi účinným řešením, které potlačuje uvedené nepříznivé vlastnosti OVČ, je použít dva OVČ. V současné době jsou vyvinuty a používány dva hlavní typy tzv. opticky vázaných izolačních zesilovačů. Jeden je to typ zpětnovazební, kdy jeden OVČ se používá k vlastnímu přenosu signálu a druhý je zapojen ve zpětnovazební smyčce zesilovače, jednak typ diferenciální, ve kterém jsou oba OVČ zapojeny v přenosové cestě diferenčního zesilovače (obdobu kompenzace nelinearity dvojčinných nf koncových zesilovačů).


Při vlastní realizaci opticky vázaných zesilovačů se dvěma vazebními členy je nutné vybrat OVČ tak, aby jejich činitelé nelinearity se lišily jen velmi málo.

Příklady zapojení

Na obr. 24 je zapojení izolačního zesilovače s OVČ. Zesilovač je určen k přenosu barevného signálu [4]. Šířka přenášeného pásma je asi 6 MHz. Základem uvedeného zapojení je OVČ fy Motorola 4N25. Uvedený OVČ je složen ze svítivé diody a z křemíkového fototranzistoru. Aby bylo dosaženo vyhovující linearitě, je dioda napájena ze zdroje konstantního proudu (T_2). Emitorový sledovač na vstupu zesilovače zajišťuje dostatečně velký vstupní odpor. Korekční obvod v emitoru tranzistoru T_2 kompenzuje úbytek zesílení

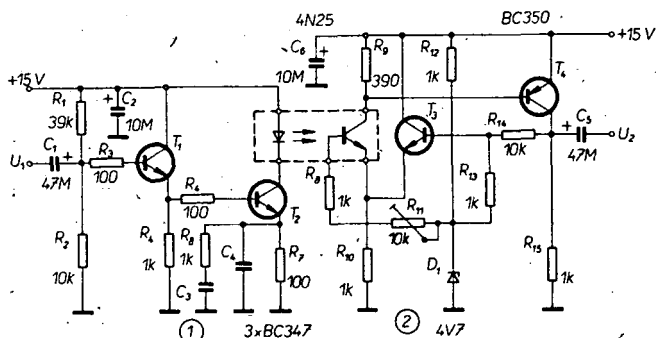

Obr. 24. Zapojení izolačního zesilovače pro přenos televizního signálu

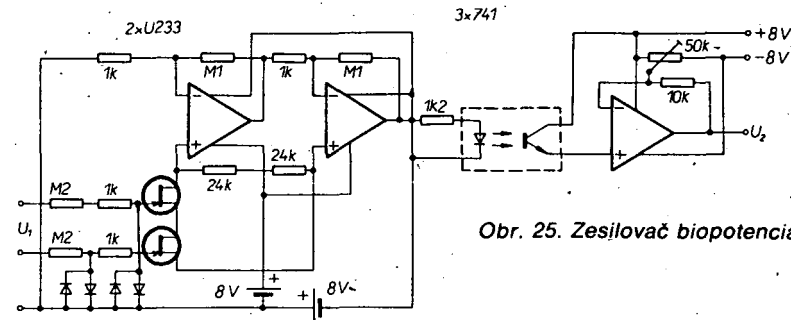

Obr. 25. Zesilovač biopotenciálu

TIXL101

fototranzistoru na vysokých kmitočtech. Celkový přenos izolačního zesilovače je asi 0 dB. Maximální mezivrcholové vstupní napětí je asi 1 V. Zesílení je možno nastavit trimrem R_{11} .


Zesilovač biopotenciálů, používající optoelektronickou vazbu, je na obr. 25. Autoři uvádějí kmitočtovou charakteristiku do 50 kHz. Chyba linearity je při proudu 6 mA svítivou diodou v OVC pro modulační proud $\pm 0,4$ mA maximálně $\pm 1\%$. Zlepšení linearity by si vyžádalo zvětšit klidový proud diodou, tím by se však zkracovala doba jejího života. Z hlediska jednoduchosti jsou k napájení izolované části zesilovače použity dvě baterie.

Další příklad zapojení izolačního zesilovače s jedním OVC je na obr. 26. Tranzistor T_1 spolu s R_1 , R_2 a R_3 zajišťují klidový proud diodou asi 20 mA. Odpor rezistoru R_3 navíc určuje rozkmit výstupního napětí. Pro uvedený odpor může být vstupní napětí +1 V, což odpovídá proudu 15 až 25 mA diodou. Tranzistory T_2 a T_3 pracují jako kaskádní zesilovač. Vlastnosti tohoto zesilovače jsou dány stupněm zpětné vazby (R_4 a R_6); změnou R_4 je možno měnit stupeň zpětné vazby a tím i zesílení. Vzhledem k tomu, že smyčka zpětné vazby neobsahuje celý OVC, budou vlastnosti izolačního zesilovače silně závislé na teplotě. Posuv výstupní stejnosměrné úrovně v tomto případě není na závadu, neboť zesilovač je určen

pouze pro střídavé signály (vstup příp. výstup zesilovače jsou odděleny C_1 , příp. C_2). Teplotní změny se ovšem projeví na stabilitě zesílení, neboť účinnost svítivé diody velmi závisí na teplotě. Tento nedostatek je do jisté míry možné kompenzovat použitím termistoru. Chyba linearity uvedeného typu izolačního zesilovače je typicky 2% pro rozsah vstupního napětí +1 V.

Na obr. 27 je zapojení izolačního zesilovače se dvěma OVC [5]. Základem zapojení je dvojitý OVC HP5082-4354 ty Hewlett-Packard. Vzhledem k tomu, že oba OVC jsou ve společném pouzdře, dá se očekávat, že zapojení bude mít velmi dobré vlastnosti.

R_1 určuje rozsah vstupního napětí. Pro $R_1 = 4,7$ k Ω může být vstupní napětí -5 až +5 V, což odpovídá proudu svítivou diodou 2 až 4 mA. Výstupní nulová úroveň je určena poměrem R_2 ku R_3 . Zesílení je určeno volbou R_4 . Jak bývá u izolačních zesilovačů zvykem, nastavuje se jednotkové zesílení (0 dB). Šířka přenášeného pásma je omezena vlastnostmi použitého operačního zesilovače (25 kHz). Stabilita zesílení je velmi dobrá. Nestabilita zesílení je -0,03 %/°C. Ofset nuly je ± 1 mV/°C. Maximální izolační napětí je omezeno vzdálenostmi vývodů a je u dvojitého OVC 500 V. Pokud se v uvedeném zapojení použijí dva samostatné OVC,

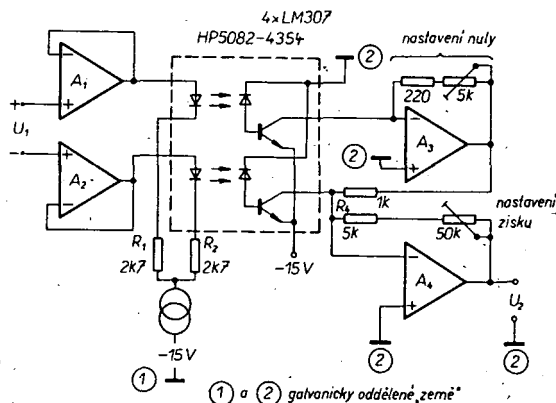


Obr. 28. Rozdílový izolační zesilovač; a) základní řízení triaku, b) řízení triaku OVC, c) zapojení pro napájení ze sítě

zvětší se izolační napětí na 2500 V. Chyba linearity je asi 1%.


Dalším z často používaných typů izolačních zesilovačů je diferenční izolační zesilovač. Jak je zřejmé z obr. 28, jedná se v základě o známé a používané zapojení. Bude-li se zvětšovat proud svítivou diodou jednoho OVC, bude se ve stejný okamžik zmenšovat proud svítivou diodou druhého OVC. Zatímco u dříve uvedených zapojení izolačních zesilovačů se dvěma OVC byla velikost chyby linearity určena poměrem činitelů nelinearity jednotlivých OVC, pak u diferenčního zesilovače bude určena rozdílem nelinearit jednotlivých činitelů. Jinými slovy: pro malou chybu linearity je nutné vybrat dva takové OVC, které mají, pokud možno stejné činitele nelinearity. Párování OVC je v tomto případě obtížnější. V zapojení na obr. 28 je pro $n_1 = 1,9$ a $n_2 = 1,7$ chyba linearity 2,8%. V uvedeném zapojení je rozsah vstupního napětí určen odporem rezistorů $R_1 = R_2$. Je-li $R_1 = R_2 = 2,7$ k Ω může být vstupní napětí -5 až +5 V, což odpovídá proudu luminiscenční diodou 2 až 4 mA. Volbou R_3 je možné nastavit nulovou výstupní úroveň na výstupu zesilovače, zatímco volbou R_5 je určen zisk zesilovače [5].

Bezkontaktní síťový spínač


Bezkontaktní síťový spínač se v současné době realizuje obvykle triakem. Pro galvanické oddělení řídicího obvodu od sítě se většinou používá impulsní transformátor. Pokroky ve vývoji OVC umožňují nahradit tento transformátor obvodem s OVC, který může být levnější. Vstupní a výstupní strana je galvanicky oddělena OVC,

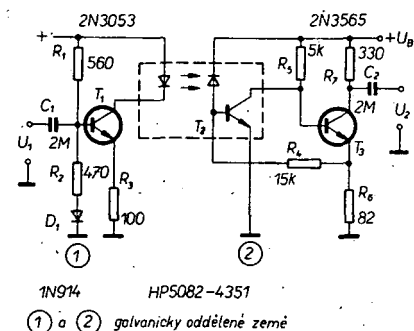

Obr. 26. Zapojení izolačního zesilovače s jedním OVC

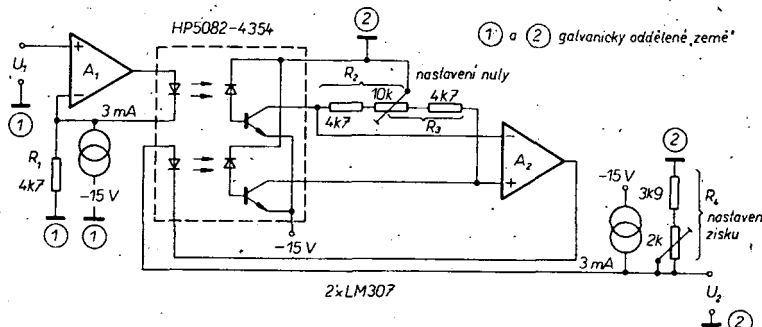

Obr. 27. Zapojení izolačního zesilovače se dvěma OVC

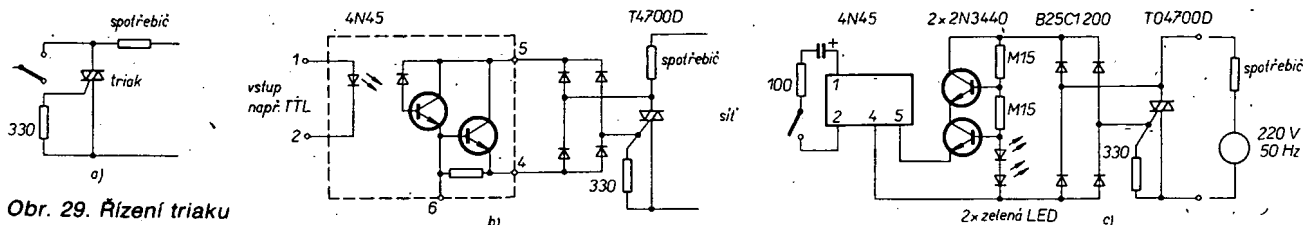

Obr. 29. Řízení triaku

takže izolační napětí je řádu jednotek kV. V OVC je vstupní proud převeden na záření, které je po proběhnutí krátké dráhy snímáno fotodiodou, jež ho opět mění v elektrický signál. Pro řízení triaku potřebujeme v zásadě střídavý řídicí proud, který je ve fázi s proudem zátěží. Spínač S na obr. 29a řídí tento proud. Při otevřeném spínači je rezistor 330 Ω zapojen mezi řídicí elektrodu a katodu triaku a zabráňuje jeho otevření. Sepnutím spínače S se triak otevře. Tento spínač můžeme nahradit OVC, jako je např. 4N45, který dodává řídicí proud asi 10 mA. Na obr. 29b je základní zapojení OVC a triaku. Protože 4N45 má maximální výstupní napětí 7 V, je nutné při aplikaci v síti 220 V použít emitorový sledovač podle obr. 29c. Pomocí dvou do série zapojených svítivých diod je vstupní napětí emito-

rového sledovače nastaveno na 3,6 V, toto napětí napájí OVC. Větší část napětí (maximálně 307 V) je „sražena“ emitorovým sledovačem. Protože tranzistory se závěrným napětím U_{CE} větším než 300 V jsou drahé, byly použity dva tranzistory se závěrným napětím 250 V.

Řízení triaku na vstupní straně podle obr. 29c probíhá takto: vstupní proud asi 1,5 mA převede výstupní stranu OVC do stavu s malým odporem, takže emitor omezovače je spojen se záporným pólem napájení. Oba tranzistory povedou, zkratují usměrňovač a triak se otevře. Při přerušení vstupního proudu bude mít výstupní strana OVC velký odpor a tím se přeruší řídicí proud pro triak. Proud báze omezovacích tranzistorů neprotéká do emitoru, takže tranzistory budou mít velký odpor

a chrání OVC před velkým napětím. Rezistory v sérii se svítivými diodami (možno použít i Zenerovu diodu) jsou navrženy tak, aby diodami při odpojení OVC tekla proud asi 1 mA, který na rezistoru 330 Ω vyvolá úbytek téměř 1 V, a triak se neotevře. Vstupní proud OVC je volen tak, že výkonová ztráta na výstupní straně je max. 100 mW; je toho dosaženo vstupním proudem 1,5 mA, činitelem proudového přenosu 20 a maximálním výstupním napětím 3,6 V. Můstkový usměrňovač musí být navržen na síťové napětí a pro proud 35 mA. Triak T04700D je opatřen potřebným chladičem, aby snesl proud 15 A, takže při 220 V může spínat zátěž 3,3 kW. Triak spíná již při vstupním proudu OVC 0,4 mA. (Funkschau 18/78).

Přehled polovodičových součástek infračerveného spektra

V tab. 4 je přehled diod, v tab. 5 je přehled fotodiod, v tab. 6 přehled fototranzistorů a v tab. 7 přehled OVC známějších světových výrobců a výrobců z RVHP. Tyto tabulky umožňují případně najít i náhradu u aplikací, uveřejněných v zahraničních časopisech.

V tabulkách 4 až 7 se používají tyto symboly:

U_R napětí v závěrném směru, I_F proud v propustném směru trvalý, I_{FM} maximální proud v propustném směru, P_z ztrátový výkon, λ vlnová délka, U_F napětí v propustném směru, P_{lum} zářivost, I_{R0} proud v závěrném směru při zatmění, I_R proud v závěrném směru, E osvětlení, — ozáření, U_0 fotometrické napětí, U_{CE0} napětí kolektor-emitor při proudu báze = 0, I_{CM} maximální proud kolektoru, I_{C0} kolektorový proud při

zatmění, U_{CE} napětí kolektor-emitor, I_C kolektorový proud při daném osvětlení, t_r doba zotavení, t_f doba vypnutí, U_{izol} izolační napětí OVC, I_V svítivost, L jas. Ve sloupci výrobce je S-Siemens, V-Valvo, M-Mullard, GE-General Electric, F-Fairchild, ME-Micro Electronics LTD, GI-General Instrument, O-Optron, H-Hitachi, LI-Litronix, Tfk-Telefunken, TI-Texas Instruments, Mot-Motorola, HP-Hewlett-Packard.

Tab. 4. Přehled infračervených diod

Typ	U_R [V]	I_F [mA]	I_{FM} [mA]	P_z [mW]	λ [nm]	U_F při I_F [V]	I_F při U_F [mA]	P_{lum} při I_F [mW/sr]	I_{R0} při U_F [mA]	Výrobce
AL103A			52			1,6	50	1	50	SSSR
AL103B			52			1,6	50	0,6	50	SSSR
AL106A			100			1,7	100	0,2	100	SSSR
AL106B			100			1,7	100	0,4	100	SSSR
AL106V			100			1,7	100	0,6	100	SSSR
AL107A			100			2	100	6	100	SSSR
AL107B			100			2	100	10	100	SSSR
AL109A			22			1,2	20	0,2	20	SSSR
CQDP18	3	200			940	1,5		1	200	PLR
CQDP20	3	200			1000	1,7		2,5	200	PLR
CQX14			100	170	940	1,7	100	5,4	100	GE
CQX15			100	170	940	1,7	100	5,4	100	GE
CQX16			100	170	940	1,7	100	1,5	100	GE
CQX17			100	170	940	1,7	100	1,5	100	GE
CQX18					940			0,3	20	Tfk
CQX19					940			40	200	Tfk
CQX46					940			10	100	Tfk
CQX47					940			33	100	Tfk
CQY11B	2	30		50				0,064	20	M
CQY11C	2	30		50				1,25	20	M
CQY17	4	100	2000	180	950	1,35	100	10–30	100	S
CQY31					940			1	100	Tfk
CQY32					940			10	100	Tfk
CQY33N					940			7	100	Tfk
CQY34N					940			18	100	Tfk
CQY35N					940			36	100	Tfk
CQY36N					940			1,5	50	Tfk
CQY37N					940			4,5	50	Tfk
CQY49C	2	100	1000	150	930	1,3	50	5	50	V, M
CQY49B	2	100		150				0,3	50	M

Typ	U_R [V]	I_F [mA]	I_{FM} [mA]	P_z [mW]	λ [nm]	U_F při I_F [V]	I_F při U_F [mA]	P_{lum} při I_F [mW/sr]	I_{R0} při U_F [mA]	Výrobce
CQY50	2	100		150				0,18	20	M
CQY52	2	100	500	150	930	1,3	50	0,45	20	V, M
CQY58A	5	50	200	100	930	1,2	20	1	20	V, M
CQY77	4	230	4000	350	950	1,7	100	8–40	100	S
CQY78	4	230	4000	350	950	1,7	100	1–5	100	S
CQY89A	5	130	2500	215	930	1,4	100	9	100	V, M
CQY98					940			20	100	Tfk
CQY99					940			14	100	Tfk
CQYP13	3	50			960	1,5	50	0,4	50	PLR
CQYP14	3	50			950	1,5	50	0,1	50	PLR
CQYP15	3	100			950	1,5	100	0,5	100	PLR
CQYP16	3	100			1000	1,5	100	1,5	100	PLR
CQYP17	3	300			950	1,7	300	0,5	300	PLR
CQYP19	3	200			950	1,5	200	1	200	PLR
CQYP20	3	200			1000	1,7	200	2,5	200	PLR
CQYP22	5	100			960	1,7	100	10	100	PLR
CQYP23	5	100			960	1,7	100	10	100	PLR
CQWP13	3	35			950	1,5	35	0,3	35	PLR
C30000								3,5	100	RCA
C0001								2,2	100	RCA
F5D1								12		GE
F5D2								9		GE
F5D3								10,5		GE
F5E1								12		GE
F5E2								9		GE
F5E3								10,5		GE
FPE100			100		890	1,3	100	0,3		F
FPE104			100		890	1,35	100	10	100	F
FPE106			100		890	1,35	100	0,4	100	F
FPE500			250		890	1,35	100	10	100	F
FPE510			250		890	1,35	100	1	100	F
FPE520			250		940	1,35	100	50	100	F
FPE530			250		940	1,35	100	5	100	F
HEMT 3300	5	30	60	120	670	2,5	10	0,5	10	HP

Typ	U_R [V]	I_F [mA]	I_{FM} [mA]	P_z [mW]	λ [nm]	U_F při I_F [V]	I_F při U_F [mA]	P_{lum} při I_F [mW/sr]	I_F při P_{lum} [mA]	Výrobce
HEMT 6000	12	20	60	50	700	1,8	10	0,25	10	HP
HLP20					740			20		H
HLP30					880			30		H
HLP40					880			40		H
HLP50					880			50		H
HLP60					880			60		H
HLP70					880			70		H
IRL-55		50						0,5	50	Li
IRL-60		50						0,5	50	Li
IRL-61		50						0,5	50	Li
LD242	4	300	5000	470	950	1,7	100	2,5–12,5	100	S
LD260	4	50	1500	85	950	1,6	50	2,5–8	50	S
LD261	4	50	1500	85	950	1,6	50	1,25–10	50	S
LD262										
a2269										
viz LD260										
LD271	4	130	2500	210	950	1,7	100	7–16	100	S
MIR30					940	1,6	20	0,5	20	ME
MIR50					940	1,6	20	1	20	ME
MIRB50					940	1,6	20	1	20	ME
LED55B		100		1300	940	1,7	100	3,5	100	GE
LED55C		100		1300	940	1,7	100	5,4	100	GE
LED56		100		1300	940	1,7	100	1,5	100	GE
ME60	3	50	1000	75	900	1,5	50	0,5	50	GI
ME61	3	50	1000	75	900	1,5	50	0,55	50	GI
ME7021	8	100	1000	150	900	1,5	50	1	50	GI
ME7024	5	100	1000	150	900	1,5	50	1	50	GI
ME7121	3	100	1000	150	940	1,8	50	3	50	GI
ME7124	3	100	1000	150	940	1,8	50	3	50	GI
ME7161	3	50	1000	75	940	1,8	50	3	50	GI
MLED60					900			0,55	50	Mot
MLED90					900			0,35	50	Mot
MLED92					900			0,65	100	Mot
MLED900					900			0,55	50	Mot
MLED910					900			0,15	50	Mot
MLED930					900			0,65	100	Mot
OLD122	6	100	1000		940	1,7	100	2,4–5	100	OKI
OLD125	4	40	500		940	1,7	40	1,8	40	OKI
OLD127	6	50	500		940	1,45	50	0,6	50	OKI
OLD128	6	40		70	940	1,7	40	0,6	40	OKI
OP123	2	100			940	1,5	50	0,4	50	O
OP124	2	100			940	1,5	50	1	50	O
OP130	2	200			940	1,75	100	1	100	O
OP131	2	200			940	1,75	100	3	100	O
OP132	2	200			940	1,75	100	4	100	O
OP133	2	200			940	1,75	100	5	100	O
OP160	2	40			940	1,6	20	0,5	20	O
SFH400	4	300	5000	470	950	1,7	100	12,5–64	100	S
SFH401	4	300	5000	470	950	1,7	100	6,3–32	100	S
SFH402	4	300	5000	470	950	1,7	100	1,6–8	100	S
SFH404	2	70	300		830	1,65	100	1,5	80	S
SFH405	4	40	1500	65	950	1,6	50	1–8	50	S
SFH407	2	70	300		830	1,65	100	0,3		S
SG1001					940			1,6	50	RCA
SG1002					940			1,6	50	RCA
SG1003					940			2,1	50	RCA
SG1004					940			3	50	RCA
SLH8		1000			930	2		80		TI
TIL23		50			940	1,5		0,8		TI
TIL24		50			940	1,5		1		TI
TIL26		35			940	1,9		1,5		TI
TIL31		100			940	1,75		6		TI
TIL32		20			940	1,6		1,2		TI
TIL33		100			940	1,75		5		TI
TIL34		100			940	1,75		3		TI
TIL38		100			900			6	100	TI
TIL41		20			940	1,6		1,2		TI
–50										
TI XL06		500			910	2,3		1,2		TI
TI XL12		300			930	2		50		TI
TI XL13		300			930	2		30		TI
TI XL14		1000			930	2		75		TI
TI XL15		1000			930	2		50		TI
TI XL16A		2000			930	2		150		TI
TI XL16B		2000			930	2		230		TI
TI XL16C		3000			940	2		400		TI
TI XL27		300			940	2,2		20		TI
TI XL35		50			910	2		1,2		TI
TI XL36		50			910	2		1,5		TI
TI XL471		50			910	1,8		1		TI
V194P					940			10	100	Trk
V213P					940			1	100	Trk
V242P					940			0,8	100	Trk

Typ	U_R [V]	I_F [mA]	I_{FM} [mA]	P_z [mW]	λ [nm]	U_F při I_F [V]	I_F při U_F [mA]	P_{lum} při I_F [mW/sr]	I_F při P_{lum} [mA]	Výrobce
VQ110A	2	50	100	75	940	1,5	50	0,2	50	NDR
VQ110B	2	50	100	75	940	1,5	50	0,8	50	NDR
VQ110C	2	50	100	75	940	1,5	50	1,8	50	NDR
VQ120A	2	100		150	940	1,5	50	0,4	50	NDR
VQ120B	2	100		150	940	1,5	50	0,7	50	NDR
VQ120C	2	100		150	940	1,5	50	1	50	NDR
VQ121A					940	1,5		0,8	50	NDR
VQ121B					940	1,5		1,2	50	NDR
VQ123					940	1,5		3	50	NDR
WK164		100	5000		950	1,7	100	0,3–2	100	TESLA
02										
1N6264		100		1300	940	1,7	100	6	100	GE
1N6265		100		1300	940	1,7	100	6	100	GE
1N6266		100		1300	940	1,7	100	25	100	GE

Tab. 5. Přehled fotodiód

Typ	U_R [V]	P_z [mW]	λ [nm]	I_{RO} při U_R [nA]	U_F [V]	I_F při U_F a E [μA]	U_F [V]	I_F (mW/ cm ²)	U_O při E [V]	I_F [lx]	Výrobce
BP104	20	150	950	2	10	40					S
BPCP44	45		950			40	45	(0,1)			PLR
BPDP30	100		900	10	60	40	60	(0,1)			PLR
BPDP35	100		900	50	60	40	60	(0,1)			PLR
BPDP41	100		900	500	60	40	60	(0,1)			PLR
BPW20			70			33	5	1000	0,43	1000	Třk
BPW21			550			7	5	1000	0,38	1000	Třk
BPW24			800			45	20	1000	0,38	1000	Třk
BPW28	170		400— —940	1							Třk
BPW32	7	100	800	0,02	1	10		(1)	0,36	1000	S
BPW33	7	150	800	0,1	1	50		1000			S
BPW34	32	150	850	2	10	6,5		100	0,365	1000	S.T.M. PLR
BPW35			700						0,38	1000	Třk
BPW41						75	5	1000	0,4	1000	Třk
BPW43			800			15	5	1000	0,32	1000	Třk
BPW50	32	150	900	30	10	45	5	(1)			V
BPW61	32	325	850	30	10	70	5	1000	0,365	1000	V
BPW61P	70	325	850	1	10	45	5	(1)	0,365	1000	V
BPX40	18		800			13		1000			M
BPX41	18		800			38		1000			M
BPX42	12					140		1000			M
BPX48	10	50	850	100	10	32		1000	0,365	1000	S
BPX60	32	325	850	7	10	50		1000	0,365	1000	S
BPX61	32	325	850	2	10	70		1000	0,365	1000	S
BPX63	7	200	800	5	1	10		1000			S
BPX65	50	250	850	1	20	10		1000			S
BPX66	50	250	850	0,15	1	9	1	1000			S
BPX90	32	100	850	5	10	40		1000	0,46	1000	S
BPX91B	10	150	850	7	10	50		1000	0,46	1000	S
BPX92	32	50	850	1	10	7		1000	0,41	1000	S
BPX93	32	75	850	0,5	10	8		1000	0,46	1000	S
BPX94	18	300	800	0,1	1	8		1000			M
BPY12	20	150	850	100	20	100		1000	0,365	1000	S
BPYP30	100		750— —900			10		1000			PLR
BPYP35	100		800— —900			20		1000			PLR
BPYP41	100		1100			2		1000			PLR
BPYP44	100		400— —1100			40	45	1000			PLR
C30801	30		900	200		650		(1)			RCA
C30802	30		900	500		650		(1)			RCA
C30803	200		1060	300		600		(1)			RCA
C30804	200		1060	500		600		(1)			RCA
C30805	200		900	3000		650		(1)			RCA
C30806	200		1060	3000		600		(1)			RCA
C30807	45		900	40		620		(1)			RCA
C30808	45		900	70		620		(1)			RCA
C30809	45		900	200		620		(1)			RCA
C30810	45		900	400		620		(1)			RCA
C30811	350		1060	100		10000		(1)			RCA
C30812	200		900	200		620		(1)			RCA
C30813	200		900	200		620		(1)			RCA
C30814	200		1060	600		600		(1)			RCA
MRD500	100		800	2	20	2		(5)			Mot
MRD510	100		800	2	20	2		(5)			Mot
OA10T	20	500	50	5	5	1	5	500			OKI
OD22	20	150	600	5	1,5	2	1,5	100			OKI
OD22B	8	150	500	6	1,5	0,9	1,5	100			OKI

Typ	U_R [V]	P_z [mW]	λ [nm]	I_{R0} při U_R [nA]	U_R [V]	I_R při U_R a E [μA]	U_R a E [V]	U_{0} při E [V]	U_{0} při E [lx]	Výrobce
OD22F	20	150	600	5	1,6	0,6	1,5	100		OKI
OD31	20	150	600	2	1,5	0,5	1,5	100		OKI
OD31F	20	150	600	2	1,5	0,1	1,5	100		OKI
OD43L	20	150	600	1	1,5	2,3	1,5	100		OKI
OD62	8	150	600	10	1,7	1,7	1,5	100		OKI
OD72P	50	150	600	5	1,5	1,5	1,5	100		OKI
OP790	100			10	10	12	10	(20)		O
OP900	100			10	10	8	10	(20)		O
OT22	8	150	700	300	1,5	1600	1,5	100		OKI
OT22F	8	150	600	300	1,5	400	1,5	100		OKI
OT31	8	150	700	100	1,5	400	1,5	100		OKI
OT31F	8	150	600	80	1,5	80	1,5	100		OKI
SI53P			790			85	5		0,4	1000
SI68P			790			2	5			Tfk
SI71P	170	100	450— 950	1						Tfk
SI77P	170	100	450— 950	1						Tfk
SI78P			790			2	5			Tfk
SFH100	7	100	800	10		175		1000	0,43	1000
SFH200			800	20	3	470		(1)		S
SFH202	50		850	1	20	10		1000		S
SFH203	32	325	555	7	10	0,7		100	0,38	1000
SFH204	12	40	850	0,01	10	350	(1)	0,4	0,327	1000
SFH205	20	150	950	2	10	40	(1)	0,327		S
SFH206	20	150	950	2	10	50	5	(1)	0,327	S
SFH206K	20	150	850	2	10	70	5	1000	0,365	1000
SP101	25	10	820	500	20	600	(1)			NDR
SP102	25	30	820	20	20	1,25	20	1000		NDR
SP103	25	10	820	1000	20	50	20	1000		NDR
SP105			555		3			1000	0,38	NDR
TIL81	30	250	555	10	10	170	50	(20)		TI
TIL99	30	250	555	10	10	40	50	(20)		TI
TIL100	30	150	940	5	10	15	10			TI
TIED55	170	100	900	10		20000	(1)			TI
TIED56	170	100	900	10		15000	(1)			TI
TIED59	155	100	900	2		20000	(1)			TI
TIED69	155	100	900	3,5		20000	(1)			TI
TIED80	200	100	900	15	100	400	(1)			TI
TIED82	260	500	900	100	180	680	(1)			TI
TIED83	80	100	633	5		25000	(1)			TI
TIED84	80	100	633	15		25000	(1)			TI
TIED85	80	50	633	5		25000	(1)			TI
TIED86	80	50	633	10		25000	(1)			TI
TIED87	155	50	900	0,8		20000	(1)			TI
TIED88	155	50	900	2		20000	(1)			TI
TIED89	155	50	900	3,5		20000	(1)			TI
TIED98	50	100	900	2	25	500	(1)			TI
TIED451	155	100	900	2		20000	(1)			TI
IPP75	5					70		1000	0,3	1000
5082	50	100	800	2	25	500	(1)			TESLA
—4203										HP
5082	20	100	800	0,6	10	500	(1)			HP
—4204										HP
5082	50	100	800	0,15	25	500	(1)			HP
—4205										HP
5082	20	100	800	2,5	10	500	(1)			HP
—4207										HP
5082	50	100	800	5	25	500	(1)			HP
—4220										HP

Tab. 6: Přehled fototranzistorů

Typ	U_{CE0} [V]	P_z [mW]	I_{C0} při U_{CE} [nA]	U_{CE} [V]	I_C při U_{CE} a E [mA]	U_{CE} a E [V]	E [lx]	t_r [ns]	t_f [ns]	λ [nm]	Výrobce
BP103	50	200	300	5	30	0,160— 1,250	5	1000	5000	850	S
BP103B	35	200	210	5	30	1,6–12,6	5	1000	5000	850	S
PBPD22	15		100	15	0,25			1000	10000		PLR
BPDP23	15		50	15	0,2			1000	10000		PLR
BPDP24	15		50	15	0,25			1000	10000		PLR
BPRP25	15		20	15	0,6		5	1000	10000		PLR
BPW13	32		375			0,2–0,6		1000	1600	1700	Tfk
BPW14	32		375			2–6		1000	1600	1700	Tfk
BPW16N	32		100			0,6		1000	1600	1700	Tfk

Typ	U_{CE0} [V]	I_{CM} [mA]	P_z [mW]	I_{C0} při U_{CE} [nA]	U_{CE} [V]	I_C při U_{CE} a E [mA]	U_{CE} a E [V]	E [lx]	t_r [ns]	t_f [ns]	λ [nm]	Výrobce
BPW17N	32		100			3		1000	1600	1700	790	Tfk
BPW22A	50	50	100	100	30	1,5	5	(1)	3000	3000		Valvo
BPW36	45	10		100	10	6	5	(10)				GE
BPW37	45	10		100	10	3	5	(10)				GE
BPW38	25			100	12	3	5	(0,2)				GE
BPW39	32		150			0,5–1,6		1000	1600	1700		Tfk
BPW40	32		100			6		1000	1600	1700		Tfk
BPW42	32		100			3		1000	1600	1700		Tfk
BPX25	32	200	300	500	24	5	6	1000	3000	4000		V
BPX29	32	200	300	500	24	0,25	6	1000	5000	8000		V
BPX38	50	50	330	5–20	25	0,4–3,2	5	1000	5000	12000	870	S
BPX43	50	100	330	5–20	25	1,6–12,5	5	1000	5000	12000	870	S
BPX70	30	25	180	100	20	0,1–0,7	5	1000	13000			M
BPX71	50	50	50	25	30	4	5	(20)	30000	20000		V
BPX72	30	50	180	100	20	0,85	5	1000	20000	20000		V
BPX80	32	50	100	25	25	0,63–5	5	1000	5000	5000	850	S
—89												
BPX95C	30	50	100	100	20	3	5	(1)	3000	2000		S
BPXP28	25		150	200	10	0,5–10	5	1000	0,9 ms	1 ms		PLR
BPY61	50	60	70	5	25	0,8–6,3	5	1000	5000	5000	850	S
BPY62	32	100	300	5	25	1,25–6,3	5	1000	5000	5000	800	S
BPYP21	8		50	500	6	0,05	6	1000	10000	10000		PLR
BPYP22	15		100	100	15	0,25	12	1000	10000	10000		PLR
BPYP24	15		100	100	15	1	5	1000	10000	10000		PLR
BPYP25	15		20	100	15	0,1–0,4	5	1000	10000	10000		PLR
BPYP26	15		20	5000	15	0,2–0,6	5	1000	10000	10000		PLR
CL138	18	100	300	1000	5	15–80	3	(2)	0,3 ms	0,15 ms		ME
FPT100	30	25	100	100	5	0,2–2,6	5	(5)	2800	2800		F
FPT101	30	25	100			0,8–3,5	5	(20)	2800	2800		F
FPT102	50	25	100			0,1–25 nA	5	0,1 μW	200	200		F
FPT110	30	25	100			0,2–1,8	5	(5)	2800	2800		F
FPT120	15	25	100			0,4–4,5	5	(1)	18000	18000		F
FPT120C	11	25	100			16–25	5	(5)	18000	18000		F
FPT130	15	25	100			0,4–2,7	5	(1)	18000	18000		F
FPT131	15	25	100			0,1–1,4	5	(5)	2800	2800		F
FPT132	10	25	100			0,2–1,5	5	(1)	18000	18000		F
FPT136	15	25	100			0,1–0,88	5	(5)	2800	2800		F
FPT137	10	25	100			0,2–0,9	5	(1)	18000	18000		F
FPT220	20	25	100			1–2	5	(1)	18000	18000		F
FPT230	20	25	100			0,6–1,2	5	(1)	18000	18000		F
FPT320	20	25	100			0,75–2,25	5	(1)	18000	18000		F
FPT330	20	25	100			0,45–1,35	5	(1)	18000	18000		F
FPT400	30	25	100			7,5–12	5	(1)	0,1 ms	0,1 ms		F
FPT410	30	25	100			5–8	5	(1)	0,1 ms	0,1 ms		F
FPT500	45	25	100			1–6	5	(1)	3000	3000		F
FPT510	45	25	100			0,5–3	5	(5)	3000	3000		F
FPT520	30	25	100			5–18	5	(1)	10000	10000		F
FPT530	30	25	100			3–12	5	(5)	10000	10000		F
FPT540	12	25	100			8–30	5	(1)	18000	18000		F
FPT550	12	25	100			8–24	5	(5)	18000	18000		F
FPT560	30	25	100			15	5	(0,5)	0,1 ms	0,1 ms		F
FPT570	30	25	100			6	5	(0,5)	0,1 ms	0,1 ms		F
FPT610	30	25	100			1,4	5	(5)	2800	2800		F
FPT630	30	25	100			0,9	5	(1)	18000	18000		F
KPX80–89	32	50	100	200	25	0,6–5	5	1000	5000	5000	850	TESLA
KP101	32		50	100	32	1	6	3200				TESLA
KP102	32		50	200	50	0,3–0,8	6	3200				TESLA
L14F1	25			100	10	15	(1)		75000	50000		GE
L14F2	25			100	10	5	(1)		75000	50000		GE
L14G1	45			100	10	0,6	(1)		5000	5000		GE
L14G2	45			100	10	0,3	(1)		5000	5000		GE
L14G3	45			100	10	1,2	(1)		5000	5000		GE
L14H1	60			100	10	0,5	(10)		2000	2000		GE, Mot
L14H2	30			100	10	2	(10)		2000	2000		

Typ	U_{CE0} [V]	I_{CM} [mA]	P_z [mW]	I_{CO} [mA]	P_{HU} [V]	I_{CE} [mA]	P_{HU} [V]	E [mW/cm ²]	t_r [ns]	t_f [ns]	λ [nm]	Výrobce
MEL31	30	50	200	50	5	0,01-0,035	5	(2)	10000	10000		ME
MEL32	30	50	200	50	5	0,03-0,1	5	(2)	10000	10000		ME
MEL78	30	25	50	100	5	0,2	5	(2)	3000	3000		ME
MRD160	40			100	20	1,5		(5)	2000	2000		Mot
MRD300	50			25	20	7,5		(5)	2000	2000		Mot
MRD310	50			25	20	2,5		(5)	2000	2000		Mot
MRD360	40			100	10	20		(0,5)	2000	2000		Mot
MRD370	40			100	10	10		(0,5)	2000	2000		Mot
MRD450	40			100	20	4		(5)	2000	2000		Mot
MRD601	50			25	30	1,5		(20)	2000	2000		Mot
MRD602	50			25	30	3,5		(20)	2000	2000		Mot
MRD603	50			25	30	6		(20)	2000	2000		Mot
MRD604	50			25	30	8,5		(20)	2000	2000		Mot
MRD148	12			100	12	2		(2)	2000	2000		Mot
MRD3050	30			100	20	0,2		(5)	2000	2000		Mot
MRD3051	30			100	20	0,2		(5)	2000	2000		Mot
MRD3054	30			100	20	1,2		(5)	2000	2000		Mot
MRD3055	30			100	20	1,8		(5)	2000	2000		Mot
MRD3056	30			100	20	2,5		(5)	2000	2000		Mot
MT1	30	40	200	1		0,56	5	(1)	2000	2000	900	GI
MT2	30	40	200	1		1,4	5	(1)	2000	2000	900	GI
MT8020	30	40	200	1,5	10	0,35	5	(1)	2500	1800	900	GI
OP300	15			250	10	0,8	5	(1)	20000	20000	840	O
OP301	15			250	10	0,8-2,4	5	(1)	20000	20000	840	O
OP302	15			250	10	1,8-5,4	5	(1)	20000	20000	840	O
OP303	15			1000	10	3,6-12	5	(1)	20000	20000	840	O
OP304	15			1000	10	7-21	5	(1)	20000	20000	840	O
OP305	15			1000	10	14-43	5	(1)	20000	20000	840	O
OP500	30			100	15	1	5	(20)	5000	5000	840	O
OP530	15			100	10	0,5	5	(0,5)	20000	20000	840	O
OP600	50			25	10	0,8	5	(20)	2500	2500	840	O
OP601	50			25	10	0,5-3	5	(20)	2000	2000	840	O
OP602	50			25	10	2-5	5	(20)	2000	2000	840	O
OP603	50			25	10	4-8	5	(20)	2500	2500	840	O
OP604	50			25	10	7-22	5	(20)	2500	2500	840	O
OP640	25			100	10	0,8	5	(20)	2500	2500	840	O
OP641	25			100	10	0,5-3	5	(20)	2000	2000	840	O
OP642	25			100	10	2-5	5	(20)	2000	2000	840	O
OP643	25			100	10	4-8	5	(20)	2500	2500	840	O
OP644	25			100	10	7-22	5	(20)	2500	2500	840	O
OP700	25			100	10	0,8	5	(20)	5000	5000	840	O
OP701	25			100	10	1,5	5	(20)	5000	5000	840	O
OP702	25			100	10	3	5	(20)	5000	5000	840	O
OP703	25			100	10	6	5	(20)	5000	5000	840	O
OP800	30			100	10	0,8	5	(5)	4000	4000	840	O
OP801	30			100	10	0,5-3	5	(5)	4000	4000	840	O
OP802	30			100	10	2-5	5	(5)	4500	4500	840	O
OP803	30			100	10	4-8	5	(5)	5000	5000	840	O
OP804	30			100	10	7-22	5	(5)	5500	5500	840	O
OP805	30			100	10	15	5	(5)	6000	6000	840	O
OP830	15			1000	10	15	5	(0,5)	20000	20000	840	O
OT13L	15	20	150	50	10	0,5-5	10	30	1800	1200	700	OKI
SFH305	32	50	75	3	25	1-3,2	5	1000	5000	5000	850	S
SFH500	15	20	100	1	10	0,7	5	1000	250	250	1100	S
SP201	32		50	100	15	0,25	5	1000	5000	5000	780	NDR
SP201A	32		50	100	15	1,2-3,3	5	1000	5000	5000	780	NDR
SP201B	32		50	100	15	2,7-5,7	5	1000	5000	5000	780	NDR
SP201C	32		50	100	15	4,7-8,4	5	1000	5000	5000	780	NDR
SP201D	32		50	100	15	7	5	1000	5000	5000	780	NDR
SP211	50		50	100	25	0,25	5	1000	5000	5000	850	NDR
SP211A	50		50	100	25	0,4-0,8	5	1000	5000	5000	850	NDR
SP211B	50		50	100	25	0,6-1,2	5	1000	5000	5000	850	NDR
SP211C	50		50	100	25	1-2	5	1000	5000	5000	850	NDR
SP211D	50		50	100	25	1,6-3,2	5	1000	5000	5000	850	NDR
SP212A	50		100	100	25	0,4	5	1000	4000	4000	850	NDR
SP212B	50		100	100	25	0,6	5	1000	4000	4000	850	NDR
SP212C	50		100	100	25	1	5	1000	4000	4000	850	NDR
SP212D	50		100	100	25	1,6	5	1000	4000	4000	850	NDR
T10	20		100	1	1,5	0,0007	9	100	1800	1200	700	OKI
T36	10	5	50	100	1,5	0,04	9	100	1800	1200	700	OKI
TIL78	50		50	25	30	1-7	5	(20)	8000	6000		TI
TIL81	30	50	250	100	10	5-22	5	(5)	8000	6000		TI
TIL89	30	50	250	100	10	1-5	5	(20)	8000	6000		TI
TIL609	50		50	25	30	0,5-3	5	(20)	8000	6000	900	TI
TIL610	50		50	25	30	2-5	5	(20)	8000	6000	900	TI
TIL611	50		50	25	30	4-8	5	(20)	8000	6000	900	TI
TIL612	50		50	25	30	7	5	(20)	8000	6000	900	TI
TIL621	50		50	100	30	0,6	5	(5)	8000	6000	900	TI
až 630												
2N5777	25			100	12	4		(2)	75000	50000		Mot, GE
2N5778	40			100	12	4		(2)	75000	50000		Mot, GE

Tab. 7. Optoelektronické vazební členy

Typ	I_F	P_z	$U_{CE0} (U_R)$	$C (f_F)$	P_z	$I_{CO} (I_{R0})$	pH	$I_{C/F}$	t_r, t_f	U_{load}	Výrobce
	[mA]	[mW]	[V]	[mA]	[mW]	$U_{CE} (U_R)$	[V]	[%]	[μs]	[kV]	
AOD 101A	20			—		(2000)	15)	1	0,1	0,1	SSSR
AOT 102A	40				300	(1000)	30)	50		0,5	SSSR
CNC P16	40	150	5					5	900	5	PLR
CNS P16	40	150	5					5	900	5	PLR
CNS P17	40	150	30					2	20	1,5	PLR
CNS P18	50	50	15					10	10	10	PLR
CNX21	50	100	30	25	100	50	10	20	3	10	V
CNX35	100	200	30	100	200	50	10	40	3	4,4	V
CNX36	100	200	30	100	200	50	10	80	3	4,4	V
CNX38	100	150	80	100	200	50	10	70	3	4,3	V
CNX48	100	200	30	100	200	100	10	20000		4,3	V
CNY17	60	100	70	50	150	5	10	40-320	2	4,4	S, GE
CNY18	60	100	32	100	150	2	10	16-125	2,2	0,5	S, Tfk
CNY21	50	120	32	50	130			60	3,4	10	Tfk
CNY22	30	50	50	30	200			25		2,8	M
CNY23	30	50	30	30	200			50		2	M
CNY24	50	120	32	50	130			100	4,7	10	Tfk
CNY28			30			100	10	1			GE
CNY29			25			100	10	12,5			GE
CNY30		200		20						2,5	GE
CNY31			30			100	10	400		3,5	GE
CNY32			30			100	10	20		3,5	GE
CNY33		300				100	200	20		1,5	GE
CNY34		400		20						2,5	GE
CNY35			30			200	10	10		0,95	GE
CNY36	60	100	32	100	150			4	4,3		Tfk
CNY37	60	100	32	100	150			4	4,3		Tfk
CNY42	30	50	50	30	200			25		2,8	M
CNY43	30	50	30	30	200			50		2	M
CNY44	30	50	50	30	80			30		1	M
CNY46	30	50	50	30	80			30		1	M
CNY47	30	100	30	30	150	100	10	20-40		2	M, GE
CNY48	60	100	30	100	150	100	10	600		1,5	M, GE
CNY50	100	150	35	100	150	100	20	25-40	5	1	V
CNY51			70			50	10	100		5	GE
CNY62	100	150	50	100	200	100	10	25	3	5,3	V
CNY63	100	150	30	100	200	100	10	50	5	4,3	V
CNY64	75	120	32	50	130			100	7	8,2	Tfk
CNY65	75	120	32	50	130			100	7	11,6	Tfk
CNY66	75	120	32	50	130			100	7	15	Tfk
CNY70	60	100	32	50	100			4			Tfk
CNY75	60	100	70	100	150			100	6	10	Tfk
CQ11	40	20	8					5	10	0,5	PLR
BP											
CQ12	40	20	5					5	10	1,5	PLR
BP											
CQ13	60	90	8					10	10	5	PLR
BP											
CQ15	40	80	8					15	10	0,5	PLR
BP											
CQ22	100							5	1	5	PLR
BP											
CQ32	40	150	25					10	0,4	10	PLR
BP											
CQY 80N	60	100	32	50	150			90	7	4,4	Tfk
FCD 810	60	250	20	25				10	4	1,5	F
FCD 810A	60	250	20	25				10	4	1,5	F
FCD 810B	60	250	20	25				10	4	2,5	F
FCD 810C	60	250	20	25				10	4	5	F
FCD 810D	60	250	20	25				10	4	6	F
FCD 820A	60	250	30	25				20	2,5	1,5	F
FCD 820B	60	250	30	25				20	2,5	2,5	F
FCD 820C	60	250	30	25				20	2,5	5	F
FCD 820D	60	250	30	25				20	2,5	6	F

Typ	I_F	P_z	$U_{CE0}(U_R)$	$I_C(f_F)$	P_z	$I_{C0}(f_{R0})$	P_{fi}	$I_{CE}(U_R)$	$I_{d/f}$	$t_{r,t1}$	U_{izot}	Výrobce
	[mA]	[mW]	[V]	[mA]	[mW]	[nA]	[V]	[V]	[%]	[μs]	[kV]	
FCD 825A	60	250	30	25					50	3	1,5	F
FCD 825B	60	250	30	25					50	3	2,5	F
FCD 825C	60	250	30	25					50	3	5	F
FCD 825D	60	250	30	25					50	3	6	F
FCD 830A	60	250	30	25					20	1,6	1,5	F
FCD 830B	60	250	30	25					20	1,6	2,5	F
FCD 830C	60	250	30	25					20	1,6	5	F
FCD 830D	60	250	30	25					20	1,6	6	F
FCD 831A	60	250	30	25					10	1,6	1,5	F
FCD 831B	60	250	30	25					10	1,6	2,5	F
FCD 831C	60	250	30	25					10	1,6	5	F
FCD 831D	60	250	30	25					10	1,6	6	F
FCD 836	60	250	20	25					6	1,6	1,5	F
FCD 836C	60	250	20	25					6	1,6	5	F
FCD 836D	60	250	20	25					6	1,6	6	F
FCD 850	80	250	30	125					100	15;150	1,5	F
FCD 850C	80	250	30	125					100	15;150	5	F
FCD 850D	80	250	30	125					100	15;150	6	F
FCD 860	80	250	30	125					200	80;150	1,5	F
FCD 855	80	250	55	125					100	15;150	1,5	F
FCD 865	80	250	30	125					400	80;150	1,5	F
H11A1			30			50			50	2	2,5	GE,Mot
H11A2			30			50			20	2	1,5	GE,Mot
H11A3			30			50			20	2	2,5	GE
H11A4			30			50			10	2	1,5	GE
H11A5			30			100			30	2	1,5	GE
H11			30			50			10	2	1,5	GE
A10												
H11A 520			30			50			20	2	5,65	GE
H11A 550			30			50			50	2	5,65	GE
H11A 5100			30			50			100	2	5,65	GE
H11			30			100			20	2	1,5	GE
AA1			30			200			10	2	1,5	GE
AA2												
H11B1			25			100			500	125;100	2,5	GE
H11B2			25			100			200	125;100	1,5	GE
H11B3			25			100			100	125;100	1,5	GE
H11B 255			25			100			100	125;100	1,5	GE
H11C1		200		20		50				1	2,5	GE
H11C2		200		20		50				1	1,5	GE
H11C3		200		30		50				1	1,5	GE
H11C4		400		20		100				1	2,5	GE
H11C5		400		20		100				1	1,5	GE
H11C6		400		30		100				1	1,5	GE
H11D1		300				100			20	5	2,5	GE
H11D2		300				100			20	5	1,5	GE
H11D3		200				100			20	5	1,5	GE
H11D4		200				100			10	5	1,5	GE
H13A1		30				100				5		GE
H13A2		30				100				5		GE
H13B1		25				100				150		GE
H13B2		25				100				150		GE

Typ	I_F	P_z	$U_{CE0}(U_R)$	$I_C(f_F)$	P_z	$I_{C0}(f_{R0})$ při $U_{CE}(U_R)$		$I_{d/F}$	t_r, t_f	U_{izot}	Výrobce
	[mA]	[mW]	[V]	[mA]	[mW]	[nA]	[V]	[%]	[μs]	[kV]	
H11F1			30						15	2,5	GE
H11F2			30						15	2,5	GE
H11F3			15						15	1,5	GE
H15A1			30			100			3	4	GE
H15A2			30			100		10	3	4	GE
H15B1			25			100		400	125;100	4	GE
H15B2			25			100		200	125;100	4	GE
H17A1	20		30	0,05		100			5		GE
H17B1	20		25	1		100			150		GE
H20A1	20		30	0,2		100			5		GE
H20A2	20		30	0,05		100			5		GE
H20B1	20		25	2,5		100			150		GE
H20B2	20		25	1		100			150		GE
H74A1			15			100				1,5	GE
H74C1			(200)							1,5	GE
H74C2			(400)							1,5	GE
HCPL 2502	25	45	5	8	100	3	5,5	15-22	0,2;0,3	3	HP
HCPL 2530	25	45	15	8	35	3	5,5	7-8	0,3;0,4	3	HP
HCPL 2531	25	45	15	8	35	3	5,5	19-24	0,2;0,3	3	HP
HCPL 2601	20		7	25	40				0,025; 0,015	3	HP
HCPL 2602	60		7	25	40				25;15 ns	3	HP
HCPL 2630	10		5	16	60			700	25 ns	3	HP
HCPL 2730	20	35	7	60	100	10	7	1000	5;10	3	HP
HCPL 2731	20	35	18	60	100	5	18	1000	25;20	3	HP
HCPL 2770	20		20	40	50	5	18	500	25;35	1,5	HP
IL1	100		30	100		50	10	20		2,5	Li
IL5	100		30	100		250	5	50		2,5	Li
IL12	100		30	100		250	5	10		1	Li
IL15	100		30	100		100	5	6		1,5	Li
IL16	100		30	100		100	5	6		1,5	Li
IL74	100		30	100		500	5	12,5		1,5	Li
IL100	10							1000	0,075	2,5	Li
IL101	10							1000	0,2	1,5	Li
ILA30	60		30	60		100	5	100		1,5	Li
ILA55	60		55	60		100	5	100		1,5	Li
ILC	60		30	60		100	5	100		2,5	Li
A2-30	60		55	60		100	5	100		2,5	Li
ILCT6	60		30			100	10	20		1,5	Li
ILD74	100		20			500	5	0,125		1,5	Li
ILQ74	100		20			500	5	0,125		1,5	Li
MB101	50		15		50	500	5	4	5	5	NDR
MB 104A	40		70		200	50	10	40	2	4,3	NDR
MB 104B	40		70		200	50	10	100	2	4,3	NDR
MB 104C	40		70		200	50	10	160	2	4,3	NDR
MB110	100		(50)	(100)	50	(50)	(20)	0,2	0,5	2	NDR
MB111	30		(3)	100		100			0,1	2,8	NDR
MB123	50		15	100				4	5		NDR
MB125	50		16	100				4	10		NDR
MCA 230	60	90	30	125	210	1	10	400	5;35	2,5	GI,Mot
MCA 231	60	90	30	125	160	1	10	400	80	3,5	GI
MCA 255	60	90	55	125	210	1	10	400	5;35	2,5	GI,Mot
MCL 601	20	100	15	30	100				0,01	2	GI
MCL 611	20	100	15	30	100				0,01	2	GI
MCS2	60	90	(200)	(150)	200	(200)			7	3,5	GI
MCS 2400	60	90	(400)	(100)	200	(200)			7	3,5	GI
MCS 6200	60	90		(150)	200	(20)			10	1,5	GI
MCS 6201	60	90		(150)	200	(20)			10	2,5	GI
MCT2	60	200	30	50	200	5	10	60	0,3	1,5	GI,Mot
MCT2E	60	200	30	50	250	5	10	60	0,175	3,5	GI
MCT6	60	100	30	30	150	5	10	50	2,4	1,5	GI
MCT26	60	200	30	30	200	5	5	14	2	1,5	GI

Typ	I_F [mA]	P_Z [mW]	$U_{CE0} (U_R)$ [V]	$I_C (F)$ [mA]	P_Z [mW]	$I_{CO} (R_D)$ při $U_{CE} (U_R)$ [nA]	$I_{C/F}$ [V]	$I_{C/F}$ [%]	$t_{r,t}$ [μs]	U_{IZOL} [kV]	Výrobce
WK 16412	30		20		100	100	30	2-50	15	4	TESLA
WK 16413	20	50	20		50	100	10	50-1000	125	2,5	TESLA
4N22	40		35	50	300	100	20	25-40	15	1	TI.O
4N23	40		35	50	300	100	20	60-80	15	1	TI.O
4N24	40		35	50	300	100	20	100	20	1	TI.O
4N25	80	150	30		150	1	10	10-20	2	2,5	TI.O, GE.Mot
4N26	80	150	30		150	1	10	20	2	1,5	LI.F, Tfk.GI
4N27	80	150	30		150	1	10	10	2	1,5	S.TI, O.Mot
4N28	80	150	30		150	1	10	10	2	0,5	TI.O, TFK.GI
4N29	80	150	30		150	100	10	100	0,6;17	2,5	GI.O, GE.F
4N30	80	150	30		150	100	10	100	0,6;17	1,5	GI.LI, O.F
4N31	80	150	30		150	100	10	50	0,6;17	1,5	GI.O, F.LI
4N32	80	150	30		150	100	10	500	0,6;45	2,5	GI.O.F, GE.LI

Typ	I_F [mA]	P_Z [mW]	$U_{CE0} (U_R)$ [V]	$I_C (F)$ [mA]	P_Z [mW]	$I_{CO} (R_D)$ při $U_{CE} (U_R)$ [nA]	$I_{C/F}$ [V]	$I_{C/F}$ [%]	$t_{r,t}$ [μs]	U_{IZOL} [kV]	Výrobce
4N33	80	150	30		150	100	10	500	0,6;45	1,5	GI.GE, F.LI.O
4N35	60	100	30	100	300	5	10	100	3	2,5	GI.GE.F, Tfk.S
4N36	60	100	30	100	300	5	10	100	3	1,75	S.Tfk, GI.GE
4N37	60	100	30	100	300	5	10	100	3	1,05	F.S, Tfk.GI
4N38	20		80			50	60	20	2	1,5	GE, Mot.O
4N39	14		(200)			50			1	1,5	GE
4N40	14		(400)			150			1	1,5	GE
4N45	20	35	7	60	100	1	5	200-1200	5;80	3	HP
4N46	20	35	20	60	100	1	18	200-1500	5;80	3	HP
4N47	40		35	50	300	6	20	800	10	1	TI
4N48	40		35	50	300	6	20	800	10	1	TI
4N49	40		35	50	300	6	20	800	10	1	TI
6N134	20	35	7	25	40				0,035	1,5	HP
6N135	25	45	15	8	100	3	5,5	7-18	0,5	3	HP
6N136	25	45	15	8	100	3	5,5	19-24	0,4	3	HP
6N137	10		7	50	85				0,025	3	HP
6N138	20	35	7	60	100	10	5	300-600	5	3	HP.GI
6N139	20	35	18	60	100	10	18	300-900	1,4	3	HP.GI


Obvody se svítivými diodami

V další části si uvedeme různé obvody s diodami svítivými ve viditelném spektru světla, pro něž budeme používat označení LED. V současné době jsou nejběžnějšími LED diody červené s vlnovou délkou $\lambda = 630$ až 780 nm, diody oranžové s $\lambda = 600$ až 630 nm, žluté s $\lambda = 570$ až 600 nm a zelené s $\lambda = 530$ až 570 nm. Firma Siemens připravuje do výroby diody modré s $\lambda = 470$ nm a v budoucnu je možné očekávat i diody fialové s $\lambda = 380$ až 400 nm. Fa Texas Instruments inzeruje i diody hnědé (jantarové) s $\lambda = 620$ nm. Někteří výrobci kombinují některé barvy, takže v jednom pouzdře jsou dvě diody s různou barvou, z nichž jedna svítí při jednom směru proudu a druhá při opačném.

Dříve než se seznámíme s obvody LED, povíme si něco o tom, jak lze zjistit vlastnosti „neznámých“ LED. Velmi zajímavým parametrem při ověřování LED je závěrné napětí U_R . Většina LED má toto napětí minimálně 3 V (až na diody SSSR – viz tab. 10), a tedy pokud není zřejmé, který z vývodů je katoda, je nutné pro zkoušení použít zdroj s napětím do 3 V, aby se LED neznížil. Pokud při tomto napětí teče diodou proud řádu až desítek μA , je dioda připojena v závěrném směru. Do série s diodou pak zapojíme rezistor asi 150Ω vývody diody obrátíme – je-li dobrá, měla by se rozsvítit. U zelených, oranžových a žlutých diod je nutné napětí v propustném směru (pokud jsme ho bezpečně určili) pomalu zvětšovat až asi na 5 V. Proud diodou by měl být 1 až 20 mA.

LED jako referenční dioda

Úbytek napětí na LED závisí na typu diody a mění se podle typu od 1,4 do 2,2 V při proudu diodou od 5 do 10 mA. Zvýší-li se teplota okolí o $1^\circ C$, zmenší se úbytek napětí při konstantním proudu

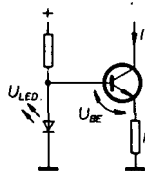


Obr. 30. LED jako referenční dioda

du asi o $1,5$ mV – teplotní součinitel LED je tedy $-1,5$ mV/ $^\circ C$. Těchto vlastností lze s výhodou využít při konstrukci zdroje konstantního proudu (obr. 30). Teplotní součinitel LED a přechodu báze–emitor jsou přibližně stejné, takže působí proti sobě. Pro kolektorový proud platí rovnice: $I = \frac{U_{LED} - U_{BE}}{R}$.

Je třeba znovu upozornit, že napětí U_{LED} je závislé na typu LED.

Linearizace indikace s diodami LED

Rídíme-li LED analogové napětím, vzniká problém: LED se rozsvítí až při napětí asi 1,5 V. Zvětší-li se toto napětí o několik set mV, zvětší se jas a vyzářený výkon LED a ta se dostává rychle do oblasti saturace, neboť proud diodou se zvětšuje exponenciálně. Zapojíme-li však LED do zpětné vazby napětím řízeného zdroje proudu s operačním zesilovačem, je proud I_{LED} diodou přímo úměrný řídicímu napětí. Dioda D_2 v obr. 31a, zapojená antipara-

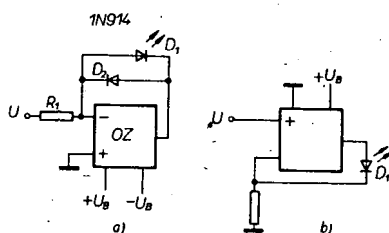

Obr. 31. a) linearizace průběhu s LED pro symetrické napájení, b) linearizace průběhu s LED pro nesymetrické napájení


lelně k LED, zabráňuje provozu v závěrném směru a omezuje závěrné napětí na LED na 0,7 V. Závislost mezi kladným řídicím napětím a proudem

LED je dána rovnicí: $I_{LED} = \frac{U}{R_1}$.

Na obr. 31a je zapojení pro symetrické napájení a na obr. 31b pro nesymetrické napájení.

Blikající LED


Stav LED na obr. 32 je závislý na logických signálech na vstupech A, B hradel. Je-li na vstupu B úroveň L (na vstupu A může při tom být úroveň L nebo H) LED nesvítí. Je-li na vstupu B úroveň H a na vstupu A úroveň L, svítí LED trvale. Při úrovni H na vstupech A i B začne kmitat multivibrátor z hradel H1 až H3 na kmitočtu asi 3,5 Hz, v jehož rytmu poblikává LED. Při napájecím napětí 15 V je odběr proudu 25 mA.

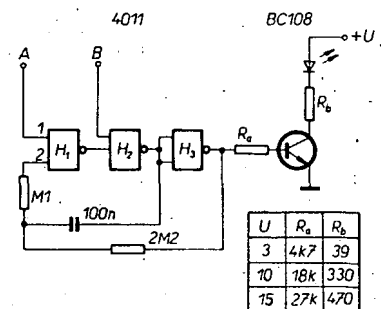

Obr. 32. Blikající LED

Řízení LED obvodu TTL

Na obr. 33 je zapojení výstupního protitaktního zesilovače hradel a invertorů obvodů TTL. LED se v daném případě připojuje k výstupu přes R_3 . LED se rozsvítí, bude-li na výstupu A úroveň L, tj. tehdy, vede-li tranzistor T_3 a T_2 je uzavřen. Rezistor R_3 omezuje proud diodou. Když je LED zapojen mezi výstupem A a zemí, lze R_3 vynechat. LED se rozsvítí tehdy, bude-li na výstupu A (bez připojení LED) úroveň

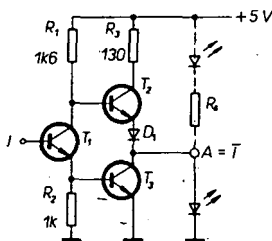


Obr. 33. Řízení LED obvodu TTL

H: Je-li výstup A na úrovni L, pak povedou tranzistory T_1 a T_3 , když bude na výstupu A úroveň H, budou tranzistory T_1 a T_3 zavřeny. V tomto stavu povede T_2 , takže přes tento tranzistor a vně připojenou zátěž (v našem případě LED) poteče proud. Napětí na diodě bude 1,5 V, takže na výstupu A nebude již úroveň H. Rezistor R_3 v IO pracuje jako předřadný pro LED. Kromě toho je proud LED omezen úbytkem napětí na diodě D_1 a saturačním napětím tranzistoru T_2 . Toto zapojení je vhodné pro všechna standardní hradla a invertory TTL, kromě hradel s otevřeným kolektorem. U hradel s otevřeným kolektorem je nutné mezi zdroj a otevřený kolektor zapojit sériový omezovací rezistor asi 120 až 150 Ω .

Doutnavka s LED

Běžná doutnavka použitá jako indikátor se může připojit přímo na síťové napětí, přičemž její příkon je minimální. Jako indikátor sítě lze použít i LED s předřadným rezistorem, neboť doba života LED je podstatně delší než doutnavky nebo žárovky, navíc i její příkon je velmi malý (20 až 30 mW). Předřadný rezistor pro omezení proudu LED (při 220 V) musí mít zatížitelnost asi 3,5 W, tato ztráta se promění v teplo. Vidíme, že použití předřadného rezistoru není nejlepším řešením, mnohem vhodnější je řešení na obr. 34.

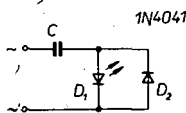

Obr. 34. Doutnavka s LED

K omezení proudu je použit kondenzátor, který představuje odpor pro střídavý proud. Výhodou tohoto řešení je, že se v kondenzátoru neztrácí žádný výkon. Kapacitu kondenzátoru lze obecně spočítat pro jakékoli napětí, proud a kmitočet:


$$C = \frac{I}{6,28Uf}$$

kde C je kapacita kondenzátoru ve faradech, U je efektivní napětí ve V, f je kmitočet v Hz a I je efektivní proud, tekoucí LED v A.

Pro síťové napětí 220 V, kmitočet 50 Hz a proud LED 20 mA je kapacita kondenzátoru 270 nF. Provozní napětí kondenzátoru musí být minimálně dvojnásobkem síťového napětí (600 až 1000 V). Dioda D_2 zabraňuje tomu, aby napětí v závěrném směru nebylo nepřijatelně velké.

Polovodičové odrazky na kolo

Velkým nebezpečím v nočním silničním provozu jsou cyklisté. Často kola nemají žádné nebo jen defektní koncové světlo. Pokud silnice není osvětlena, cyklisté se velmi špatně

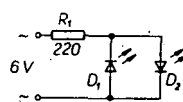


Obr. 35. Odrazka na kolo

rozeznávají. To platí i pro mopedisty. Zapojení na obr. 35 může tuto situaci podstatně zlepšit. Zapojení lze realizovat jednoduše, neboť se skládá pouze ze tří součástek. Skoro každé kolo nebo moped mají pro osvětlení k dispozici střídavé napětí 6 V. Proto jsou na obr. 35 zapojeny dvě diody LED antiparalelně, každá pro jednu půlvinu. Odpor 220 Ω omezuje proud LED, neboť žárovky na kole bývají napájeny i z dynama, jehož špičkové napětí je až 30 V (nelze změřit běžným voltmetrem). V praktickém provedení použijeme pro tuto odrazku starou defektní žárovku, které odstraníme baňku, a diody s rezistorem připojíme na držák vlákn. Abychom chránili spoje před otřesy, tak odrazku po odzkoušení zalijeme průhledným epoxidem. Cepek pak umístíme do pouzdra odrazky.

LED na 220 V

Vzhledem k dlouhé době života jsou LED často využívány jako indikátory. Nedostatkem LED je, že lze bez dalších součástek použít jen pro malé napětí, jinak je třeba použít předřadníky. V předřadném rezistoru vzniká při průtoku proudu ztráta, která se mění v teplo. Pokud máme k dispozici střídavý proud, můžeme použít jako omezovač proudu kondenzátor. Abychom vyloučili problémy, které vznikají při připojování LED na 220 V, je v obvodu na obr. 36 zapojena paralelně

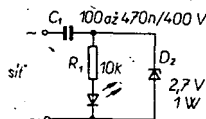

Obr. 36. LED na 220 V

LED Zenerova dioda. Během záporné půlviny je Zenerova dioda D_2 v propustném směru přepólována a pracuje tedy jako běžná dioda, takže napětí na LED v závěrném směru bude nevelké. Během kladné půlviny omezuje D_2 napětí na D_1 a R_1 na 2,7 V. Použijeme-li místo Zenerovy diody obyčejnou diodu, pak se zkracuje doba života LED proudovými nárazy. Kapacita kondenzátoru určuje proud tekoucí diodou LED: při 100 nF je proud asi 4 mA a při 470 nF asi 20 mA.

Úsporná dioda LED


V době, kdy celý svět šetří energii, je aplikace LED, jímž teče proud 20 mA, neúsporná vzhledem např. k obvodům, CMOS, které mají spotřebu jen několik

μ W, zejména u zařízení napájených z baterií. Jak tento problém vyřešit, ukazuje obr. 37, na němž je zapojení „úsporné“ LED. LED je napájena proudovými impulsy 100 mA s periodou 625 ms. Tím se zmenší střední odběr proudu asi na 0,2 mA, takže odběr proudu bude 100x menší, než v běžném zapojení. Kondenzátor C_1 se nabíjí přes R_2 . Po dosažení napětí v propustném směru na diodách D_1 a D_2 dostane řetězec invertorů v IO₁ impuls, který v konečné fázi sepne tranzistor T_1 . Pak dioda D_3 pracuje jako vybíjecí odpor pro kondenzátor C_1 . Během tohoto vybíjení je maximálně dosažitelný proud 100 mA. Po vybití C_1 se uzavrou diody D_1 a D_2 . Na vstupu a výstupu invertorového řetězce bude úroveň L. Tranzistor T_1 se uzavře a celý cyklus se opakuje. Diody D_1 a D_2 je možné nahradit běžnými křemíkovými diodami. V tomto případě je nutno zkontrolovat, zda je dosaženo správného spínání. R_3 v přívodu napájení IO₁ optimalizuje odběr proudu tohoto IO.


„Inteligentní“ blikavé světlo

Blikavé světlo tohoto typu je zvláštností, zejména je-li zhotoveno z LED. K čemu je dobré? Může být vhodným dárkem pro dobrého přítele nebo přítelkyni jako doplněk k hi-fi zařízením. Blikavé světlo (obr. 38) se skládá z pěti diod a řídicího obvodu (lze použít i deset diod, pak je třeba obvod jinak „programovat“). Vstup nulování/reset je pak připojen na jiný výstup IO₂ nebo není zapojen, zvětšuje se i počet výstupních zesilovačů s tranzistory, počet rezistorů a LED.

V základním zapojení svítí LED jedna po druhé – tedy jako „běžící světlo“. Rychlost posuvu lze nastavit potenciometrem P_1 . Změnou zapojení je možné dosáhnout i jiného průběhu svícení. Základní zapojení je vhodné např. k napodobení osvětlení stavebního místa v modelové železnici, nebo ho lze použít jako stupnici teploměru při použití jedné diody v každém koncovém stupni. Do báze T_1 zapojíme katodu a do emitoru T_2 anodu diody. Katodu druhé diody dáme do báze T_2 a anodu do emitoru T_3 atd. (obr. 38a). Při stavbě běžícího světla „vpřed-vzad“ použijeme také jednu diodu. Katoda první diody je připojena do báze T_1 a její anoda na vývod 3 IO₂. Katody druhé a třetí diody jsou připojeny do báze T_2 . Anoda druhé diody je připojena na vývod 2 a anoda třetí diody na vývod 6 IO₂. Stejně jsou zapojeny dvě diody do báze T_3 a do báze T_4 . Anody diod jdoucích do báze T_3 jsou připojeny na vývody 4 a 5 IO₂ a anody diod z báze T_4 jsou připojeny na vývody 7 a 1 IO₂. Báze T_5 je spojena s vývodem 10 IO₂ přes jednu diodu, jejíž anoda je na vývodu 10 IO₂ (obr. 38b). Je samozřejmě, že tyto diody můžeme rovněž

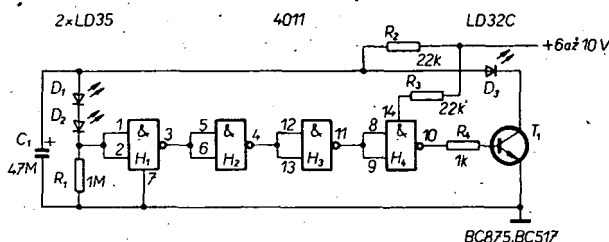

Obr. 37. Úsporný LED

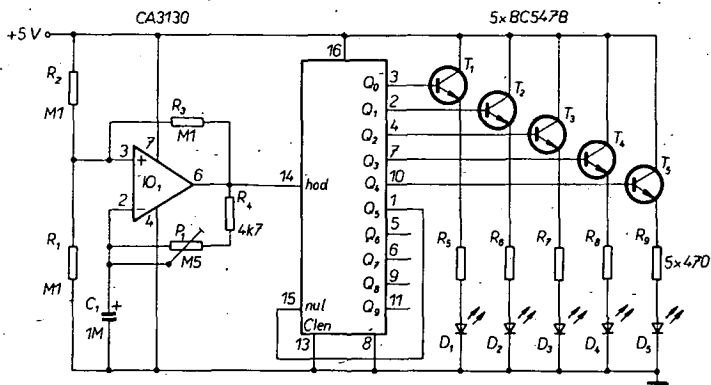

Obr. 38. Inteligentní blikavé světlo


připojit na ostatní vývody IO₂. Je správné, je-li vstup nulování propojen s volným vstupem. V obvodu běžícího světla „vpřed-vzad“ je vstup nulování propojen s vývodem 9 IO₂. Toto zapojení můžeme kombinovat se zapojením podle obr. 38a (diody mezi bázemi a emitory tranzistorů). Tak dostaneme originální světelný „vzorek“.

Na obr. 38 je zapojení základní verze „intelligentního“ blikajícího světla. IO₁ je zapojen jako generátor pravoúhlého signálu. Kondenzátor C₁ se jednou nabíjí a po druhé vybíjí. Tento cyklus se nastavuje potenciometrem P₁ (kmitočet generátoru slouží jako hodiny pro IO₂). Výstupy IO₂ se v rytmu taktovacího kmitočtu mění na úroveň H, kterou se spínají tranzistory, přes které se rozsvěcí LED.

Bude-li konečně výstup Q5 na úrovni H, vede se tento signál na vstup nulování IO₂. IO₂ se „vynuluje“ a rozsvítí se dioda D₁. Rezistory R₅ až R₉ omezuji proud diodami LED. Při 470 Ω a napájecím napětí 5 V je proud diodami LED asi 8 mA. Změnou předřadných rezistorů můžeme ovlivnit jas LED, ale nesmíme připustit, aby byl proud diodami větší než 30 mA. Napájecí napětí může být v rozsahu 5 až 15 V. Při napájecím napětí větším než 8 V můžeme na pozici IO₁ použít operační zesilovač MAA741.

Kontrola funkce

Jako indikátor činnosti zařízení lze použít LED s předřadným rezistorem jako voltmetr. Dokonalejší indikaci dostaneme, použijeme-li kombinovaný proudové napěťový indikátor (obr. 39).

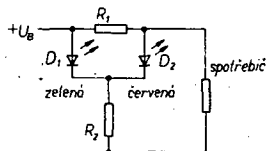

Obr. 39. LED pro kontrolu funkce obvodu

Toto zapojení využívá skutečnosti, že červená a zelená dioda LED mají rozdílná napětí v propustném směru. Neodebírá-li spotřebič žádný proud, svítí jen červená LED, která má menší napětí v propustném směru, než LED zelená. Teče-li zatěžovací proud přes R₁, dostaneme na R₁ a D₂ větší úbytek napětí, dostatečný k rozsvícení zelené LED. Pro návrh zapojení použijeme následující rovnice:

$$R_2 = U_B \cdot 100 \Omega / V,$$


$$R_1 = 0,5 \Omega // [\Omega A].$$

Odpor rezistoru R₁ musí být větší než 10 Ω. Zelená dioda slouží jako indikátor správné funkce přístroje. Lze ji umístit na čelním panelu.

Napěťová lupa LED pro zdroje 5 V

Při napájení obvodů TTL a mikroprocesorů je kritické napájecí napětí, jehož přípustné kolísání je ± 10 %. Také zde platí: důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší. Napěťový indikátor s LED má v tomto případě mnohem lepší vlastnosti než voltmetr s měřidlem. Uvedené zapojení indikuje napětí 4,5 až 5,5 V (obr. 40) a funguje tedy jako „napěťová lupa“. IO LM3914 má stejné vlastnosti jako LM3915, oproti LM3915 má však lineárně odstupňované výstupní napětí, sloužící k řízení diod LED. Řetěz rezistorů na výstupu IO je tvořen deseti stejnými rezistory 1 kΩ. Potenciometry P₁ a P₂ a rezistory R₄, R₅, R₆ je nastaveno na „studeném“ konci výstupního napěťového řetězce napětí 1,5 V a na „živém“ konci napětí 1,8 V.


Obr. 40. Napěťová lupa pro 5 V

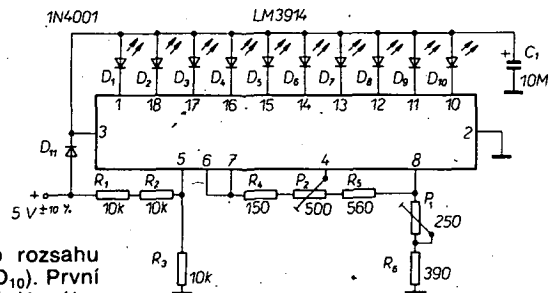

Tím je dosaženo správného rozsahu indikace napětí (diody D₁ až D₁₀). První a poslední dioda jsou červené. Napájecí napětí obvodu je rovno napětí hlídá-nému. Odběr proudu je 20 mA. Dioda D₁₁ chrání obvod před chybnou polaritou vstupního napětí. K nastavení obvodu je třeba digitální voltmetr a regulovatelný zdroj. Nejprve nastavíme na zdroji přesné napětí 4,5 V a otáčíme P₂, až se rozsvítí jen dioda D₁. Tento postup několikrát opakujeme, až dosáhneme toho, že nastavení P₁ neovlivňuje P₂.


Univerzálně použitelná dioda

Běžná dioda LED svítí jen tehdy, když je správně pólována. Předřadným rezistorem omezuje proud diodou na 10 až 30 mA — to má jeden závažný nedostatek: musíme měnit odpor rezistoru při změně napájecího napětí. Místo předřadného rezistoru je proto výhodné použít FET, z něhož lze udělat zdroj proudu, spojíme-li elektrodu G se S (emitem). Podle typu FET je proud 11 až 14 mA při rozsahu napájecího napětí 5 až 30 V. Univerzální křemiková

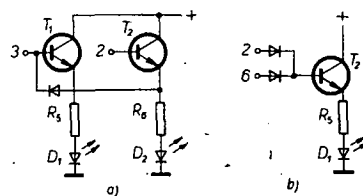

Obr. 38a. Úprava pro teploměr

Obr. 38b. Úprava pro kroužící světlo

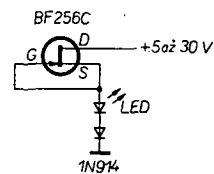

Obr. 41. Univerzální LED




dioda na obr. 41 chrání LED při změně polarity napájecího napětí, LED lze tedy napájet i střídavým napětím 5 až 20 V.

Indikátor vybuzení s LED

Indikátor vybuzení pracuje na principu voltmetru špičkového vstupního napětí s dobou odezvy řádově několik ms. Sloupec diod LED slouží k indikaci této špičkové hodnoty, přičemž pro přenosovou funkci je využito třístupňové aproximace logaritmické křivky (obr. 42). Vstupní signál je zesílen tranzistory T₁ a T₂. Špičkové napětí usměrňují a zdvojnásobí diody D₁ a D₂. Dioda D₁ je spojena se zemí pouze střídavě přes C₆, neboť to vyžaduje dané zapojení operačního zesilovače. Potenciometrem P₂ můžeme nastavit dolní rozsah indikátoru vybuzení. Signál je přiveden na neinverující vstup operačního zesi-

lovače. Referenční napětí pro OZ je získáno pomocí diody D₉ (pouze při nesymetrickém napájecím napětí). Diody D₃ a D₄ kompenzují teplotní činitel diod D₁ a D₂. Obvodem ve zpětné vazbě je určen průběh přenosové funkce. Odpory v jednotlivých větvích zpětné vazby určují stupeň strmosti charakteristiky a jednotlivé diody LED nebo Zenerova dioda bod zlomu charakteristiky? Tranzistor T₁₄ spolu s diodami D₆, D₇ a rezistory R₂₆, R₂₇ tvoří zdroj konstantního proudu. V klidovém stavu, tj. bez vstupního napětí, jsou tranzistory T₃ až T₁₃ otevřeny a zkracují diody D₁₄ až D₂₄. Diody D₉, D₁₂ a D₁₄ svítí trvale. Při zvětšujícím se vstupním signálu se tranzistory T₃ až T₁₃ postupně zavírají a tím se rozsvěcují jednotlivé diody. Je třeba věnovat pozornost diodě D₇, neboť v nevybuzeném stavu může být napětí na výstupu OZ 2 až 4 V, podle použitého OZ.

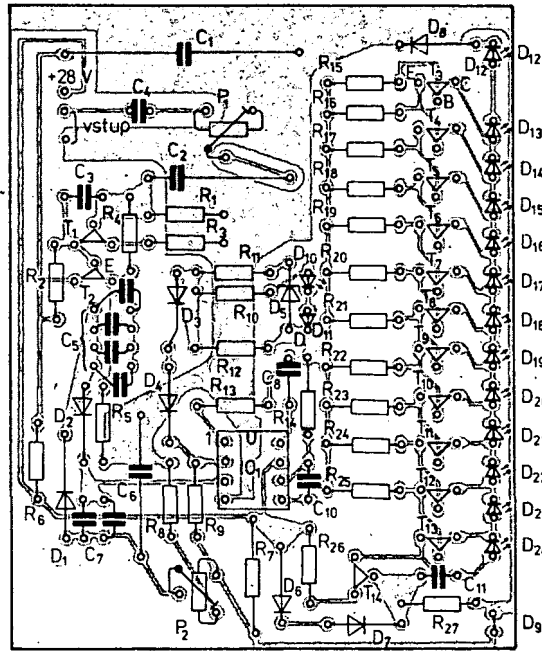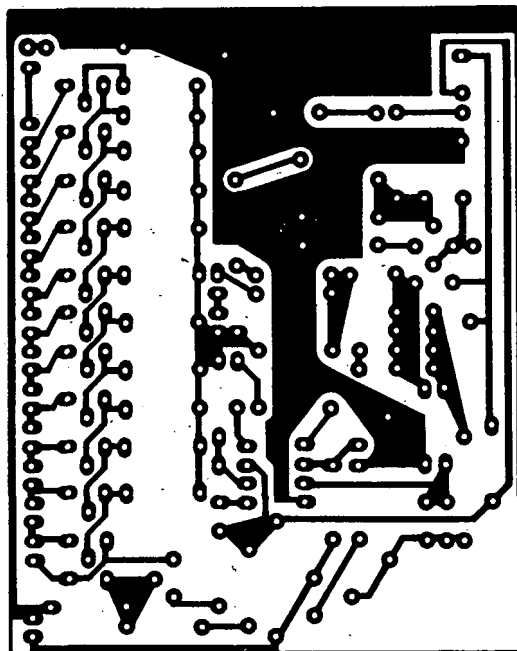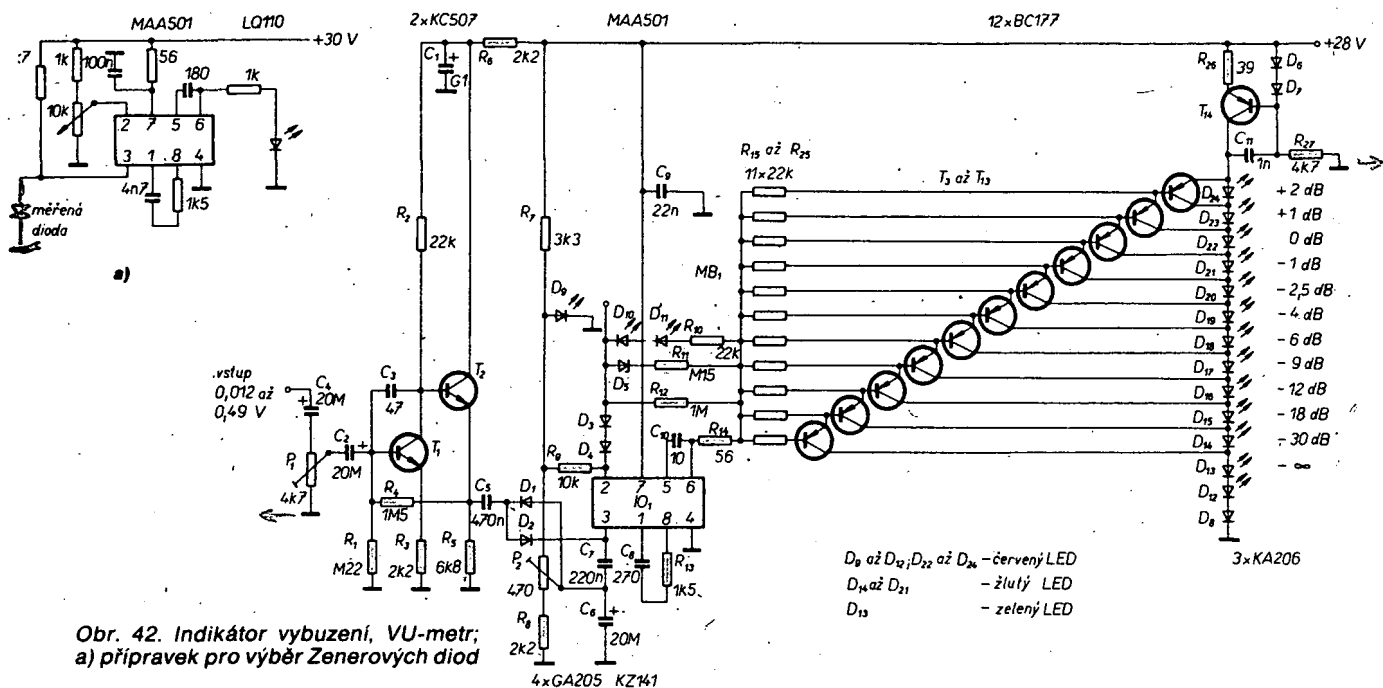Pomocí zpětné vazby můžeme vytvořit libovolnou přenosovou funkci. Při




použití indikátoru vybuzení v magnetofonu nebo směřovací pultu je vhodné použít zpětnou vazbu z obr. 42, neboť pak získáme velký lineární rozsah v horní části charakteristiky, tj. při úrovních kolem 0 dB. Pro aplikaci ve stereofonním zařízení je vhodné vybrat stejné Zenerovy diody podle obr. 42a.


Zapojení z obr. 42 je na desce s plošnými spoji podle obr. 43. Potenciometrem P_1 nastavíme úroveň 0 dB (380 mV) a potenciometrem P_2 dolní hranici vstupních napětí. Proud sloupcem diod LED je 20 mA, je určen zdrojem konstantního proudu T_{14} . Proud lze měnit rezistorem R_{26} .

Indikátor nulového napětí

Na obr. 44 je zapojení indikátoru nulového napětí s LED. Schmittův klopný obvod se zpětnou vazbou a hysteresí s proměnným poměrem impulsmezera (podle stavu nabíjení nebo vybíjení kondenzátoru C_1) je zde použit k indikaci nulového napětí. Nabíjecí a

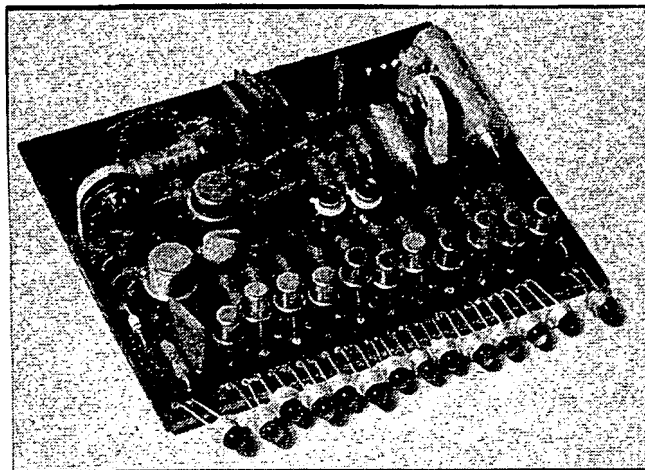

Obr. 43. Deska s plošnými spoji S203 a rozložení součástek VU-metru

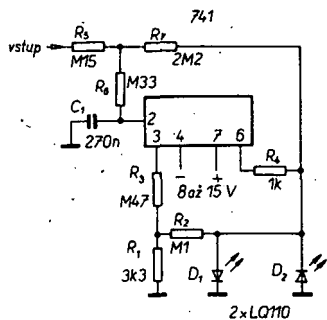


Obr. 44. Indikátor nuly

vybíjecí proud kondenzátoru C_1 je veden přes odpory R_6 a R_7 na C_1 . Výstupní napětí operačního zesilovače se střídavě mění od kladného do záporného napájecího napětí až do doby, kdy se vyrovná doba nabíjení a vybíjení C_1 ; vnější oscilátor dodává symetrické pravouhlé napětí. Připojíme-li na R_5 dodatečné kladné vnější napětí, pak se vzniklý proud (přes R_6) přičte k vnitřnímu nabíjecímu proudu a odečte od vybíjecího proudu. Při záporném vnějším napětí probíhá děj obráceně. Vnější napětí ± 50 mV postačí již k tomu, že se poměr impulsmezera u oscilátoru mění od 0 do 100 %, což je na výstupu indikováno střídavě blikajícími diodami. Obvod lze použít tam, kde potřebujeme hlídat malá napětí. V zapojení na obr. 44 je citlivost 50 mV. Při napětích větších než $+50$ mV a menších než -50 mV vysadí oscilátor, diody LED přestanou blikat a podle polarity napětí se rozsvítí jen jedna LED trvale. Citlivost obvodu můžeme zvětšit nebo zmenšit zvětšením nebo zmenšením odporu rezistoru R_7 (R_7 max. asi 3,3 M Ω). Při zmenšování R_7 je vhodné zvětšit kapacitu kondenzátoru C_1 . Impedance zdroje, který je spojen s tímto indikátorem, smí být maximálně 10 k Ω při větší impedanci je nutné použít oddělovací stupeň.

Indikátor špičkového výkonu pro reproduktory

Dobré reproduktorové soustavy jsou v současné době málo citlivé na přetížení. Přesto je možné, že při krátkodobých špičkách napětí vzniknou v reprodukcích signály neharmonických kmitočtů, které nejen že znepříjemňují poslech, ale za určitých podmínek mohou i zničit reproduktory. Optický indikátor špiček obvykle nepatří mezi základní vybavení zesilovačů, proto je vhodné ho do zesilovače vestavět. Indikátor na obr. 45 je možné připojit k přívodům k reproduktorům bez dodatečného zdroje napájecího napětí.

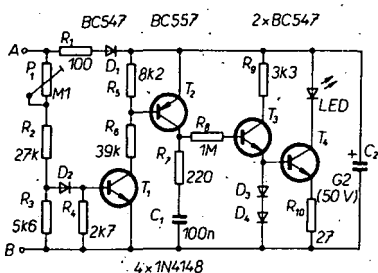

Obr. 45. Indikátor špičkového výkonu

Obvod reagují jen na krátkodobá špičková napětí. Indikaci prahového vstupního napětí (nesmí být zaměňováno s indikací přetížení) je možné nastavit pro výkony 15 až 125 W na 8 Ω (14 až 45 V) nebo pro 30 až 250 W na 4 Ω .


Dodává-li zesilovač signál, pak se C_2 nabije přes R_1 a D_1 . Použité jednocestné usměrňování vyžaduje použít tranzistory s $U_{CE0} = 45$ V. V klidovém stavu jsou všechny tranzistory uzavřeny a diodou D_5 (LED) neteče proud. Část vstupního napětí je přes potenciometr P_1 přiváděna do báze T_1 . Dosáhneme-li výstupní napětí zesilovače kritické velikosti, otevře se tranzistor T_1 (a tím i T_2), takže se C_1 rychle nabije, T_3 začne vést a připojí zdroj proudu z R_9 , R_{10} , D_3 , D_4 a T_4 , který udržuje proud diodou LED asi na 20 mA. Zmenší-li se výstupní napětí pod úroveň prahového napětí, nastaveného potenciometrem P_1 , uzavrou se tranzistory T_1 a T_2 . Protože se C_1 vybíjí pouze přes R_7 a R_8 , zůstanou T_3 a T_4 po dobu asi 1 s otevřeny a C_2 se vybíjí přes D_5 , T_4 a R_{10} . Zapojení má tu výhodu, že i při velmi krátkodobém špičkovém napětí se dioda viditelně rozsvítí. Je-li znám špičkový výkon zesilovače, pak lze z jednoduché rovnice vypočítat maximální špičkové napětí:

$$U_{sp} = \sqrt{2P_{sp}R_z}$$

Při nastavování obvodu lze použít stabilní stejnosměrné napětí, které odpovídá špičkovému napětí vypočítanému z předchozí rovnice. Kladný pól napětí připojíme do spoje na R_1 — P_1 . Pak otáčíme P_1 tak dlouho, dokud se nezačne rozsvěcet dioda D_5 . Aby T_4 nebyl dlouho zatěžován, je vhodné přívod napětí při nastavování odpínat. Obvod lze zapojit jak na výstup zesilovače, tak i na vstupní svorky reproduktorové soustavy.

Tester pro 7pólové konektorové zásuvky


Při připojení palubní sítě slouží u přívěsů k automobilům 7pólové zásuvky. Před každou jízdou má podle předpisu řidič zkontrolovat, zda u přívěsu svítí všechna světla, zejména však blikáče, koncová a brzdová světla. Pokud tomu tak není, je třeba zjistit, zda je vadná žárovka nebo přívod. Příruční tester 7pólových zásuvek zkracuje podstatně vyhledání chyby. Na obr. 46 je zapojení takového testeru, který umožňuje kontrolovat obsazení kontaktů (při nové elektroinstalaci) i jejich funkci. Manipulace s ním je velmi jednoduchá — tester nasuneme do zásuvky a sledujeme jednotlivé diody: je-li na kontaktu zásuvky příslušné napětí, rozsvítí se příslušná dioda na testeru. Pro napětí baterie 6 V je R_1 až $R_6 = 180 \Omega$ pro 12 V je to 380 Ω a pro 24 V 820 Ω . Na vývod 58L je připojeno levé koncové světlo, na 58R pravé koncové světlo, na L levý blikáč, na R pravý blikáč, na 54 brzdová světla, na 54g vnitřní osvětlení a na 31 kostra vozidla.

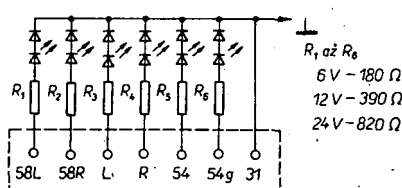

Obr. 46. Zkoušeč autozásuvek

Zkoušeč obvodů 555

Integrovaný obvod 555 určený původně jako časovač našel mnohonásobné uplatnění. I když je 555 odolný proti nesprávné manipulaci, může se zničit. Zkoušeč na obr. 47 umožňuje jednoduše zkontrolovat funkčnost obvodu 555. Testovaný obvod je zapojen jako multivibrátor. Připojíme-li zkoušeč přes S_1 na napájecí napětí, nabije se přes R_1 a R_2 kondenzátor C_1 . Dosáhne-li napětí na kondenzátoru dvou třetin napájecího napětí, překlápí se klopný obvod s IO_1 a kondenzátor C_1 se začne vybíjet přes R_2 a vývod 7 IO_1 . Zmenší-li se napětí na kondenzátoru na jednu třetinu napájecího napětí, klopný obvod se překlápí zpět. Vnitřní propo-

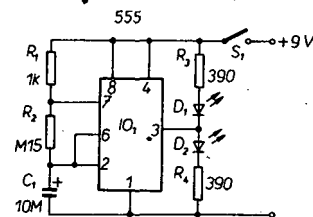

Obr. 47. Zkoušeč IO 555

jení vývodu 7 se zemí se přeruší a děje se opakuje. Výstup IO_1 (vývod 3 je spojen se dvěma diodami. Při větším výstupním napětí svítí D_2 a D_1 je zhasnutá, kdežto při malém napětí na výstupu IO_1 je tomu obráceně. Pracuje-li IO_1 jako astabilní multivibrátor, svítí střídavě obě diody. Pokud tomu tak není, je obvod vadný. Kmitočet blikání můžeme určit z rovnice: $f = \frac{1,44}{C_1(R_1 + 2R_2)}$


Je-li R_2 mnohem větší než R_1 , platí přibližně:

$$f = \frac{1,44}{R_2 C_1} \quad [\text{Hz}; \mu\text{F}, \text{k}\Omega].$$


V daném zapojení je kmitočet poblíž 0,5 Hz. Obvod slouží pouze k testování, nikoli k trvalému provozu.

Zkoušeč vodivosti spojů

Se zkoušečem na obr. 48 je možné zjistit, zda jsou nebo nejsou vodivé spojení dva body. Zkoušeč indikuje průchodnost v rozsahu od 0 do 5 M Ω odpory větší než 5 M Ω jsou indikovány jako přerušení. Výsledky měření jsou signalizovány dvěma LED. Jak je zřejmé z obr. 48 je elektroda D T_1 připojena přímo na kladný pól napájecího napětí (zde dvě baterie 1,5 V). Přes R_2 a R_3 je elektroda S spojena se záporným pólem baterie. Měřený spoj je pak zapojen mezi minus baterie a elektrodu G T_1 . Tranzistorem neteče prakticky proud, je řízen pouze napětím na G. Zkoušeč indikuje, zda má-li spoj malý nebo velký odpor. Je-li spoj

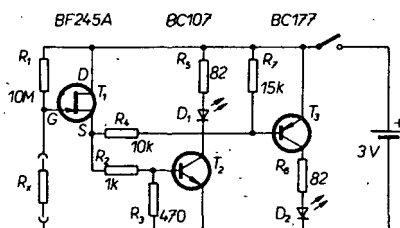

Obr. 48. Měřič průchodnosti spojů

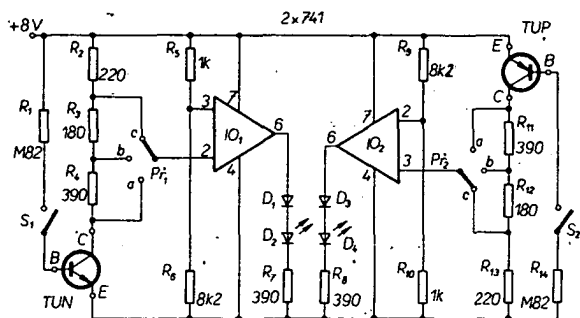

Obr. 49. Zkoušeč tranzistorů

přerušen, pak je na G T₁ napětí +3 V proti zemi, takže napětí S bude přibližně rovno napájecímu napětí, T₂ se otevře a rozsvítí se dioda D₁. Je-li odpor zkoušeného spoje menší než 5 MΩ, zmenší se napětí na G a T₁ se uzavírá, odpor mezi S a D se zvětšuje, čímž se uzavře T₂. Tranzistor T₃ dostává proud do báze a začne vést, takže se rozsvítí dioda D₂ a D₁ zhasne. Rozsah měření je určen odporem rezistoru R₁. Čím větší bude tento odpor, tím větší bude rozsah měření.

Zkoušeč tranzistorů


Zkoušeč tranzistorů na obr. 49 není přesným měřicím přístrojem, lze s ním však rozlišit dobré tranzistory od vadných. Zkoušeč informuje, zda je tranzistor v pořádku nebo vadný, a o tom, zda patří do skupiny A (proudové zesílení 140 až 270), B (proudové zesílení 270 až 500) nebo C (proudové zesílení větší než 500).

Test tranzistoru n-p-n: Tranzistor bude zasunut do objímky TUN a P₁ se nastaví do polohy c. Rozsvítí-li se dioda D₂, pak tranzistor patří do skupiny s proudovým zesílením C. Pokud se tato dioda nerozsvítí, přepneme P₁ do polohy b, nerozsvítí-li se dioda, tak do polohy a. Pokud se nerozsvítí D₂ v žádné ze tří poloh P₁, je tranzistor vadný nebo má proudové zesílení menší než 140. Proud do báze měřeného tranzistoru lze přerušit — svítí-li D₂, musí po sepnutí S₁ zhasnout, v opačném případě je zkrat mezi kolektorem a emitorem.


Zkoušeč pracuje takto: P₁ teče do báze TUN proud 10 μA, který vyvolá kolektorový proud, jenž způsobí na R₂, R₃, R₄ úbytek napětí. V závislosti na poloze P₁ je tento úbytek přiveden na operační zesilovač IO₁ a zde porovnán s pevným napětím, nastaveným na neinverujícímu vstupu. Druhá polovina zapojení je identická a je určena pro měření tranzistorů p-n-p. Zkoušeč je napájen z jedné baterie 9 V.

Zkoušeč tranzistorů

Zkoušeč tranzistorů na obr. 50 umožňuje zjistit jednak polaritu měřeného tranzistoru a jednak proudový zesilovací činitel. Připojíme-li napájecí napětí, rozsvítí se dioda D₁₃ nebo D₁₄, podle toho, jde-li o tranzistor n-p-n nebo p-n-p. Současně můžeme na měřidlo číst proudový zesilovací činitel. Nerozsvítí-li se žádná z obou diod, je zesilovací činitel menší než 50, nebo je tranzistor vadný. P₁ zkratu mezi kolektorem a emitorem svítí obě diody současně. Obvod na obr. 50 pracuje takto: IO_{1a} je zapojen jako generátor

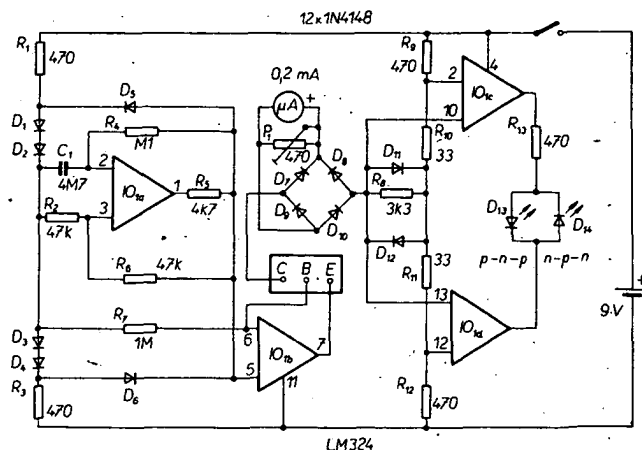

Obr. 50. Zkoušeč tranzistorů

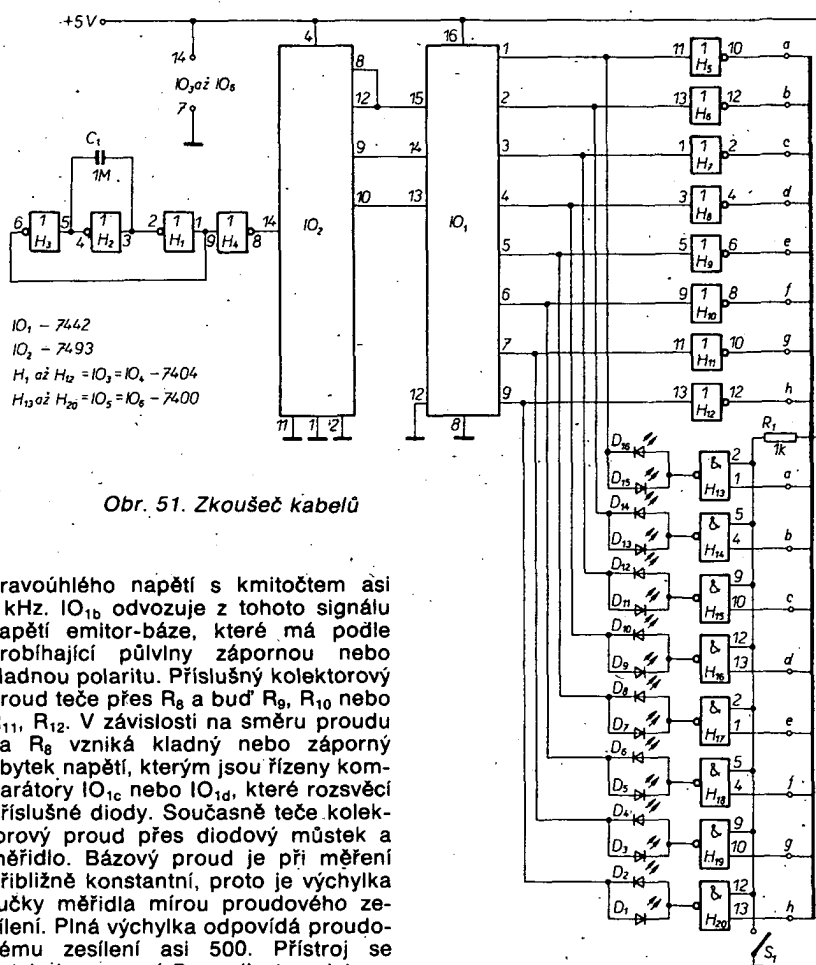

Obr. 51. Zkoušeč kabelů

pravoúhlého napětí s kmitočtem asi 1 kHz. IO_{1a} odvozuje z tohoto signálu napětí emitor-báze, které má podle probíhající půlvlny zápornou nebo kladnou polaritu. Příslušný kolektorový proud teče přes R₈ a buď R₉, R₁₀ nebo R₁₁, R₁₂. V závislosti na směru proudu na R₈ vzniká kladný nebo záporný úbytek napětí, kterým jsou řízeny komparátory IO_{1c} nebo IO_{1d}, které rozsvěcí příslušné diody. Současně teče kolektorový proud přes diodový můstek a měřidlo. Bázový proud je při měření přibližně konstantní, proto je výchylka ručky měřidla mírou proudového zesílení. Plná výchylka odpovídá proudovému zesílení asi 500. Přístroj se cejchuje pomocí P₁ podle tranzistoru, jehož proudové zesílení je známé.

Zkoušeč kabelů


Zkoušeč kabelů na obr. 51 je pomocníkem tam, kde potřebujeme testovat velký počet spojů a potřebujeme je zcela zřetelně odlišit. Obvod na obr. 51 umožňuje současně testovat osm spojení; podle potřeby je ho možné rozšířit až na 16 spojů. Obvod pracuje takto: Hodinový generátor (H₁, H₂, H₃) řídí přes H₄ čtyřbitový čítač IO₂. Jeho tři výstupy jsou spojeny se vstupy IO₁. Během periody hodin je vždy jeden výstup IO₁ na úrovni L. Tento signál je přes osm invertorů H₅ až H₁₂ přiveden přes svorkovnici na kabel. Druhý konec kabelu je spojen se vstupy hradel H₁₃ až H₂₀. Mezi výstupy těchto hradel a příslušnými vstupy IO₁ je jako indikátor zapojeno 8x2 antiparalelně zapojené

LED (D₁ až D₁₆). Diody s lichými čísly se rozsvítí (D₁, D₃, D₅ atd.), je-li příslušný výstup hradla NAND na úrovni L a současně odpovídající výstup IO₁ na úrovni H (to je během 87,5 % doby). Jinak svítí diody se sudými čísly (D₂, D₄, D₆ atd.), výstup hradla NAND je na úrovni H a příslušný výstup IO₁ na úrovni L (během 12,5 % doby). Je-li žila kabelu přerušena, pak zůstává výstup hradla NAND připojeného na tuto žilu na úrovni L a z obou diod připojených na tento výstup se rozsvítí dioda s lichým číslem. Při správném spojení dioda nesvítí, neboť se ve stejném rytmu mění napětí na katodě a na

anodě. Rovněž i zkratky mezi žilami jsou indikovány, neboť LED se sudým číslem má anodu na H a katodu na L. Diody nevyžadují žádné předřadné rezistory. Pokud není připojen žádný kabel, svítí vždy liché diody. Přístroj kontrolujeme pomocí S_1 , kterým se rozsvěčí sudé diody. Při rozšíření na 16 spojů nahradíme IO_1 typem 74154 (výstup D IO_2 spojíme se vstupem D u IO_1), současně musíme zvětšit na dvojnásobek počet invertorů, hradel NAND a LED.


Zkoušeč logických stavů (úrovně)

V současné době je k dispozici poměrně široká paleta zkoušečů logických stavů digitálních obvodů. Zapojení na obr. 52 je navrženo tak, že třemi LED rozlišuje logické úrovně L, H a nedefinovaný stav. Je-li na vstupu zkoušeče logická úroveň menší než 0,7 V, oba tranzistory nevedou, na výstupu horního hradla NAND bude úroveň L, rozsvítí se LED „L“. V nedefinovaném rozsahu, tj. mezi 0,7 V až 2,5 V se otevře levý tranzistor a pravý zůstane uzavřený. Na výstupu středního hradla NAND je úroveň L, což indikuje střední dioda LED. Pokud bude vstupní úroveň větší než 2,5 V, oba tranzistory povedou, spodní hradlo NAND bude mít na výstupu úroveň L a sepnou LED „H“.

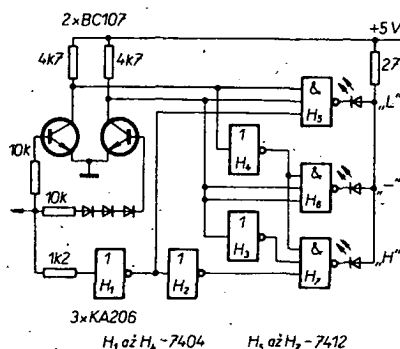

Obr. 52. Zkoušeč logických obvodů

Další typ zkoušeče logických stavů je na obr. 53 — rozlišuje stav L, H a nedefinovaný stav. Je-li vstupní úroveň menší než 1 V, indikuje zkoušeč logický stav L diodou „L“, protože vede tranzistor p-n-p. V rozsahu mezi 1 až 2 V jsou oba tranzistory uzavřeny, takže na vstup hradla OR (1/4 IO 7486) jsou přiváděny dvě rozdílné úrovně, jeho výstup je na úrovni H, což indikuje LED

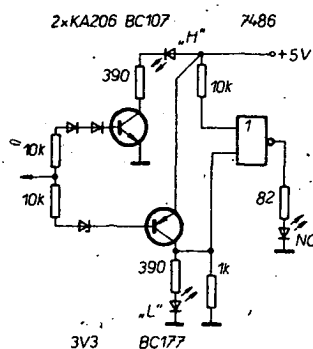

Obr. 53. Zkoušeč logických obvodů

„NC“. Při vstupní úrovni nad 2 V povede tranzistor n-p-n a rozsvítí se LED „H“. IO 7486 má čtyři hradla OR, takže přidáním tří tranzistorů n-p-n, tří p-n-p, několik diod a rezistorů je možné sestavit čtyřkanálový analyzátor úrovní.


Dalším typem zkoušeče logických úrovní s automatickým nastavením úrovní je zkoušeč na obr. 54. Tranzistor T_1 tvoří spolu s R_3 , R_4 , D_5 a D_6 zdroj konstantního proudu pro LED D_3 a D_4 . V

Obr. 54. Zkoušeč logických obvodů

tomto případě je proud diodami LED nezávisle na napájecím napětí, nastaven asi na 12 mA. Katody diod LED jsou přes hradla H_1 a H_2 připojovány na zem. Další funkce obvodu je závislá na napětí na R_1 . Je-li na něm napětí velké napětí proti zemi, pak invertor H_1 invertuje tuto úroveň H a připojí katodu D_3 na zem. D_3 se rozsvítí a indikuje „H“. Dioda D_4 nesvítí, neboť na její katodě je úroveň H. D_4 se rozsvítí bude-li na R_1 malé napětí (menší než 1/3 napájecího napětí). V tomto případě je indikována úroveň „L“, neboť po dvojnásobném invertování je na katodě D_4 úroveň L. Rezistor R_1 spolu s diodami D_1 , D_2 tvoří ochranný obvod proti napětím větším než 100 V na vstupu. Vstupní rezistor R_2 (10 M Ω zaručuje, že testovaný obvod nebude zatěžován, zaručuje i správnou funkci invertoru H_1 při nepřipojeném vstupním signálu. Obvod nemůže být tedy vybuzen nežádoucími rušivými signály. Obvod na obr. 54 je jednoduchým zkoušečem pro obvody TTL a CMOS. U obvodů TTL nesouhlasí indikované úrovně přesně s úrovněmi definovanými. Pro běžná měření to však nevadí. Je-li na vstup zkoušeče připojen sled impulsů, pak se rozsvěcuje obě diody v závislosti na kmitočtu impulsů, v některých případech svítí trvale. Tento typ zkoušeče nevyžaduje pro napájení jmenovité napětí, neboť je schopen pracovat s automatickým nastavením úrovně. Napájecí napětí může být odebíráno z testovaného obvodu.

Jednoduchý zkoušeč stavu baterií

Zkoušeč udává, v jakém stavu je daná baterie. Stav baterie lze zjistit podle napětí, je-li baterie zatížena; zkoušeč sám nesmí kontrolní obvod během měření zatěžovat. Zkoušeč na obr. 55 velmi šetrně zachází s energií baterie. Krátkou dobu svítící dioda na zkoušeči indikuje, že baterie má dostatečnou rezervu energie (pro přenosné přístroje, jako např. přijímač, magnetofon apod.). Dioda „bleskne“, když se C_1

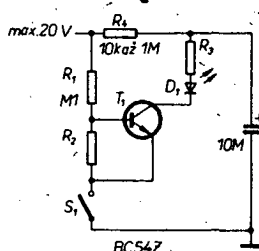


Obr. 55. Zkoušeč stavu baterie

vybíje přes LED D_1 , tj. jen tehdy, když má baterie dostatečně velké napětí. Jen v tomto případě při sepnutém S_1 povede tranzistor T_1 . C_1 se vybíjí přes omezovací odpor R_3 a LED. Minimální napětí baterie, které je ještě použitelné, se nastavuje děličem R_1 , R_2 . Odpor rezistorů R_2 , R_3 vypočítáme z rovnic:

$$R_2 = \frac{0,6R_1}{U_{Bmin} - 0,6} [\Omega; \Omega; V]$$

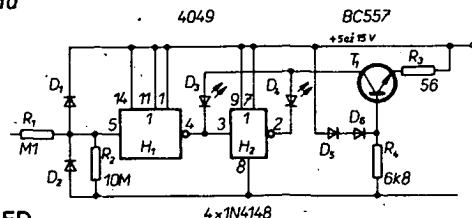
$$R_3 = \frac{U_B - 1,4}{0,2} [\Omega; V]$$



Pro minimální napětí baterie 6 V a pro jmenovité napětí 9 V bude $R_2 = 10 \Omega$ a $R_3 = 39 \Omega$. Odpor rezistoru R_4 může být 10 k Ω až 1 M Ω . Při větším odporu je zkoušeč úspornější. Při $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ bude doba mezi dvěma testy asi 10 s (C_1 se nabíjí přes R_4).

Indikátory vyladění


Indikátor vyladění na obr. 56 využívá k indikaci vyladění na rozsahu VKV dvou dvoubarevných diod LED. Obvod je navržen tak, že se rozsvítí dvě LED stejné barvy, je-li přijímač správně naladěn. Pro řízení indikátoru se používá stejnosměrné napětí získané po detekci mří signálu. Je-li stejnosměrná složka detekovaného signálu podstatně menší než napětí báze T_4 , nastavené potenciometrem P_2 , je tranzistor T_3 uzavřen a T_4 otevřen. Potom svítí dioda D_3 zeleně a D_4 červeně. Při zvětšování vstupního napětí se otvírá T_3 a T_4 se uzavře při napětí, rovném napětí na běžci P_2 . Barvy diod se změní — D_3 svítí červeně a D_4 zeleně. V mezipoloze mezi těmito dvěma stavy svítí obě LED „míchanou“ barvou (zele-

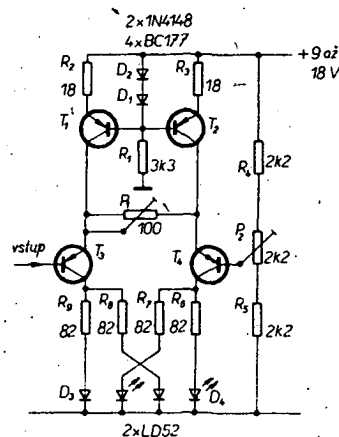

Obr. 56. Indikátor vyladění

nou a červenou), podle velikosti řídicího napětí převládá buď červená nebo zelená. Je-li vstupní napětí přesně stejné jako napětí na běžci P_2 , musí obě diody svítit tak, že jsou červená a zelená složka stejné. Průběh přechodu lze nastavit potenciometrem P_1 . Tranzistory T_1 a T_2 jsou zapojeny jako zdroje konstantního proudu, takže intenzita světla bude v celém rozsahu konstantní.


Indikátor vyladění na obr. 57 používá k indikaci vyladění jednobarevné diody. Na vstup je přivedeno napětí AFC, kterým jsou řízeny IO_1 a IO_2 (kompa-

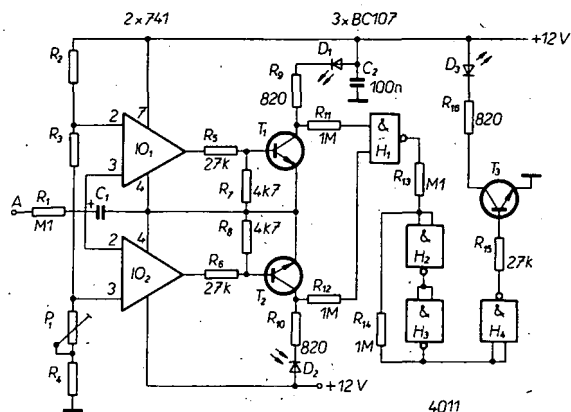

Obr. 57. Indikátor vyladění

rátory). Je-li napětí AFC větší než napětí referenční (nastavené děličem R_2, R_3, P_1 a R_4), otevře se T_1 a rozsvítí se dioda D_1 . Naopak při menším napětí AFC, než je napětí referenční, povede T_2 a rozsvítí se dioda D_2 . Rovná-li se napětí AFC napětímu referenčnímu, jsou tranzistory T_1 a T_2 uzavřeny a přes hradla NAND H_1 až H_4 se sepne T_3 a rozsvítí se D_3 . Napětí po detekci se u různých typů přijímačů liší, proto nejsou na obrázku uvedeny odpory rezistorů R_2, R_3, R_4 a P_1 . U IO TCA420A je napětí AFC 9,5 V. Abychom získali stejné referenční napětí, budou $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $R_4 = \text{k}\Omega$ a $P_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$. Je-li v mř zesilovači použit např. obvod CA3089 s napětím AFC = 5,6 V, zvětšíme R_2 na 12 k Ω a ostatní ponecháme stejné. Nahradíme-li R_3 potenciometrem, pak můžeme mimo referenční napětí nastavit i „šířku“ rozsahu svícení D_3 .


K řízení indikátoru vyladění na obr. 58 je použito dvou měničů impedance s komplementárními tranzistory v Darlingtonově zapojení. V emitorech tran-

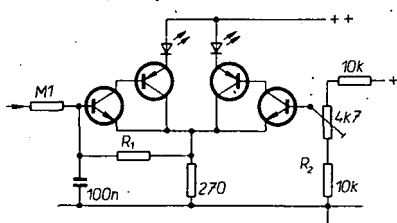

Obr. 58. Indikátor vyladění

zistorů p-n-p jsou diody LED. K omezení proudu diodami slouží společný emitorový odpor, proto je celkový odběr proudu konstantní. Se změnou bazového proudu se mění jas LED. Pro zapojení lze použít jakékoli tranzistory malého výkonu. Vstup obvodu je připojen na výstup AFC mř zesilovače, např. u A220 na vývod 8. Přívod z výstupu demodulátoru nemusí být stíněný, pokud je ihned u vstupu použit filtrační člen. Kladný pól děliče je připojen na napájení demodulátoru, takže je vyloučen drift indikátoru. Citlivost lze zvětšit, nahradíme-li R_1 rezistorem 1 M Ω . Při nastavování musíme zkratovat anténní přívod přijímače a potenciometrem otáčíme tak dlouho, až je jas obou diod stejný. Dělič napětí musíme upravit podle velikosti vstupního napětí.

Na obr. 59 je zapojení indikátoru vyladění s jedním operačním zesilovačem. LED jsou připojeny na výstup OZ a proud přes ně je ochranným obvodem OZ a rezistorem 1,5 k Ω omezen na asi 10 mA. Podle požadované citlivosti

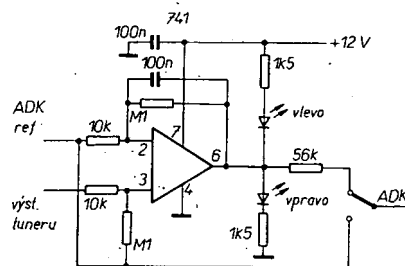


Obr. 59. Indikátor vyladění

nastavíme zpětnovazebním odporem, získá OZ. Při 1 M Ω bude zisk 100 a při 100 k Ω 10. Na invertující vstup OZ připojíme referenční napětí a na neinvertující vstup napětí AFC z přijímače.

Indikátor mono-stereo

Na obr. 60 je zapojení indikátoru mono-stereo ve spojení s IO MC1310 (A290). Zelená dioda D_1 slouží jako obvykle k indikaci stereo, červená D_3 k indikaci mono. Sepne-li při stereofonním vysílání tranzistor v IO, pak bude na D_2 podstatně menší napětí než na D_3 + D_4 a D_3 zhasne, bude svítit jen D_1 .

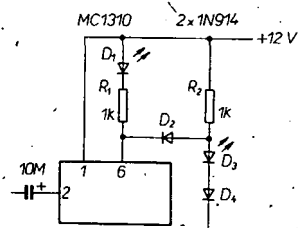


Obr. 60. Indikátor mono-stereo

Univerzální indikátor úrovně s LED

Na obr. 61 je zapojení univerzálního indikátoru úrovně s diodami LED. Předností indikátoru je, že ho můžeme sestavit ze součástek běžně dostupných i na našem trhu, dále dovoluje měnit zesílení, „natvarování“ podle potřeby (zpětnou vazbou z výstupu na invertující vstup operačního zesilovače), je ho možné připojit na libovolnou signálovou cestu, čímž najde uplatnění v mnoha zařízeních. Jeho nedostatkem je velká plocha pro „zástavbu“ a velký odběr proudu (až 150 mA).

Diody LED D_9 a D_{14} jsou rozsvíceny tranzistory T_1 až T_6 . Konstruktor má možnost použít LED různých barev, čímž se zvyšuje efekt (např. D_9, D_{10} — červené, D_{11}, D_{12} — zelené, D_{13}, D_{14} — žluté). Předřadné rezistory LED musí být pak navrženy pro napětí 2,6 V,

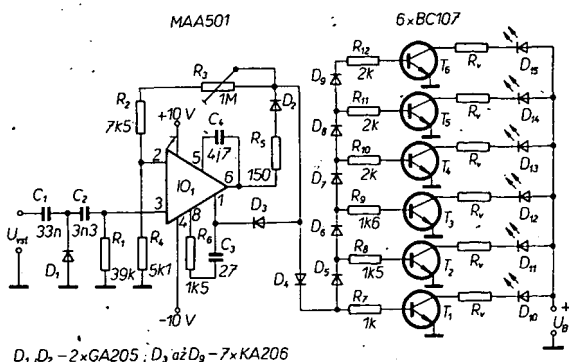


Obr. 61. Univerzální indikátor úrovně

3 V nebo 2 V a proudy 20 mA, 30 mA nebo 25 mA. Při napájecím napětí větším než 6 V mají předřadné rezistory zatížitelnost 0,25 W a při napětí U_B větším než 14 V 0,5 W. Ostatní rezistory jsou 0,1 W. Proud do báze tranzistorů teče, když je překročeno prahové napětí diod D_3 až D_9 ; to bývá v propustném směru 0,7 V, jako první se rozsvítí dioda D_{10} a poslední D_{15} . Relativně malý odpor předřadných rezistorů v bázích tranzistorů (R_7 až R_{12}) má za následek rychlé rozsvícení jednotlivých diod. Tak je při „páskovém“ provedení indikátoru dosaženo při dynamické skladbě plného efektu. Přihlédneme-li k tomu, že poslední LED (D_{15}) se rozsvítí při šestkrát větším napětí než první LED (D_{10}), je s indikátorem možné realizovat dynamický rozsah 16 dB. Toho lze s výhodou užít např. při záznamu na magnetofon. Je třeba ještě poznamenat, že mnoho indikátorů má mez při -20 dB. Proto speciálně u magnetofonů je výhodné zvětšit počet LED na deset — potom musíme zvětšit odpor rezistoru R_2 na 18 k Ω . R_5 chrání OZ před velkým přetížením a je nutné poněkud zmenšit jeho odpor při desetiodiovém indikátoru, neboť při velkém spínacím proudu na něm vzniká úbytek napětí. Dioda D_2 omezuje záporné půlvlny signálu, takže na indikátor jsou přiváděny jen kladné půlvlny. Spínací část indikátoru reaguje na velikost hudebního signálu, takže diody LED poblikávají podle kmitočtu tohoto signálu. Při vyšších kmitočtech by toto poblikávání nebylo patrné, proto je k D_2 připojen kondenzátor C_5 , který změny kmitočtu integruje, což se příznivě projeví i na obvodu zpětné vazby OZ. Tak zvaná nf demodulace slouží k zaznamenání a „zviditelnění“ kmitočtů. Kapacitu C_5 je třeba stanovit empiricky a její změnou lze nastavit optimum pro každého uživatele. Při nf demodulaci je z R_5 odporu diody D_2 v propustném směru a z C_5 vytvořena dolní propust s mezním kmitočtem asi 100 Hz, tzn. že všechny signály kmitočtů nad 100 Hz jsou směrem ke spínací části potlačeny. V moderní hudbě převažují kmitočty kolem 1 kHz, takže je indikována jen desetina jejich amplitudy, což odpovídá přesně slyšitelnému vjemu člověka, který převážně poslouchá hudbu v tomto rozsahu kmitočtů. Tento rozpor mezi přijímaným zvukem a optickým „basovým indikátorem“ je odstraněn horní propustí C_2, R_1 . Mezní kmitočet je s ohledem na velký vstupní odpor neinvertujícího

vstupu nastaven na 1 kHz, přičemž jsou stanoveny přenosové poměry tak, že při směřování kmitočtových průběhů je dosaženo přibližně lineárního průběhu, proto se překrývají akustický vjem zvuku s optickým vjemem indikátoru. Kondenzátor C_1 odděluje galvanický vstup OZ od zařízení a dioda D_1 slouží jako ochrana vstupu, takže na vstup se dostanou jen kladná napětí. OZ slouží ke třem účelům: odděluje horní a dolní propust, je jím realizován velký vstupní odpor a potřebně zesiluje signál pro spínací část. Zesílení regulovatelné v širokých mezích dovoluje velkou variabilitu zapojení. Při použití invertujícího OZ mají nevhodně navržené odpory rezistorů vliv na vstupní odpor a odpor zpětnovazební smyčky. Kmitočtová kompenzace je navržena pro zesílení 50 dB. R_3 nastavíme tak, aby byl indikátor vybuzen při požadované hlasitosti. Jako OZ je možné použít MAA503, jako T_1 až T_6 typy KC508 nebo podobné typy, diody D_1 , D_2 jsou Ge, např. GA201, a ostatní diody jsou Si, např. KA206.


Špičkový indikátor úrovně

Obvod na obr. 62 je špičkový indikátor úrovně s diodami LED, který je možno použít pro indikaci krátkodobého přebuzení při záznamu na magnetofon, pro indikaci výstupního výkonu nf zesilovače apod. Indikátor pracuje spolehlivě v rozsahu kmitočtů 30 Hz až 30 kHz a jeho maximální citlivost je 0,15 až 0,25 V, rozsah dynamiky indikovaných signálů 10 až 14 dB (to umožňuje registrovat signál při záznamu např. na úrovních -6, -3 a +3 dB od jmenovité hodnoty). Základem zapojení je IO 7400, který je využit ve funkci invertorů. Aby diody D_2 až D_5 při chybějícím vstupním signálu nesvítily, musí být na výstupu invertorů úroveň L. Proto musí být na vstupu indikátoru kladné napětí, jehož úroveň na vstupu každého invertoru se nastavuje R_1 až R_4 . Při zvětšení záporné půlny

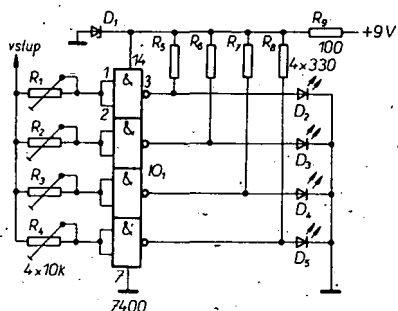

Obr. 62. Špičkový indikátor úrovně

měřeného signálu nad nastavenou úroveň vznikne na výstupu příslušného invertoru úroveň H a rozsvítí se příslušná svítivá dioda. Jestliže potřebujeme větší počet indikovaných úrovní signálu, je možné použít dva až tři indikátory. Pro vyloučení vzájemných vlivů jsou jednotlivé indikátory připojeny přes emitorové sledovače, které jsou ke zdroji signálu připojeny přes jednoduchý zesilovač. Zapojení tohoto zesilovače s emitorovým sledovačem je na obr. 63. Jako IO je možné použít i 7404, tranzistory jsou typu KC508 a D_1

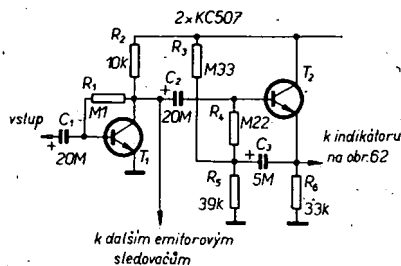


Obr. 63. Oddělovací zesilovač

je KZ141. Při několika indikátorech je nutné použít na místě D_1 výkonnější Zenerovu diodu.

Univerzální displej LED

Displej s diodami LED na obr. 64 je možné použít pro otáčkoměry, indikátory úrovní a v mnoha dalších zařízeních. Zařízení je složeno ze dvou řad diod LED (12 v jedné řadě) a příslušné řídicí logiky. K řízení potřebujeme tři digitální a jeden analogový signál. Pomocí tří digitálních signálů je stanoveno, která z obou řad LEDů je řízena a zda má svítit jako sloupec nebo jako běžící bod (svítí vždy jedna dioda). Analogový signál určuje jednotlivé úrovně. Ke dvěma odpovídajícím diodám ve dvou řadách přísluší jeden OZ, zapojený jako komparátor, který srovná

Obr. 64. Univerzální displej s LED

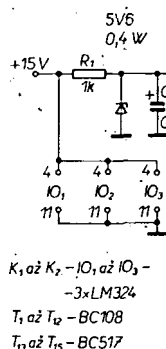


nává úroveň ze vstupu A s referenčním napětím odvozeným z napájecího napětí. Když je vstupní napětí větší než napětí referenční, bude na výstupu OZ úroveň H. Rozsvítí se vždy jen ta z obou diod, jejíž katoda bude přes T_{14} nebo T_{15} připojena k zemi. Tyto tranzistory slouží k volbě příslušné řady. Pro dokonalé oddělení obou kanálů indikátoru musí být splněna podmínka, že vede vždy jen jeden tranzistor a druhý je uzavřen. Je-li např. vstupní napětí větší než napětí referenční na vývodu 9 komparátoru K_6 , budou na výstupech K_1 až K_6 úrovně H a na ostatních výstupech komparátoru úrovně L. Při běžícím bodu vede tranzistor T_{13} (a tím i T_7 až T_{11}). Tím budou zkratovány diody D_8 až D_{12} a bude svítit jen D_7 . Uzavře-li se T_{13} (vstup D na úrovni H), uzavřou se i T_7 až T_{11} a rozsvítí se diody D_7 až D_{12} , pokud na vstupu C bude úroveň H. Chceme-li rozsvítit diody D_7 až D_{12} , musí být na vstupu B úroveň H. Periodickým přepínáním vstupů B a C můžeme indikovat dva analogové vstupní signály prakticky současně, přepínáme-li je současně s řadami LED. Tak je možné např. zhotovit indikátor výstupního výkonu pro stereo.


Řídicí obvod pro diody LED a jeho aplikace

IO A277D slouží k tomu, abychom mohli zobrazit měřené napětí ve tvaru svítivého bodu nebo svítivého pásu. Rozsah indikace je určen dolním a horním referenčním napětím. IO může řídit maximálně 12 LED. IO lze řadit i kaskádně a tak zvětšit počet diod LED pro indikaci.

IO A277D je v plastickém pouzdře s 2x 9 vývody: 1—zem, 2—řízení jasu, 3—maximální referenční napětí, 4—LED12, 5—LED11, 6—LED10, 7—LED9, 8—LED8, 9—LED7, 10—LED6, 11—LED5, 12—LED4, 13—LED3, 14—LED2, 15—LED1, 16—referenční napětí minimální, 17—vstupní řídicí napětí U_{SI} , 18—napájecí napětí.

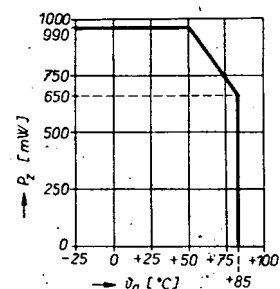

Obr. 65. Ztrátový výkon A277D

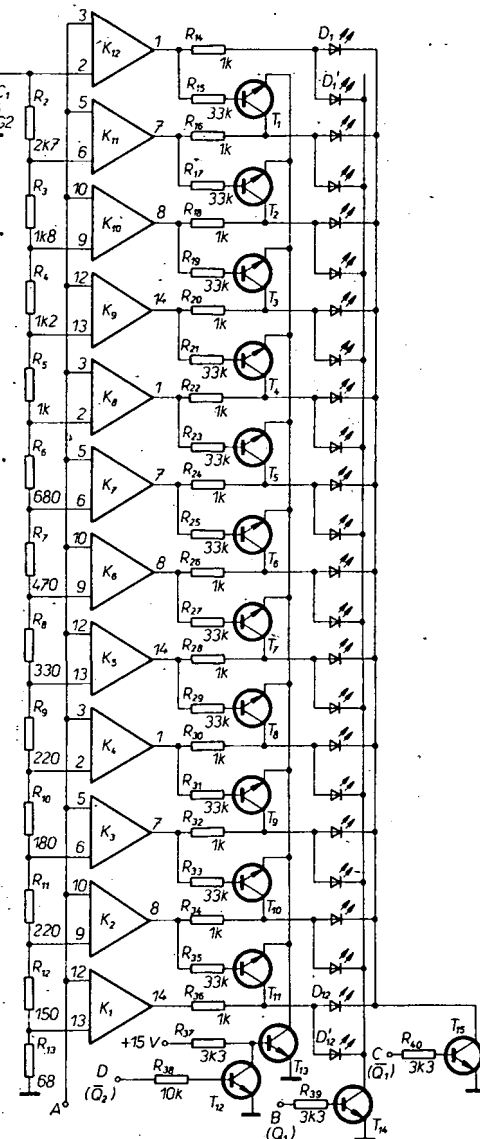

Tab. 8. Mezní a provozní údaje A277D

Rozsah napájecích napětí U_B pro bodový provoz pro páskový provoz (dolní meze platí pro LED s napětím v propustném směru 1,5 V) Povolený rozsah vstupních napětí U_3, U_{16}, U_{17} Pracovní rozsah vstupních napětí U_3, U_{16}, U_{17} Pro $U_B < 9$ V platí následující podmínky	5,5 až 18 V, 10,5 až 18 V.	
Rozsah pracovních teplot Rozdíl referenčního napětí při bodovém provozu páskovém provozu Přepínací napětí $U_{15}-U_{14}$ pro odlišení pásek—bod při bodovém provozu páskovém provozu	0 až U_B , 0 až 6,2 V, $U_3 \leq U_B - 3$ V, $U_{17} \leq U_B - 3$ V, -25 až +85 °C, 1,4 až 6,2 V, 1,2 až 6,2 V.	
Jmenovité údaje pro $U_B = 12$ V, $\theta = 25$ °C	Max.	Typ.
Klidový odběr proudu I_B	10	4,5 mA
Vstupní proud I_3, I_{17}	2000	6 nA
I_{16}	2000	100 nA
Proud budičí při zhasnutých LED	50	μ A

IO je možné zapojit pro dva způsoby provozu: indikace páskem se 12 LED, indikace bodem se 12 LED.

V tab. 8 jsou mezní a provozní údaje tohoto IO. Do kaskády je možné zapojit nejvíce pět IO. Na obr. 65 jsou přípustné ztráty pro danou teplotu okolí. Ztrátový výkon IO je dán při bodovém provozu rovnicí:

$$P_z = I_{LED}(U_B - U_{F LED}) + U_{B/B}$$


[mW; mA, V],

$$P_z = I_{LED}(3U_B - 9U_{F LED}) + U_{B/B}$$

[mW; mA, V],

kde I_{LED} je proud LED,
 U_B napájecí napětí IO,
 $U_{F LED}$ úbytek napětí na LED v propustném směru,
 I_B proud pro napájení IO.

Na obr. 66 je blokové schéma IO A277D. Řetězec rezistorů rozděljuje lineárně v napětových stupních vnější napětí $U_{ref max} - U_{ref min}$, které je přivedeno jako dílčí napětí na řetězec komparátorů, kde je porovnáváno s vnějším řídicím napětím U_{st} . Z tohoto řídicího napětí je odvozen kvazianalogový signál, který má dvanáct úrovní (případně 13, nesvítil-li žádná LED). Vstupní a výstupní proudová charakteristika LED je pevně nastavena strmostí komparátorů. Tím je umožněno volit (volbou rozdílu referenčních napětí) změnu rozsvícení LED od plynulého ($\Delta U_{ref} = 1,2$ až 2 V) ke skokovému ($\Delta U_{ref} = 4$ až 6 V), případně přechodový stav.

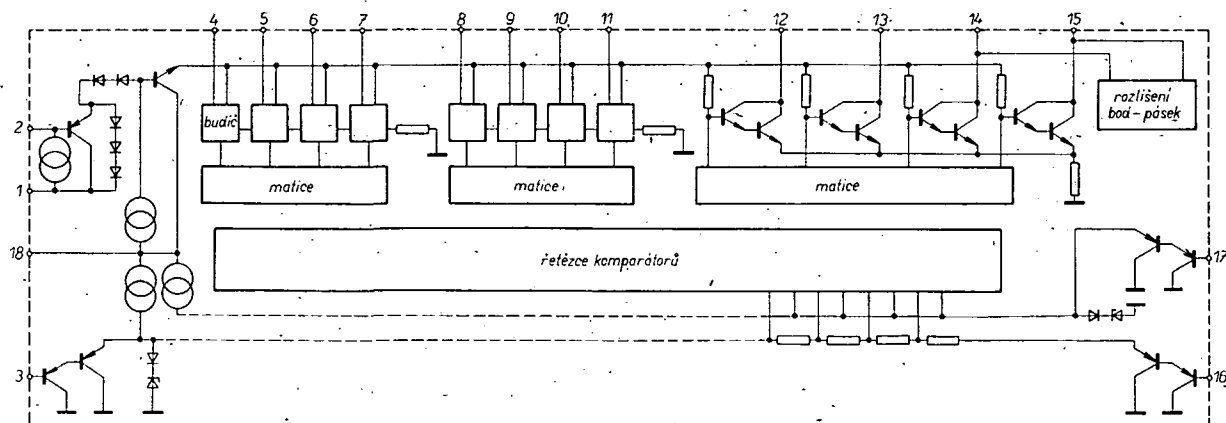


Obr. 66. Blokové zapojení A277D

torový rezistor. Tím je dán při „páskovém“ provozu shodný proud všemi čtyřmi budičmi tranzistory v jedné skupině. Přenosové poměry mezi skupinami jsou nastaveny uvnitř skupin a to tak, aby i při bodovém provozu bylo dosaženo rovnoměrného přechodu světla v rozsahu celé stupnice. Na obr. 68 je záznam ze snímáče charakteristik, na němž je závislost proudu LED na řídicím napětí. Při $U_{st} = 0$ nesvítil žádná dioda. Po dosažení prahového napětí se rozsvítí první LED. Při větším ΔU_{ref} je prahové napětí pro sepnutí první diody LED přibližně rovno napětovému skoku na odporovém řetězci. Tak je možné pro stanovení přechodu světla použít výraz


$$L = 13 \frac{U_{st} - U_{ref min}}{U_{ref max} - U_{ref min}}$$


Konečný počet dílů L označuje počet rozsvícených diod ($L = 0$ nesvítil žádná dioda, při L větším než 12 svítí všech dvanáct diod). Různé způsoby připojení diod LED určují, zda jde o bodový nebo páskový provoz. Volba páskového nebo bodového provozu je odvozena z napětí na diodách 1 a 2, připojených na vývody 14 a 15. Při rozdílu $U_{15} - U_{14}$ menším než 0,9 V je provoz bodový, při rozdílu $U_{15} - U_{14}$ větším než 1,3 V je provoz páskový. Napětí na bázi budičích tranzistorů můžeme ovlivnit z vnějšku a tak řídit jas

Obr. 67. Příklad použití

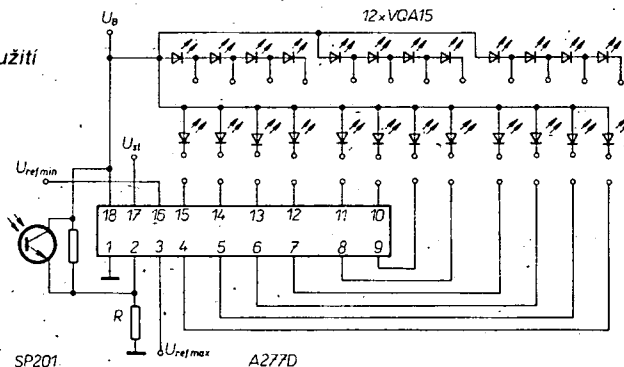


Obr. 68. Závislost I_{LED} na řídicím napětí U_{st}

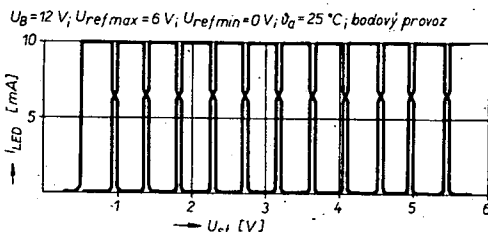

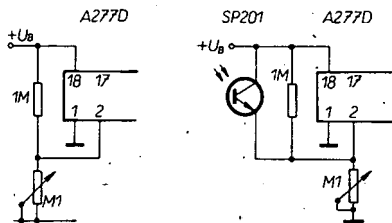

Obr. 69. Zapojení pro regulaci jasu

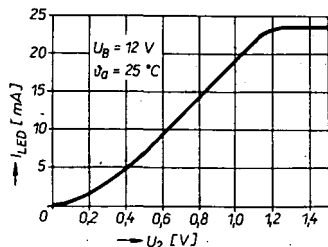

Obr. 70. Závislost $I_{LED} = f(U_2)$

LED. Při nezapojeném vývodu 2 bude střední proud LED asi 10 mA. Na obr. 69 jsou dva způsoby řízení jasu LED. Napětí U_2 může být nastaveno děličem napětí, pomocí fototranzistorů lze řídit jas LED podle okolního osvětlení. Jsou možná i další zapojení, která mohou dát potřebné informace (např. blikání apod.). Na obr. 70 je závislost proudu LED na napětí U_2 při zapojeném vývodu 2. Proud lze nastavit až na 20 mA.

Na obr. 71 je standardní zapojení pro páskový provoz. Dělič napětí R_1, R_2, R_3 určuje napětí $U_{ref\ min}$ a $U_{ref\ max}$. Příklad: Při $U_B = 12\text{ V}$ nastavíme $U_{ref\ min} = 2\text{ V}$ a $U_{ref\ max} = 6\text{ V}$. Při běžném proudu děličem $I = 0,1\text{ mA}$ bude

$$\frac{U_B}{I} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\text{a } R_1:R_2:R_3 = U_{ref\ min}:(U_{ref\ max}-U_{ref\ min}): (U_B-U_{ref\ max}),$$

$$R_1:R_2:R_3 = 1:2:3, \quad 6R_1 = \frac{12}{0,1}$$

$$R_1 = 20\text{ k}\Omega, R_2 = 40\text{ k}\Omega \text{ a } R_3 = 60\text{ k}\Omega.$$

Na obr. 72 je zapojení bodového indikátoru se dvanácti diodami. Volí se $U_{ref\ min} = 0\text{ V}$. Tím je dosaženo minimálního „přeskoku“ mezi diodami. Kromě LED potřebujeme jen dělič napětí pro nastavení $U_{ref\ max}$. Při nestabilizovaném napájecím napětí se zvyšují náklady o stabilizovaný zdroj pro U_{ref} . Samozřejmě je možné použít i další vnější obvody, jako např. obvod regulace jasu apod.

Vzhledem k tomu, že se v ČSSR uvažuje používat tyto obvody, uvedu několik pokynů pro jejich aplikaci:

— Při bodovém provozu mohou zůstat výstupy pro LED nezapojeny nebo mohou být vzájemně propojeny, po-

kud nepoužijeme všech dvanáct LED.

- Při páskovém provozu mohou být LED nahrazeny drátovými spojkami. Ke zpracování proudu jsou využity všechny výstupy budičů. Tak je možné použít méně než 12 LED.
- Pokud bude IO použit mimo rámec standardního zapojení je třeba upozornit, že rozdíl napětí mezi vývody 15 a 14 určuje způsob provozu. Napětí lze korigovat diodami. Bude-li při bodovém provozu při použití různých LED splněna podmínka, že $U_{F\ LED2} > U_{F\ LED1} + 0,9\text{ V}$ (díky extrémním tolerancím propustných napětí LED), pak nemusí být IO zajištěn bodový provoz. Také v tomto případě je možná korekce diodou zapojenou do série s první LED.
- V páskovém i bodovém provozu mohou být použity LED libovolných barev a napětí v propustném směru, a mohou být kombinovány do jedné stupnice. Při tom pro daný provoz je nutno věnovat pozornost rozdílu napětí $U_{15}-U_{14}$.
- Pro vyloučení poruch ve vf rozsahu je nutné blokovat napájecí a někdy i řídicí napětí kondenzátorem.
- pro návrh děliče určujícího napětí U_3, U_{16}, U_{17} je proud děličem 0,1 mA.
- IO A277D může v páskovém provozu nahradit IO UAA180 (stejně rozložené vývody). Uživatel má u A277D možnost nastavit proud LED na 20 mA a u UAA180 na 10 mA. Při nezapojeném vývodu 2 u A277D bude proud LED 10 mA.
- A277D umožňuje provoz v širokém rozsahu napájecích napětí a tudíž i provoz z baterie.

Zapojení s několika obvody A277D

Kromě základní aplikace, kdy je řízeno dvanáct diod v bodovém nebo páskovém provozu, existuje mnoho dalších aplikací IO 277D. Princip otevřeného kolektoru, který je použit u budičů tranzistorů LED, a speciální obvod pro rozlišení bodového a páskového provozu dovolují rozšířit rozsah použití jen několika dalšími součástkami připojenými k IO.


U bodového provozu je např. indikována střední hodnota měřené veličiny (svítí dvě sousední diody). Využijeme-li tohoto efektu, tzn. použijeme-li pro 2n-1 napětových stupňů n LED, pak se doporučuje nastavit rozdíl referenčních napětí tak, aby rozsah svícení jedné diody LED odpovídal přechodu svícení. První LED se nerozsvítí tedy při $U_{st} = U_{ref\ min}$, ale již při překročení prahového napětí. Někdy je naopak požadováno, aby některá dioda indikátoru svítila stále (např. jako kontrola funkce). Při páskovém provozu to může být např. LED připojený přímo na zdroj, aniž bychom potřebovali IO. Totéž lze

realizovat i při bodovém provozu, pokud chceme, aby tento LED označoval např. začátek stupnice (obr. 73). Spínacím tranzistorem je možné LED „0“ zhasnout, dosáhne-li vstupní napětí úrovně potřebné pro rozsvícení LED „1“. Na obr. 75 je příklad zapojení pro zhasnutí LED- T_1 odpojit vnější LED tedy, když je aktivován některý budič stupně IO. R_1, R_2 jsou navrženy tak, aby T_1 byl v saturaci.


Pokud potřebujeme více než dvanáct LED, je nutné řadit několik IO za sebou. Počet IO v kaskádě je omezen maximálními napětími U_3, U_{16}, U_{17} a minimálním rozdílem referenčních napětí, který musí být dodržen pro daný druh provozu. Kaskádě lze IO spojit jak v páskovém tak i bodovém provozu. Do kaskády lze zapojit maximálně pět IO. Při tom musíme nastavit minimální rozdíl referenčních napětí. Při bodovém provozu je možné potřebné překrytí rozsah řídicího napětí (vypuštěním dvanácté diody u IO₁ až IO₄). V tomto případě bude možné zapojit 56 LED při bodovém provozu a 60 LED při páskovém provozu. Je třeba poznamenat, že při bodovém provozu dvanáctá dioda svítí neustále (pro U_{st} větší než $U_{ref\ max}$). Proto je dvanáctá dioda při bodovém provozu vynechávána nebo je nutné použít zapojení podle obr. 74 — dvěma IO je řízeno 24 LED. R_1 volíme tak, aby byl plně saturován. R_2 až R_5 jsou děličem referenčního napětí. Rezistorem R_4 nastavujeme plynulost přechodu referenčního napětí. Rezistorem R_3 nastavujeme plynulost přechodu indikátoru mezi prvním a druhým IO (mezi 12. a 13. LED).

Na obr. 75 a 76 jsou zapojení, která šetří diody LED. Další předností tohoto uspořádání je zkrácení stupnice, menší nároky na zapojení a větší spolehlivost. Zlepšuje se i přehlednost stupnice. Na obr. 75 je 24 hodnot indikováno dvěma IO a 13 LED. Vnější LED indikuje 0. Třináctá dioda LED je umístěna tak, že indikuje zapnutí horního rozsahu indikátoru. Vývody 5 až 15 IO jsou propojeny a řídí LED2 až LED12 (a nepřímo přes T_1 a R_1 také LED1). R_3 až R_6 slouží k nastavení referenčního napětí a k nastavení plynulé indikace.


Na obr. 76 je zapojení indikátoru 20 hodnot v páskovém provozu. Vývody 5 IO nejsou využity a u IO₁ je vývod 5 spojen s vývodem 4 a řídí indikaci, která určuje, zda se jedná o horní nebo dolní rozsah. Současně se při aktivizovaném horním rozsahu zmenší napětí na emitoru T_1 a IO₁ je přepnut do bodového provozu, takže LED1 až LED10 nebudou řízeny z IO₁ a indikována hodnota odpovídá signálu přivedenému i v rámci IO₂. Tohoto způsobu zapojení lze využít při malém počtu LED „v rámci“ jednoho IO. Tak je možné čtvrtý nebo osmý LED použít při

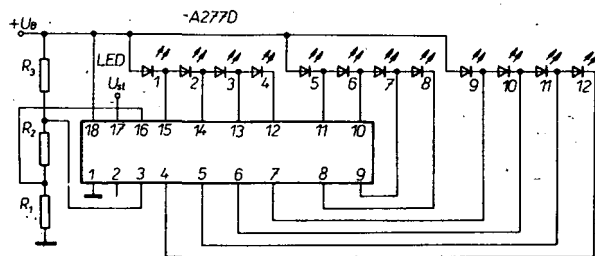


Obr. 71. Základní zapojení pro páskový provoz

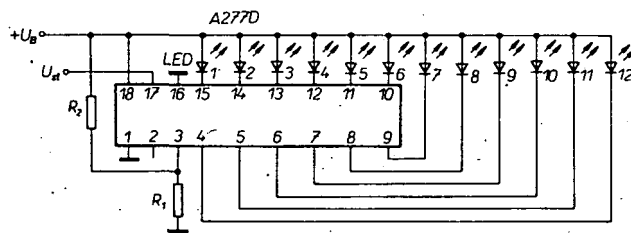

Obr. 72. Základní zapojení pro bodový provoz

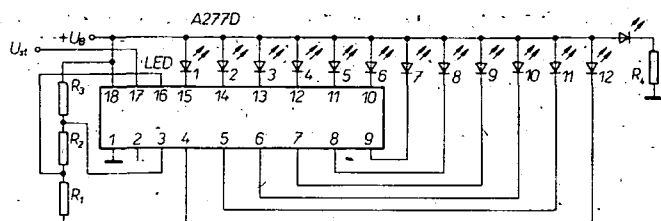


Obr. 73. Zapojení stupnice s 13 LED v bodovém provozu

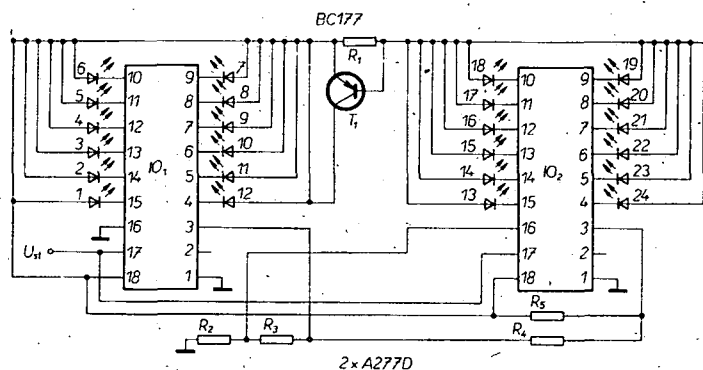

Obr. 74. Zapojení dvou A277D v bodovém provozu -

páskovém provozu jako zvláštní LED k označení rozsahu.

U indikátorů nastavení jmenovité hodnoty potřebujeme indikovat odchyl-

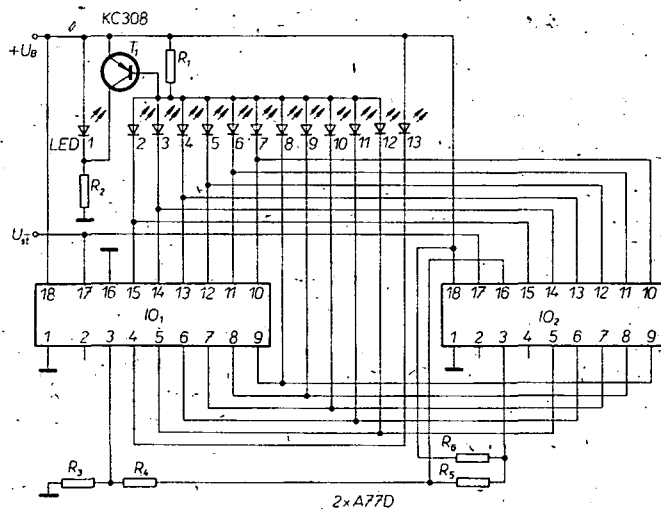


Obr. 75. Indikace 24 hodnot 13 LED


ku od nulové hodnoty na obě strany. To lze realizovat inverzním zesilovačem. Při využití provozu pásek-bod lze takový indikátor sestavit s jedním IO A277D. Přitom je možno volit mezi bodovým a páskovým indikátorem. Páskový indikátor je přehlednější (zejména při mnoha proměnných veličinách), bodový indikátor dovoluje lepší rozlišení.

Indikátory s nulou uprostřed

Na obr. 77 až 79 jsou tři zapojení indikátoru s nulou uprostřed. Všechna tři zapojení mají společné to, že při překročení rozsahu U_{st} indikátor zhasne. Rozsah indikace je nastaven rezistory zapojenými do kladného a záporného napájecího napětí. $U_{ref\ min}$ a $U_{ref\ max}$ je možné naprogramovat např. mění-li

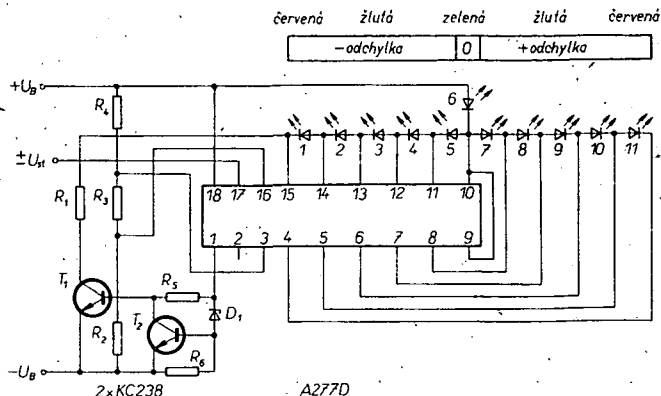

Obr. 77. Indikátor s nulou uprostřed

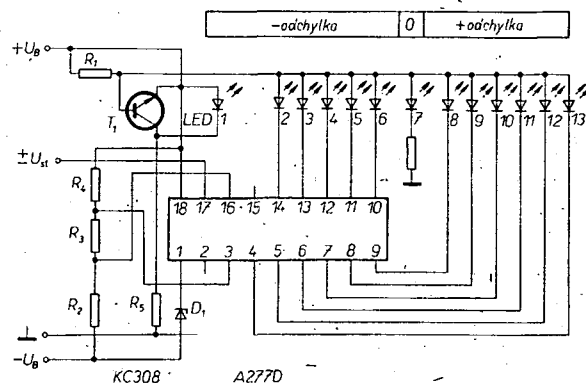


Obr. 78. Indikátor s nulou uprostřed


LED		Hodnota
1	1	13
2	2	14
3	3	15
4	4	16
5	5	17
6	6	18
7	7	19
8	8	20
9	9	21
10	10	22
11	11	23
12	12	24
13	nesvítl	svítí

se jmenovitá hodnota. Na obr. 77 je obvod pro páskový provoz se speciálním připojením LED pro indikaci nuly. Tím je současně ovlivněna volba provozu pásek-bod. Z vývodů 9 a 10 IO je odebrán signál odchylky od nuly ($< +1$ až > -1). Červené diody (± 5) indikují překročení nebo nedosažení rozsahu. Je možné odvodit i další signály (blikání, zvonění apod.). Zem' IO (vývod 1) musí vždy být pod úrovní $U_{ref\ min}$ a musíme počítat s šestinásobným napětím LED v propustném směru, což je asi přibližně 2 V na budící tranzistor. Tranzistory T_1 a T_2 zabráňují zhasnutí indikátoru při nedosažení rozsahu. Uvedené zapojení rozlišuje, teče-li přes vývod 1 IO jen proud I_{IO} nebo i proud

LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	svítí L_{a1}
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	svítí L_{a2}

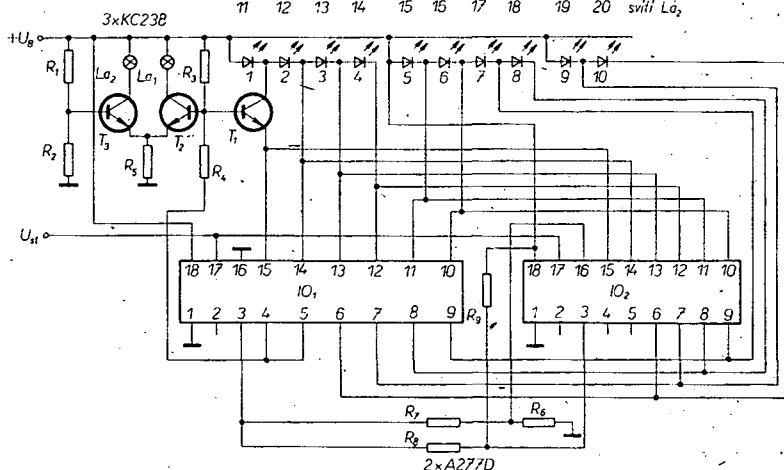

Obr. 76. Zapojení indikátoru 20 hodnot s 10 LED

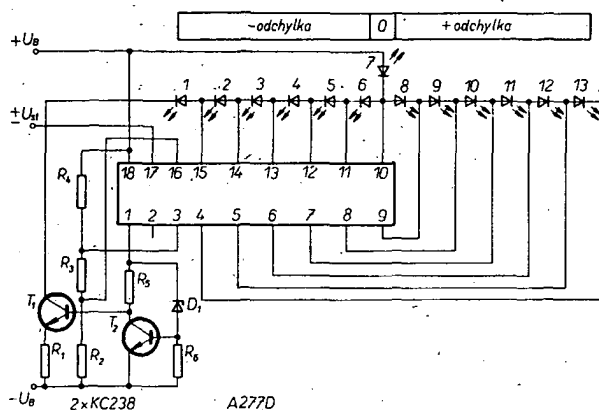

Obr. 79. Indikátor s nulou uprostřed

diody LED. Pro kontrolu funkce je možné, aby diodou LED6 tekla malý proud nastavený vně, takže zelený LED poněkud svítí, kdežto při nastavení nulové odchylky svítí plně.


Na obr. 78 je zapojení indikátoru s 13 LED. „Nulový“ LED je napájen zevně a svítí trvale (indikace funkce). Nula je indikována přechodem mezi LED6 a LED8 (vývody 10 a 8 IO), takže tento indikátor má lepší rozlišení. LED1 je napájen přes T_1 , R_1 , R_5 (podobně jako na obr. 74). Na obr. 79 je zapojení lineárního indikátoru s 13 LED. IO A277D je navržen pro lineární zobrazení analogových napěťových signálů. Nelineárním (např. logaritmickým) zesilovačem může být indikované napětí potřebně upraveno a přivedeno na vstup U_{st} (vývod 17 IO). Signál lze „tvarovat“ i připojením několika výstupů na jeden LED. Nelinearity lze také dosáhnout zapojením vazebního obvodu mezi vývody U_{st} , $U_{ref\ max}$ a $U_{ref\ min}$, nebo mezi výstupy pro LED. Kromě toho máme také možnost pro dvě vstupní napětí vydělit $U_{st}/U_{ref\ max}$. Toho se využívá např. v automobilovém průmyslu k určení okamžité spotřeby pohonné hmoty. Jsou zapotřebí následující operace: získat sled impulsů, jejichž kmitočet odpovídá průtoku $\Delta V/\Delta t \approx f_1$, a který je úměrný kmitočtu rychlosti průtoku ($I_s/I_1 \approx f_2$), získat analogová napětí, která jsou úměrná kmitočtům impulsů ($U_1 \approx f_1$, $U_2 \approx f_2$), zobrazit poměr napětí a indikovat okamžitou spotřebu IO A277D ($\Delta V/I_s \approx U_1/U_2 = U_{st}/U_{ref\ max}$).

Změny referenčního napětí, které mohou vzniknout při kolísajícím napájecím napětí, např. v automobilu, nejsou kritické, neboť řídicí napětí je lineárně závislé na napětí napájecím.


Neobvyklé aplikace A277D

U indikátorů s nulou uprostřed v páskovém provozu je možné vzhledem ke speciálnímu připojení LED změnou řízení volby provozu pásek-bod rozšířit rozsah aplikací A277D.


Na obr. 80 je řízeno osm LED v provozu pásek, přičemž IO pracuje v bodovém provozu (posuvem napětí diodami D_1 až D_n ; n odpovídá zvolenému napětí v propustném směru, LED2). Toto zapojení je vhodné z hlediska napájecího napětí a proudu. U_{Bmin} je určeno počtem LED a jejich napětími v propustném směru.

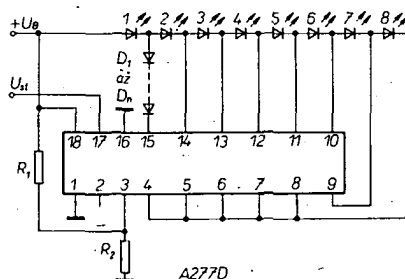

Obr. 80. Zapojení pro malý odběr proudu

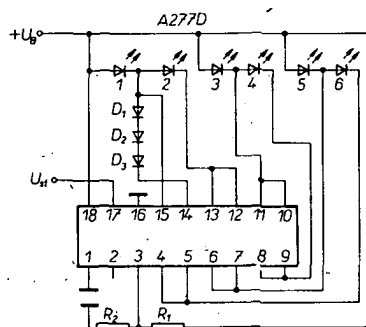


Obr. 81. Zapojení pro malé napájecí napětí

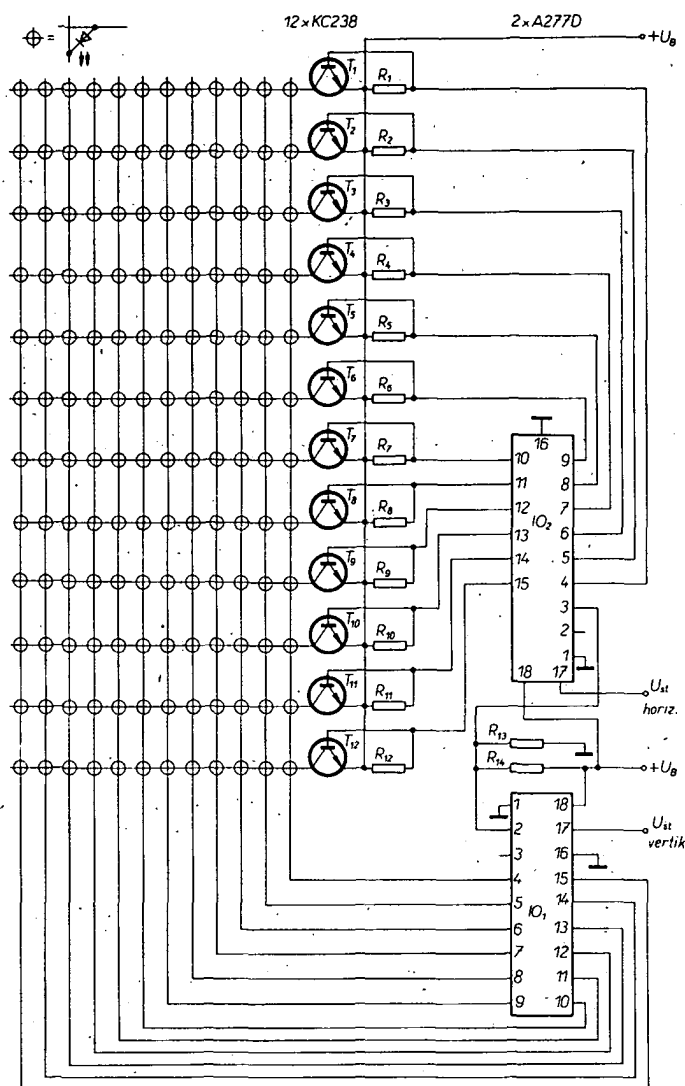


Obr. 83. Řízení matice displeje s 12x12 LED

Při malém napájecím napětí může být získán „pásek“ dynamickým řízením (pilotovým řídicím napětím) IO v bodovém provozu. Vzhledem k nelinearitě charakteristiky proud LED/jas LED má toto zapojení relativně velkou světelnou účinnost při daném středním proudu. Dynamický provoz může ovšem zanášet do sousedních obvodů rušení. Úprava napájecího napětí oproti standardnímu zapojení je na obr. 81. Potřebný úbytek pro IO musí být nahrazen diodami D_1 až D_n . Napájecí napětí může být zmenšeno o $2U_{F\ LED}$.


IO může být v daných aplikacích použit pro stupnici typu pásek-bod (část stupnice svítí jako bodový indikátor a část jako páskový). Přitom je nutné dodržet správný postup pro volbu provozu pásek-bod. Na obr. 82 je

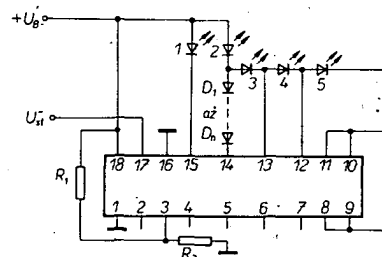

Obr. 82. Smíšená stupnice bod-pásek

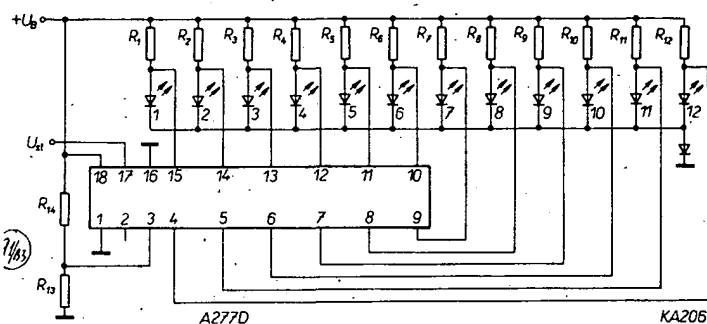

Obr. 84. Negovaný indikátor („běžící díra“)

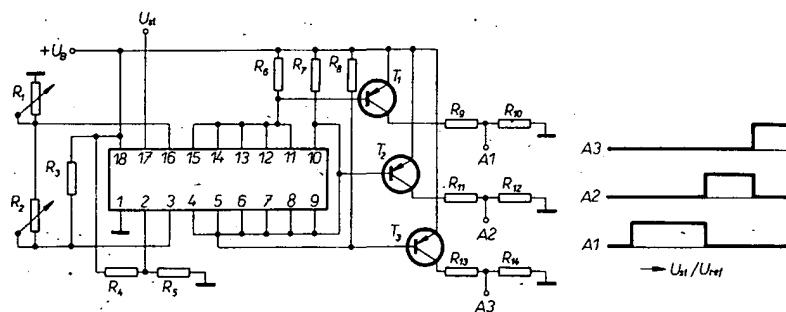


Obr. 85. Okénkový diskriminátor

jednoduchý příklad smíšené indikace, kde svítící červený LED1 udává, že není dosaženo požadovaného rozsahu. LED2 až LED5 pracují v páskovém provozu a jsou napájeny přes diody D₁ až D_n (n odpovídá ΔU_{LED 1,2}).


Příklad pro řízení dvouozměrové matice je na obr. 83. IO₁ je obvyklým způsobem spojen s LED. IO₂ spíná tranzistory T₁ až T₁₂ do saturace a přes ně přivádí napájecí napětí na anody LED.

Na obr. 84 je zapojení negovaného indikátoru („běžící díra“). Svítí všechny diody až na jednu, jejíž umístění je závislé na měřené hodnotě (U_{st}).

Při nastavené indikované hodnotě může být kromě jedné rozsvícené diody získán signál, který tuto hodnotu zdůrazňuje (blikáním indikátoru, akustický signál apod.), nebo provede sám požadovanou operaci. Pro získání takového signálu může být propojeno i několik budičů. Obvyklým případem použití zapojení je hlášení mezní hodnoty. Tyto obvody lze použít jako prahový spínač (vícenásobný klopný obvod), okénkový diskriminátor apod. Převod pilovitěho impulsu ve vícenásobný impuls pravouhlý je možný při dodržení časové konstanty IO v páskovém provozu. Na obr. 85 je zapojení okénkového diskriminátoru se třemi výstupními signály. Zajímavá je spotřeba a teplotní stabilita při malých výstupních proudech (nastavená R₅, R₄). Rezistory R₁, R₂ se nastavuje přesně práh, který je hrubě nastaven zvo-

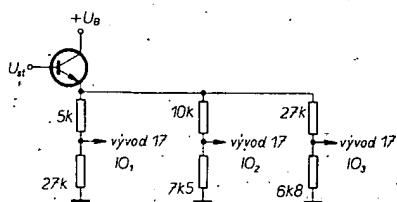

Obr. 86. Dělič řídicího napětí stupnice přijímače FM

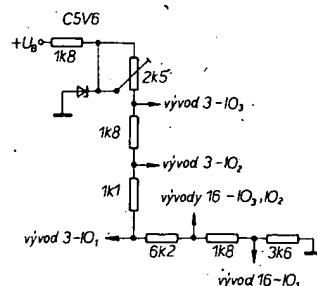

Obr. 87. Dělič referenčního napětí stupnice přijímače FM

s minimálními požadavky na zapojení nejsou splněny základní požadavky pro IO A277D. Vysílače v pásmu CCIR mají odstup kanálů 300 ± 50 kHz. Při odstupu kanálů 250 kHz můžeme každý vysílač indikovat jednou diodou, takže potřebujeme pro celý rozsah CCIR celkem 69 LED, tj. šest A277D. Z křivky ladičního napětí pro jednotku VKV je zřejmé rozdělení 69 LED, a to 5 × 12 a 1 × 9. Krajiní body řídicího napětí pro jednotlivé A277D jsou: 2,5 až 3,7 V; 3,7 až 5,2 V; 5,2 až 7,6 V; 7,6 až 11,1 V; 11,1 až 17,2 V; 17,2 až 23 V. Vzhledem k minimálnímu rozdílu referenčních napětí je volen páskový provoz. Po aproximaci křivky řídicího napětí v šesti stupních je zřejmé, že maximální chyby < 250 kHz a tím i rozlišení je dodrženo. V praxi se však používá rozlišení 500 kHz i více. Pro tyto účely stačí 35 LED a tři IO, pro které je navržen následující obvod. Řídicí napětí bude 2,5 až 5,2 V; 5,2 až 11,1 V a 11,1 až 23 V. Pro tato napětí je na obr. 86 dělič řídicího napětí U_{st} s následujícími rozdíly řídicího napětí: IO₁ = 2,6 V; IO₂ = 2,4 V a IO₃ = 3 V. Tak se dosáhlo celkem rovnoměrného přechodu světla. Dělič pro IO₁ musí být chráněn Zenerovou diodou, neboť řídicí napětí nesmí být větší než U_B. Na obr. 87 je dělič referenčního napětí. Tento dělič je navržen s ohledem na překrytí rozsahu a posuv řídicího napětí oddělovacími tranzistorem. Potenciometrem 2,5 kΩ nastavíme U_{ref max} = 4,8 V na IO₃.

Indikátor úrovně


Na obr. 88 je zapojení indikátoru úrovně (VU-metr) s deseti diodami v páskovém provozu. Pro logaritmování vstupního napětí je použito běžné zapojení se dvěma operačními zesilovači a diodovým členem ve zpětné vazbě. Pro dvoustupňové zpracování je použit dvojitý operační zesilovač B082 (ekvivalent TL082). Dioda ve vývodu 1 A277D „zvětšuje“ potenciál země a zabraňuje tak překročení maximál-

nými výstupy. Pokud chceme odděleně nebo společně s LED provozovat další obvody z řídicího obvodu A277D (např. relé, doutnavky apod.), pak je zapotřebí pro větší proudy použít tranzistory připojené na budičí výstupy IO. Příklad připojení tranzistorů je na obr. 85 a na obr. 83 u IO₂. Příslušný způsob provozu (bod nebo pásek) je určen rozdílem napětí mezi vývody 15 a 14 IO.


Elektronická stupnice pro přijímač

Příkladem, který ukazuje možnost kaskádního řazení a nelineární indikace s několika IO, je příklad stupnice pro přijímač CCIR FM. Počet kaskádně řazených A277D vychází ze dvou předpokladů: požadované rozlišení daného měřicího rozsahu, nesmí být voleno menší než měřená odchylka, musí být dodržen minimální rozdíl referenčních napětí pro daný způsob provozu, tj. 1,2 V pro pásek a 1,4 V pro bod.

Z toho vyplývá, že při velkém řídicím napětí s ohledem na první podmínku není možné do kaskády zapojit více než pět IO. Tento počet A277D je dán pro lineární dělení řídicího napětí, které smí být v rozsahu 0 až 6,2 V. Následující příklad ukazuje, že pro požadované nelineární dělení přivedeného napětí

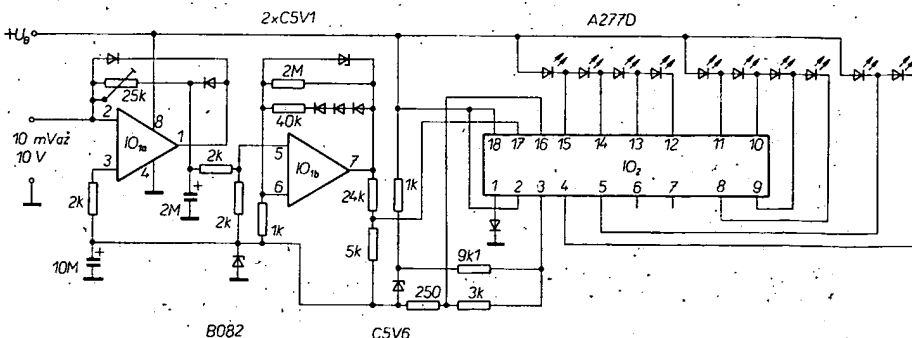

Obr. 88. VU-metr s deseti LED

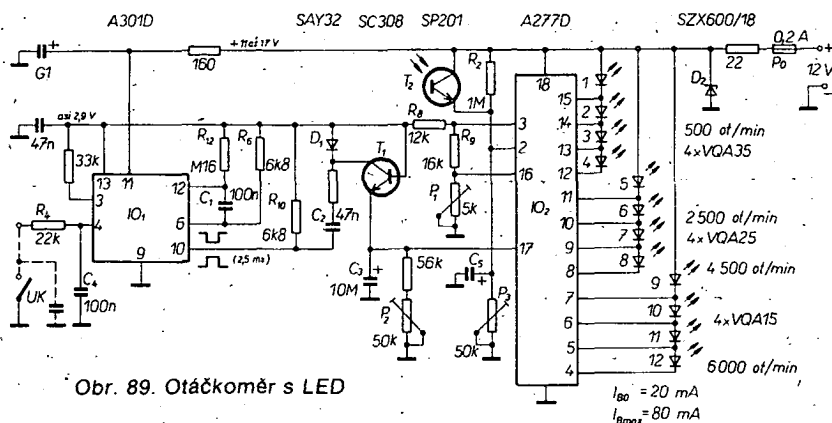

Obr. 89. Otáčkoměr s LED

ního přípustného napětí. Protože indikátor pracuje prakticky bez zpoždění, jsou zřetelné špičky přebuzení.

Otáčkoměr s LED

Na obr. 89 je otáčkoměr pro čtyřtákní spalovací motory v automobilech s diodami LED. Otáčkoměr je sestaven z tvarovače impulsů (IO₁, A301D), diskriminátoru impulsů (C₂, R₇, D₁, T₁, C₃), analogového indikátoru napětí (IO₂, A277D) a diod LED1 až LED12. Součástky T₂, R₂, P₃ a C₅ slouží k automatické regulaci jasu; mohou být vypuštěny, vývod 2 IO₂ musí však zůstat volný. Pro tvarování impulsů slouží A301D, zapojený jako otáčkoměr. Pro měření rychlosti otáčení je využito kmitočtu přerušovače. Vstupní svorka E je spojena s kontaktem přerušovače (UK) a je k němu připojena paralelně. Zvolený neobvyklý způsob řízení A301D do vstupu na vývodu 4 způsobuje, že monostabilní klopný obvod reaguje na kladné špičky napětí na vstupu E, které jsou minimálně 100 V (napětí se dělí na R₄ a vnitřním rezistoru IO₁). Rušení vzniklá kmitajícím kontaktem přerušovače jsou potlačena kondenzátorem C₄. U automobilů s tranzistorovým nebo tyristorovým zapalováním nevznikají na kontaktu přerušovače tak velké napěťové špičky, a proto může mít R₄ menší odpor nebo může být využito běžného spouštění přes vývod 3 IO₁. IO₁ produkuje při každém otevření kontaktu přerušovače jeden impuls s periodou 2,5 ms, který lze odebrat z komplementárních vývodů na vývodech 6 a 10. Délka impulsu je určena kondenzátorem C₁, jehož kapacita není kritická. Na vývod 10 IO₁ je připojen obvod kmitočtového diskriminátoru (R₁₀, C₂, D₁, R₇, T₁, C₃) a na C₃ dostaneme stejnosměrné napětí úměrné kmitočtu impulsů. Tranzistor T₁ má mít $B \geq 200$ (např. KC308B,C). Jak již bylo řečeno, stejnosměrné napětí (žde 0 až 1,8 V) na C₃ při konstantním napájecím napětí bude závislé hlavně na kmitočtu daném C₂, nikoli na šířce impulsů, neboť ty jsou podstatně delší, než vybíjecí konstanta C₂. Změnou C₂ můžeme při splnění mezních podmínek ($C_2 = 0,3$ až $0,5 C_1$ a $C_1 \leq 0,22 \mu F$) přizpůsobit na jiný rozsah rychlosti otáčení a kmitočtů. Hodnoty uvedené v obr. 89 platí pro kmitočtový rozsah 0 až 200 Hz, což odpovídá 0 až 6000 ot/min. R₆ a R₁₂ mají jen malý vliv na šířku impulsů; R₇ a R₁₀ slouží k vybíjení C₂, aby při

otevřením T₁ nebyl překročen přípustný proud 1 mA stabilizovaného zdroje na vývodu 13 IO₁.


Pro impulsní kmitočtový diskriminátor a rovněž pro řídicí obvod IO₂ potřebujeme stabilizované napětí, aby chyba byla menší než 2 %. Stabilizované referenční napětí asi +2,9 V je přiváděno ze stabilizátoru z IO₁ (vývod 13). Použití A301D umožňuje vypustit dodatečný stabilizátor. A301D a A277D jsou v našem případě připojeny na napájecí napětí, které se může měnit od 11 do 17 V, aniž by kolísání napájecího napětí mělo vliv na indikátor. Referenční napětí upravené děličem R₈, R₉, P₁, odvozené ze stabilizovaného napětí A301D, je porovnáváno s napětím na kondenzátoru C₃, které je úměrné rychlosti otáčení a slouží jako řídicí napětí pro A277D. Při použití v automobilu je nutno počítat se širokým rozsahem okolních teplot, které mohou ovlivňovat přesnost indikace. Teplotní součinitel stabilizovaného napětí na vývodu 13 A301D je prakticky kompenzován. Teplotní činitel D₁ a T₁ je kompenzován napětím na R₉ a změnou napájecího napětí T₁. Kapacita C₃ nemá vliv na výsledky měření, může být zmenšena nebo zvětšena, takže se mění jen rychlost změny otáčení. Bez C₃ indikátor poblikává. Při $U_{st} = U_{ref \min}$ nesvíti žádná dioda a při $U_{st} = U_{ref \max}$ svítí všechny diody. LED12 indikuje maximum U_{st} . Svítivé diody jsou rozděleny do tří pásků po čtyřech diodách, připojených přímo na A277D. Budíče v IO₂ pracují jako zdroje konstantního proudu, takže kolísání napájecího napětí nemá vliv na jas LED. Pro aplikaci jako otáčkoměr je lépe použít páskový provoz; zapojení s bodovým provozem, kdy svítí jen jedna dioda je rovněž možné a to změnou zapojení LED. R₈, R₉, P₁ nastavujeme měřený rozsah ($U_{ref \min}$, $U_{ref \max}$). P₁ je nastaven tak, aby při 500 ot/min svítil jen LED1. P₁ kompenzuje rovněž vliv proudu tekoucího z vývodu 17 IO₂ přes vývod 2, na němž může být offset maximálně 0,2 V (na kondenzátoru C₃). Potenciometrem P₂ je nastaven horní konec rozsahu (rozsvítí se LED12 při 6000 ot/min). P₁ a P₂ se vzájemně ovlivňují, proto je nutné nastavení opakovat několikrát; poslední se nastavuje P₂. Vzhledem k nežádoucím tolerancím P₂ bude nutné při konečném nastavení měnit C₂ a někdy i C₁. S ohledem na teplotní kompenzace je vhodné dodržet uvedené odpory rezistorů. Indikátor je v celém rozsahu lineární a chyba indikace je menší než 2 %.

IO musíme chránit proti přepólování a proti záporným špičkám napětí vznikajících v palubní síti. K tomuto účelu

slouží Zenerova dioda D₂ a předřadný rezistor 22 Ω. Zenerova dioda zaručuje spolehlivost oproti napěťovým špičkám, které mají původ v autoelektronice. Klidový proud zapojení je asi 20 mA; podle stavu indikace a jasu LED se tento proud zvětšuje o 20 mA na skupinu diod. Potenciometrem P₃ nastavíme optimální jas při denním světle (T₂ je osvětlen). T₂ je vhodné umístit u LED1 až LED12, aby ovlivňoval svět LED podle místního osvětlení. Větší osvětlení vede ke zvětšování napětí U_H na vývodu 2 IO₂ a tím i k zvětšení proudu diodami LED. Pokud je to potřebné, můžeme nastavit minimální jas při tmavém okolí změnou R₂. Místo T₂ můžeme použít i fotodiodu, pak R₂ musíme zmenšit nebo ho můžeme i vypustit. Potenciometrem P₃ můžeme regulovat jas LED ručně. Kondenzátor C₅ má vliv na plynulou změnu jasu, jeho kapacitu můžeme měnit v širokém rozsahu.

Zmíníme se ještě o možnosti doplnit otáčkoměr o obvod, který způsobí blikání LED při překročení maximální rychlosti otáčení. Zapojení je na obr. 90. LED začnou poblikávat, když se rozsvítí LED9 a další. V přívodu U_B pro tuto skupinu diod je zapojen jako proudové čidlo tranzistor T₃. Rozsvítí-li se LED, označující mezní hodnotu, otevře se T₃ a na jeho kolektoru bude napětí U_B . Tím bude spuštěn generátor s H₁, H₂ (4011). V klidovém stavu (LED9 a následující nesvíti a T₃ je uzavřen) je na výstupu H₂ úroveň L a na výstupu H₃ úroveň H. Dělič napětí R₂, R₃ zajišťuje maximální jas LED a také to, že na vývod 2 A277D nepříjde větší napětí, než +6 V ($U_{2 \max} = +6$ V pro A277D). Přes R₅ je vstup H₁ úrovní L uzavřen. Pokud je otevřen T₃, generátor pracuje a jeho kmitočet (asi 3 Hz) je určen R₁ a C₆. Pracujícím taktovacím generátorem se výstup H₃ dostane na úroveň L a vývod 2 bude přes R₂, R₃ na zemi. Všechny diody zhasnou; T₃ se ihned uzavře. Přes R₅ je na vstupu H₁ úroveň H a generátor opakuje celý cyklus. Indikátor bliká tak dlouho, pokud je obvodem A277D buzen LED kontrolovaný T₃. Tato metoda blikání je použitelná také pro jednotlivé LED nebo skupiny LED uvnitř měřeného rozsahu; nebo i pro jednotlivé LED při bodovém provozu. Použití obvodu CMOS v generátoru má tu přednost, že lze využít celého rozsahu napájecích napětí A301D a A277D. Kmitočet blikání můžeme měnit v širokém rozsahu změnou R₁ nebo C₆, R₃ můžeme využít k ruční změně jasu LED. Rovněž automatická regulace jasu je v obr. 90 použitelná a je navržena stejně jako v obr. 89 (T₂, R₂, P₃, C₅ musíme vypustit) a nahradíme R₂, R₃ v obr. 90 (T₂, R₂ z obr. 89 jsou zapojeny mezi U_B a výstup H₃).

Rozsah indikace se nastavuje P₁ a P₂ a to tak, aby při 500 ot/min svítil LED1 a při 6000 ot/min LED12. Pokud

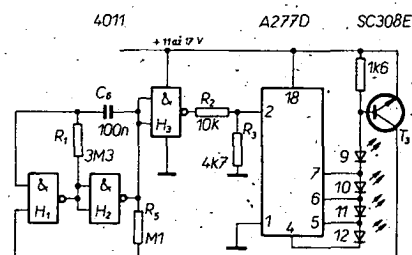

Obr. 90. Blikač pro otáčkoměr

nemůžeme pro cejchování použít dělnský otáčkoměr, přivedeme na IO₁ vývod 3) úzké spouštěcí impulsy daného kmitočtu (16,66 Hz pro LED1 a 200 Hz pro LED12).

(Dokončení v příštím čísle)

KONSTRUKČNÍ ČÁST

Dálkové ovládání IČ

Úvod

Sledujeme-li vývoj spotřební elektroniky ve světě v posledních letech, můžeme zaznamenat velmi zajímavý trend — začíná se projevovat snaha o takové provedení přístrojů spotřební elektroniky (zejména rozhlasových a televizních přijímačů), které umožňují je co nejjednodušší a nejpohodlnější obsluhu. Jedním ze základních prvků se stalo dálkové bezdrátové ovládání. Můžeme přeladit na dálku rozhlasový přijímač (pokud je vybaven automatickým laděním), řídit jeho hlasitost, korekce apod., u televizních přijímačů je možné ovládat navíc kontrast a jas. Současné systémy dálkového ovládání umožňují dálkově ovládat všechny potřebné funkce jak u rozhlasových, tak i televizních přijímačů.

Jakým způsobem se dálkové ovládání realizuje? Pomineme-li možnost vysokofrekvenčního přenosu povelů (který používají např. modeláři a které se nehodí pro tyto účely z hlediska rušení), jsou pouze dvě možnosti, jednak ultrazvuk a jednak infračervené záření. Počátky dálkového ovládání (bezdrátového) byly založeny na ultrazvuku. Ovšem záhy bylo od tohoto způsobu upuštěno, pro některé jeho nedostatky (např. byl velmi ome-

zen počet přenášených povelů), a proto se přešlo k systémům, které pro přenos používají infračervené záření.

Základem systémů dálkového ovládání, využívajícího infračervené záření, je generátor a přijímač infračerveného záření. Jako generátor se používají luminiscenční diody, pracující v infračervené oblasti spektra, a jako přijímač rychlé fotodiody nebo i fototranzistory. Vzhledem k tomu, že se obvykle vyžaduje větší počet povelů a velká odolnost proti rušení, používají se systémy s-nosnou vlnou (10 kHz až 500 kHz), která je vhodným způsobem modulována (kódována).

Modulační systém dálkového ovládání je ve většině případů založen na pulsní šířkové modulaci, která je velmi odolná proti rušení. Kódovací a dekódovací obvody umožňují realizovat celé ovládání integrovanými obvody. Pokud mluvíme o rušení, je nutné si uvědomit, že při přenosu ovládacích povelů se mohou vyskytovat dva druhy rušení: rušení, které pochází od světelných zdrojů viditelného spektra a průmyslové rušení (jiskřící spínače, neodrušené kolektorové motory apod.).

Světelné rušení může mít jednak impulsní charakter (zapnutí nebo vypnutí světelných zdrojů), nebo statickou povahu (konstantní intenzita světla v místě, kde se používá systém dálkového ovládání). Posledně jmenovaná porucha (statická) se zdánlivě nemůže vůbec projevit u přenosu modulovaného signálu, protože vytváří u fotodiody (fototranzistoru) pouze stejnosměrnou složku proudu, kterou je možno vyloučit tím, že fotodiodu připojíme k zesilovači přes oddělovací kondenzátor. Může se však stát, je-li parazitní osvětlení velmi intenzivní, že proud fotodiody dosáhne nasycené hodnoty a dodatečné infračervené záření již nezpůsobí žádnou změnu proudu teokoucího fotodiodou. V tomto případě pomáhá filtr, který potlačí světelné záření z oblasti viditelného světla, ale propouští infračervené záření. Filtr je nutné umístit těsně před fotodiodu tak, aby viditelné záření nemohlo dopadat

na fotodiodu, nebo použít fotodiodu s integrovaným filtrem. Filtr lze zhotovit velmi jednoduše. Stačí použít kousek barevného neexponovaného a vyvolaného filmu (ne inverzního), nebo černé organické sklo. Na obr. 1. je závislost propustnosti na vlnové délce takového filtru z barevného filmu. Na první pohled je ihned vidět, že v oblasti infračerveného záření je propustnost velká, zatímco v oblasti viditelného světla je propustnost zanedbatelná.

Zatím jsme se zabývali rušením, které může být způsobeno konstantním osvětlením fotodiody. Velmi blízko k tomuto rušení má i rušení, které vzniká modulací světelných zdrojů kmitočtem 50 Hz. I když to vůbec lidské oko nevnímá, tak všechny světelné zdroje, pokud jsou napájeny střídavým proudem, jsou více nebo méně tímto proudem modulovány. Běžné žárovky méně (tepelná setrvačnost), zářivky a výbojky více. Tuto nepřímou poruchu můžeme vyloučit tak, že použijeme relativně vysoký modulační kmitočet (vyšší než 10 kHz) a na přijímací straně použijeme selektivní propust pro modulační kmitočet nebo alespoň účinné potlačení kmitočtů v oblasti 50 Hz.


Impulsní poruchy, které vznikají při zapnutí nebo vypnutí světelných zdrojů, se ve většině případů, díky relativně vysokému modulačnímu kmitočtu, vůbec neprojeví. Většina běžných světelných zdrojů nedosahuje plné intenzity ihned po zapnutí, ale až po nějaké době. Stejně tak klesá intenzita světla při vypnutí světelného zdroje. Pokud na přijímací straně budou účinně potlačeny nízké kmitočty, tak poruchy tohoto typu se vůbec neprojeví.

Již jsem se zmínil, že poruchy může způsobovat i průmyslové rušení (jiskření). Zdá se to být paradoxní, že průmyslové rušení může být příčinou poruch při přenosu, který je uskutečněn infračerveným zářením. Musíme si však uvědomit, že zesilovač na přijímací straně musí mít zesílení 10 000 až 20 000. Pokud by zesilovač neměl tak velké zesílení, tak by mělo dálkové ovládání malý dosah. A právě velké zesílení zesilovače přináší na druhé straně malou odolnost proti průmyslovému rušení. Kmitočtové spektrum které vzniká při jiskření, je velmi široké, od velmi nízkých až po relativně vysoké kmitočty a proto budou vždy rušivé signály zasahovat do kmitočtové oblasti, ve které zesilovač pracuje. Zvýšit odolnost zesilovače proti průmyslovému rušení lze několika způsoby: za prvé, celý zesilovač se umístit do stínícího krytu, v případě potřeby i do dvojitého stínícího krytu. Za druhé se zesilovač realizuje jako selektivní. Za třetí se zvolí vhodný druh modulace, která je odolná proti rušení (např. pulsní šířková modulace).

Jednoduchá souprava pro dálkové ovládání

Dále uvedený stavební návod na jednoduchou soupravu pro dálkové ovládání umožňuje realizovat tři varianty:

1. Jednopolovou soupravu.
2. Jednopolovou soupravu se zvýšenou odolností proti průmyslovému rušení.

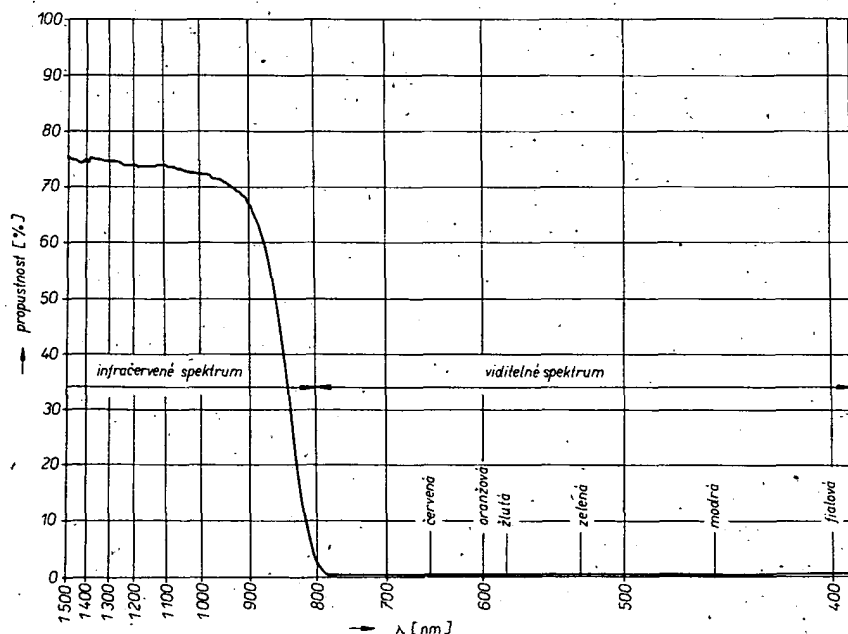


Obr. 1. Závislost propustnosti filtru z barevného filmu na vlnové délce



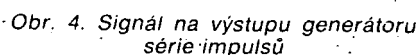3. Dvoupovelovou soupravu.




Jako třetí varianta dále uvedeného zapojení je dvoupovelová souprava. Tato varianta vychází z předchozí varianty, při které se používá k uvolnění



sérií impulsů. Pro naše účely je ovšem zapotřebí, aby vysílač vyslal jen dvě série impulsů. K tomu jsou použity dva klopné obvody typu D, IO_{1a,b}.

Činnost této části vysílače zařízení předpokládáme, že v klidovém stavu je na výstupech Q1 a Q2 úroveň L. Po sepnutí Př₁ přejde úroveň na výstupech Q1 a Q2 na úroveň H. Tato úroveň je přes diodu D₁, odpor R₅ přenesena na vstup 1 hradla IO_{2a}. V tomto okamžiku se uvolní činnost generátoru sérií impulsů. Na výstupu generátoru bude generován impuls s délkou 5 ms (tj. bude během tohoto impulsu uvolněna činnost generátoru modulačních impulsů s opakovacím kmitočtem 15 kHz). Aby se mohlo vyhodnotit, že byly vyslány dvě série impulsů, tak se z výstupu 3 hradla IO_{2a} přivádějí řídicí impulsy z generátoru série impulsů současně na vstupy T1 a T2 IO_{1a,b}. Tyto impulsy jsou vůči výstupním impulsům (výstup 4 hradla IO_{2b}) invertovány. Vstupní hrana prvního impulsu má za důsledek, že úroveň ze vstupu D1 se přenesou na výstup Q1, tj. výstup Q1 přejde na úroveň H. Stejně tak se přenesou úroveň vstupu D2 na výstup Q2. Díky zpozdovacímu charakteru členu R₂, C₁ v okamžiku příchodu vzestupné hrany impulsu na vstup T2 bude ještě na vstupu D2 úroveň H, takže se nezmění úroveň na vstupu Q2 a ten zůstane na úrovni H. V důsledku toho bude generátor sérií impulsů stále v činnosti. Teprve až s příchodem vzestupné hrany druhého impulsu, přivedeného na vstupy T1 a T2, nastane změna. Zatímco úroveň na výstupu Q1 se již nezmění a zůstane na úrovni L (přenáší se úroveň ze vstupu D1 na výstup Q1), výstup Q2 přejde z úrovně H na úroveň L. Je tomu tak proto, že v okamžiku příchodu vzestupné hrany druhého impulsu je na výstupu Q1 úroveň L, která bude tedy i na vstupu D2 a tato úroveň se v uvedený okamžik přenáší na výstup Q2. Úroveň L na výstupu Q2 však znamená, že na vstupu 1 obvodu IO_{2a} bude také úroveň L. Generátor sérií impulsů bude tedy po dvou periodách vyřazen z činnosti. Jinými slovy: vysílač bude automaticky vyřazen z činnosti po dvou sériích impulsů.

Jak jsem se již zmínil v úvodní části, je možné realizovat popisovanou variantu jako dvoupovelový systém. V tomto případě jedna přenášená série impulsů ponese informaci o změně stavu v jednom dálkově ovládaném kanále, a dvě série přenášených impulsů budou znamenat změnu stavu ve druhém dálkově ovládaném kanálu. To znamená, že v tomto případě budeme vyžadovat, aby vysílač podle okolností vyslal jednu nebo dvě série impulsů. Z tohoto požadavku vyplývá, že vysílač musíme vybavit takovým obvodem, který umožňuje vyslat pouze jednu sérii impulsů. Celý obvod, který umožňuje vyslat pouze jednu sérii impulsů, se skládá z R₃, C₃, D₂ a Př₂. V klidovém stavu je kondenzátor C₃ stále dobíjen na napětí napájecího zdroje. Jinými slovy: v klidovém stavu je C₃ nabit na úroveň H. Přepnutím Př₂ se tato úroveň přenesou přes D₂ a R₅ na vstup hradla IO_{2a}, tím se uvede v činnost generátor sérií impulsů. Kondenzátor C₃ se v okamžiku, kdy je sepnut přepínač Př₂, začíná vybíjet přes R₄. Po jisté době, která je určena časovou konstantou $\tau_3 = C_3 R_4$, se napětí na C₃ zmenší na úroveň L, což přerušuje činnost generátoru sérií impulsů. Zvolíme-li časovou

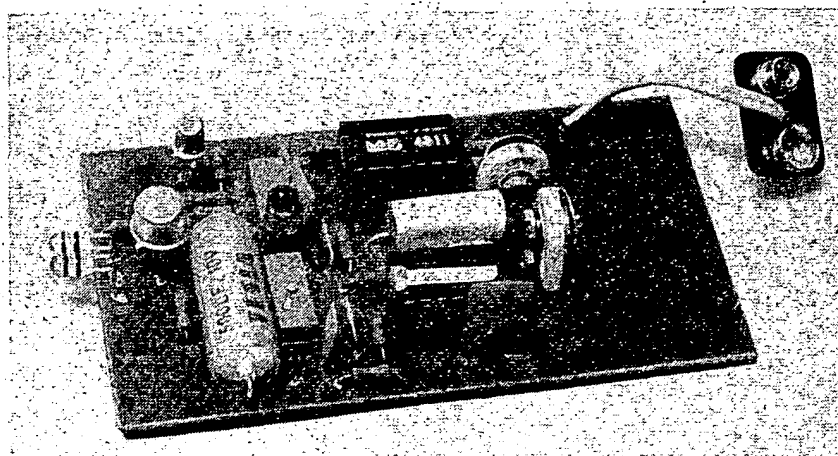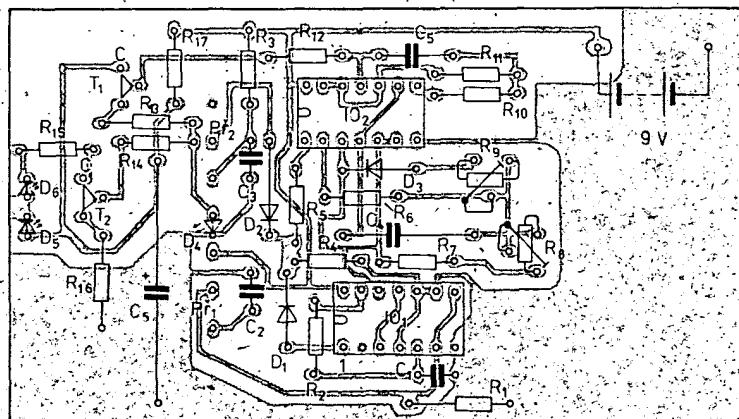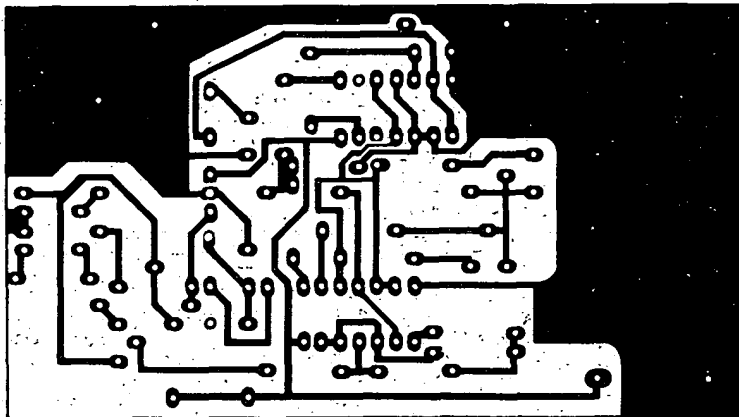

Obr. 5. Deska s plošnými spoji S204 a rozmístění součástek vysílače


konstantu τ_3 tak, aby generátor sérií impulsů byl v činnosti asi 5 ms, je dosaženo cíle, tj. při sepnutí přepínače Př₂ bude vyslána pouze jedna série impulsů.

Stavba vysílače se zjednoduší, postačí-li při dálkovém ovládání vyslat vždy pouze jednu sérii impulsů. V tomto případě nezapojíme při stavbě obvod, který vyhodnocuje vyslání dvou sérií impulsů (tedy IO_{1a,b} a součástky až k přerušované čáře na obr. 3). V generátoru sérií impulsů vynecháme R₆, R₇, R₈, R₉, C₄, D₃, a vstupy 2, 1 hradla IO_{2a} spojíme. Hradla IO_{2a,b} v daném případě již netvoří generátor sérií impulsů a pracují pouze jako tvarovač impulsu, který vzniká při sepnutí Př₂, tj. při vybíjení C₃. Po dobu, po níž je kondenzátor C₃ nabit na úroveň H, bude v činnosti generátor modulačních impulsů s opakovacím kmitočtem

15 kHz (hradla IO_{2c,d}). Zmenší-li se napětí na C₃ na úroveň L (C₃ se vybíjí přes R₄), přerušuje se činnost generátoru modulačních impulsů, tj. bude vyslána pouze jedna série impulsů, jejíž délka je určena časovou konstantou τ_3 . Tato časová konstanta je volena tak, aby délka jedné série impulsů byla asi 5 ms.

Stavba vysílače

Stavba vysílače je velmi jednoduchá. Všechny elektrické součástky jsou na desce s plošnými spoji (obr. 5). Pro integrované obvody je vhodné použít objímky. Vyhnete se tak nebezpečí, že

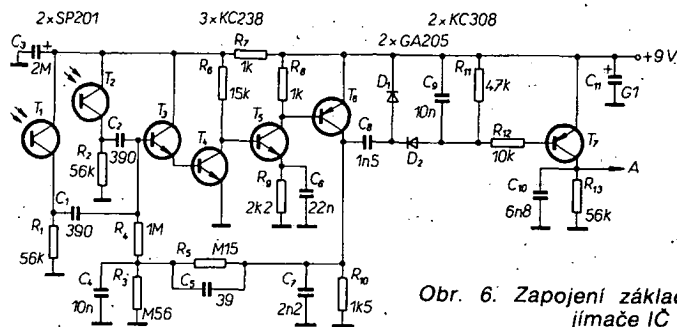

Obr. 6. Zapojení základní části přijímače IC

je poškodíme při pájení. Při práci s obvody CMOS je nutno zachovat všechna opatření, která platí pro IO CMOS. Jako C_4 není vhodné, z hlediska stability a reprodukovatelnosti při stavbě, použít elektrolytický kondenzátor, nejlépe vyhoví kondenzátor s papírovým dielektrikem nebo s dielektrikem z plastické hmoty. Svítivou červenou diodu D_4 můžeme s výhodou použít pro signalizaci. Její krátké záblesky nás budou informovat o tom, zda vysílač pracuje správně. Při instalaci vysílače do vhodného pouzdra nesmíme zapomenout vysunout infračervené diody D_5 , D_6 co nejvíce z pouzdra. V opačném případě bychom se šidili o vyzářený výkon (tato zásada platí i při instalaci fototranzistoru v přijímači).

Ještě se krátce zmíním o volbě vhodného typu napájecí baterie. Jak vyplývá ze zapojení vysílače, je použito napájecí napětí 9 V, které je nezbytné vzhledem k tomu, že se ve vysílači používají dvě infračervené svítivé diody. Pokud bychom použili jen jednu diodu, vystačíme s napětím 4,5 V (bez rezervy při poklesu napětí) až 6 V (s rezervou). Ovšem použití jedné diody znamená zmenšení vyzářovaného výkonu. Je proto lépe použít diody dvě. To znamená tedy použít napájecí napětí 9 V. Mohli bychom tedy použít např. dvě baterie 4,5 V, šest baterií 1,5 V, tři baterie po 3 V, které by byly propojeny do série nebo jednu destičkovou baterii 9 V. Právě tato baterie se ukázala jako nejvhodnější. Její velké přednosti jsou: malé rozměry, malá hmotnost, jednoduchá výměna. Navíc destičkové baterie mají jednu velkou přednost: nikdy se nestane, že by při stárnutí poškodily elektronický přístroj naleptáním plošných spojů nebo součástek, jak se to dosti často stává při používání ostatních typů baterií. Zůstává pouze otázka doby života destičkové baterie (je relativně drahá ve srovnání s ostatními typy baterií).

Dále si uvedeme krátkou rozvahu, týkající se doby života destičkové baterie 9 V. V klidovém stavu vysílače obvody CMOS a tranzistory (jsou v nevodivém stavu) odebírají proud, který je podstatně menší než $1 \mu A$. Celkový klidový proud může ovlivnit pouze zbytkový proud kondenzátoru C_6 . Ovšem i zde při použití vhodného typu kondenzátoru může být zbytkový proud $1 \mu A$ nebo i méně. Navíc je kondenzátor stále nabit, „formuje“ se a jeho zbytkový proud se nezvětšuje. To znamená, že napájecí zdroj ve vysílači nemusíme z hlediska doby života destičkové baterie vůbec vypínat. Jaká nastane situace po uvedení

vysílače do provozu? Uvažujme případ, kdy vysílač vyše dvě série impulsů, z nichž každá bude mít délku 5 ms. Vzhledem k tomu, že délka impulsů a vzdálenost mezi nimi je stejná, je možné z energetického hlediska uvažovat, že vysílač místo dvou modulovaných sérií po 5 ms vyše pouze jeden nemodulovaný signál o délce 5 ms. Energie je během této doby získávána z elektrolytického kondenzátoru C_6 . Pro jeden povel je zapotřebí z kondenzátoru C_6 odčerpat náboj:

$$Q = I_{mv} t$$

kde Q je náboj v coulombech (As), I_{mv} je amplituda proudových impulsů tekoucích diodami D_5 , D_6 (200 mA). Takže v našem případě bude platit: $Q = 0,25 \cdot 10^{-3} = 1 \cdot 10^{-3}$ As. Pro destičkovou baterii 9 V udává výrobci většinou kapacitu asi 200 mA hod, tj. 720 As, takže kapacita baterie bude stačit na $720/10^{-3} = 720\,000$ povelů.

Vidíme tedy, že kapacita baterie by měla teoreticky stačit asi na 700 000 povelů. I když skutečnost bude asi o něco horší, můžeme z výpočtu usuzovat, že doba života baterie bude určena spíše „skladováním“ ve vysílači než vlastním použitím. Velký vliv na dobu života baterie bude mít již zmíněný zbytkový proud kondenzátoru C_6 . Je proto vhodné tento proud před zapájením C_6 do desky s plošnými spoji ověřit.

Přijímač

Přijímač se skládá ze dvou základních částí: z vlastního přijímače (zesilovače, detektoru, spínacího tranzistoru) a z části, která má za úkol vyhodnotit informaci z přijímaného signálu. Nejprve si popíšeme zapojení a funkci vlastního přijímače.


Na obr. 6 je základní zapojení první části přijímačiho zařízení. Na vstupu zesilovače jsou paralelně dva fototranzistory SP201. Odpór emitorových rezistorů R_1 a R_2 fototranzistorů T_1 a T_2 je volen tak, aby i při maximálním osvětlení ve viditelném spektru nepřešly tranzistory do saturace. Pokud by totiž fototranzistory pracovaly v oblasti nasyceného proudu, potom by byly zcela necitlivé na ovládací infračervené signály. Ovšem na druhé straně je vhodné volit R_1 a R_2 co největší, neboť zesílení fototranzistorů je přímo úměrné odporu rezistorů R_1 a R_2 . Následující zesilovač s tranzistory T_3 , T_4 má velký vstupní odpor, malý parazitní přenos z výstupu na vstup a zesílení asi 100. Další část zesilovače je tvořena komplementární dvojicí tranzistorů T_5 a T_6 , která má rovněž zesílení asi 100. Stejněsměrný pracovní bod celého zesilovače je určen zápornou zpětnou vazbou z kolektorového rezistoru

T_6 do báze T_3 . Při správném nastavení je napětí báze—emitor T_3 asi 1,4 V. Poměrem R_5 ku R_3 je určeno klidové stejnosměrné napětí na kolektoru T_4 , asi 1,8 V. Na kolektorovém rezistoru R_6 tranzistoru T_5 je úbytek napětí asi 0,7 V (měřeno proti napájecímu napětí +9 V). Tento úbytek odpovídá kolektorovému proudu T_5 asi 0,7 mA. To znamená, že na emitoru T_5 bude napětí asi 1,5 V. Napětí na bázi T_5 musí být o 0,7 V větší než napětí na emitoru T_5 , tj. na bázi T_5 bude napětí asi 2,2 V. Z tohoto údaje dále vyplývá i velikost kolektorového proudu T_4 , který musí být tak velký, aby na kolektoru T_4 bylo napětí 2,2 V (kolektorový proud T_4 bude přibližně 0,4 mA).

Kmitočtová charakteristika zesilovače je upravena tak, že nízké kmitočty (desítky až stovky Hz) jsou potlačeny stejně jako vysoké kmitočty (desítky kHz a výše). Maximální zesílení (asi 10 000) je právě v žádané oblasti 10 až 20 kHz. Ze strany nízkých kmitočtů je přenosová charakteristika upravena jednak vazebními kondenzátory C_1 , C_2 , C_8 , jednak kondenzátorem C_4 ve zpětnovazební smyčce a kondenzátorem C_6 v emitorovém obvodu T_5 . Ze strany vyšších kmitočtů je přenosová charakteristika zesilovače upravena kondenzátorem C_7 v kolektorovém obvodu T_6 . Za zesilovačem s tranzistorem T_3 až T_6 následuje detekční obvod s diodami D_1 a D_2 . Kondenzátor C_9 a R_{11} zde plní funkci integračního členu. Napětí na C_9 se zvětšuje vždy s příchodem každého impulsu. Ovšem teprve po sérii impulsů, které mají vhodný opakovací kmitočet, se kondenzátor C_9 nabije na takové napětí (asi 0,5 V), při němž přejde T_7 z nevodivého stavu do stavu vodivého, a na kolektoru T_7 se tedy objeví kladný napětíový skok. To znamená, že jeden velmi krátký impuls nemůže ovlivnit napětí kolektoru T_7 .

Vybíjecí konstanta integračního členu R_{11} , C_9 musí ovšem být volena tak, aby se během mezery mezi dvěma následujícími impulsy ze série podstatněji nevybil kondenzátor C_9 . V tomto případě by ani velmi dlouhá série žádaných impulsů neovlivnila stav tranzistoru T_7 .

Dále si vysvětlíme funkci části, která vyhodnocuje informaci z přijímaného signálu. V nejjednodušším případě můžeme už z výstupu A (obr. 6) odebírat signál, který může ovládat přímo nějaké zařízení. Ovšem ve většině případů bude nutno výstupní signál vhodně upravit (zesílit, tvarovat apod.). Jedna z možností je uvedena na obr. 7. Výstupní signál je nejprve tvarován čtyřmi invertory ($IO_{1a,b,c,d}$). Z výstupu tvarovacího obvodu je signál přiveden na vstup monostabilního klopného obvodu (IO_{2a}). V klidovém stavu je na výstupu Q obvodu IO_{2a} úroveň L. Po příchodu vzestupné hrany impulsu, který je přiveden na hodinový vstup, se úroveň na výstupu Q změní na H. Od tohoto okamžiku se začíná C_{12} nabíjet přes R_{14} . Asi po 3 ms bude překročena prahová úroveň vstupu R (nulování) a obvod se překlápí do původního stavu, tj. na výstupu Q bude úroveň L. Výstupními impulsy z monostabilního klopného obvodu je pak dále ovládán stav bistabilního klopného obvodu (IO_{2b}). To znamená, že tento obvod bude s příchodem každého impulsu měnit svůj stav. Výstupy Q a \bar{Q} bistabilního klopného obvodu jsou od dalších obvodů odděleny výkonovými invertory ($IO_{1e,f}$).

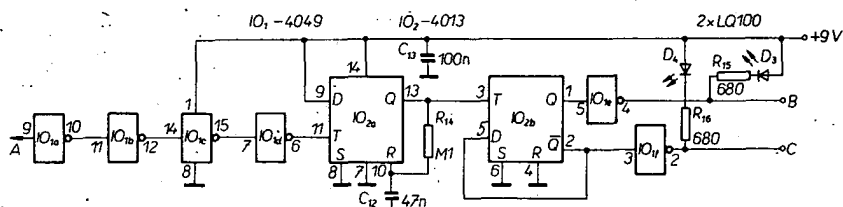

Obr. 7. Zapojení vyhodnocovací části přijímače IČ

Svítlivé diody D_4 a D_3 plní funkci indikátoru stavu bistabilního klopného obvodu. Z výstupu B a C můžeme potom ovládat další zařízení. Jak bylo již řečeno, stav bistabilního klopného obvodu se mění vždy se vzestupnou hranou impulsu, tj. vždy při jedné sérii vstupních impulsů ($f = 15 \text{ kHz}$). Popsaný obvod bude tedy vhodný všude tam, kde budeme vyžadovat ovládání typu zapnuto—vypnuto.

Jak jsem uvedl v úvodní části, je výhodné při rušení vysílat dvě série impulsů. To znamená, že přijímač zůstává necitlivý vůči první sérii impulsů a teprve při druhé sérii dojde ke změně na výstupních svorkách přijímače. Pro tento případ je vhodná další varianta vyhodnocovací části, jejíž zapojení je na obr. 8. Podobně jako v předcházejícím případě je výstupní signál z kolektoru T_7 přiveden přes tvarovací obvod IO_3 na hodinový vstup monostabilního klopného obvodu IO_{4a} . Ovšem další funkce je již odlišná. V klidovém stavu je na výstupech Q1 a Q2 úroveň L. S příchodem vzestupné hrany impulsu, který je přiveden zároveň na hodinové vstupy T1 a T2 se jednak překlopí klopný obvod IO_{4a} , tj. na výstupu Q1 bude úroveň H, a jednak se úroveň vstupu D2 přenesou na výstup Q2. Na vstupu D2 v okamžiku příchodu hodinového impulsu je však úroveň L (klidová úroveň) a teprve po jisté době, která je určena časovou konstantou R_{19}, C_{15} (zpožďovací obvod) bude na vstupu D2 úroveň H. To znamená, že s příchodem prvního hodinového impulsu přejde úroveň na výstupu Q1 na H, ale úroveň na výstupu Q2 se nezmění (L). Až se nabije kondenzátor C_{15} na úroveň H, potom s příchodem druhého hodinového impulsu se přenesou úroveň H ze vstupu D2 na výstup Q2. Z výkladu vyplývá, že parazitní rušící impulsy, které přijdou v časovém intervalu mezi prvním žádaným signálem (první sérií) a okamžikem, kdy se kondenzátor nabije na úroveň H, nemohou ovlivnit úroveň na výstupu Q2.

S příchodem prvního impulsu přejde výstup Q1 na úroveň H. Od tohoto okamžiku se přes R_{17} začne nabíjet C_{14} , asi po 600 až 700 ms bude překročena prahová úroveň nulovacích vstupů R_1 a R_2 (kondenzátor C_{14} se nabije na úroveň H) a oba obvody se překlopí do klidového stavu, tj. na výstupech Q1 a Q2 bude úroveň L. Zároveň přejde na úroveň L i vstup D2 (kondenzátor C_{15} se velmi rychle vybije přes D_5 a R_{18}). To znamená, že druhý impuls musí přijít po prvním impulsu až se nabije kondenzátor C_{15} na úroveň H (asi 200 až 300 ms), ale nesmí přijít později, než se nabije kondenzátor C_{14} na úroveň H (asi 600 až 700 ms). Pokud tedy vysílač vyšle druhou sérii impulsů se zpožděním asi 500 ms po první sérii, tak se může změnit úroveň na výstupu Q2. Parazitní rušící impuls, který přijde mimo výše uvedený časový interval, nemůže úroveň na výstupu Q2 změnit.

Tímto způsobem je tedy u této varianty zapojení zaručena odolnost proti náhodným rušícím impulsům. Na rozdíl od první varianty má změna na výstupu Q2 charakter impulsu. Pokud by pro další použití byla nutná trvalá změna stavu (zapnuto—vypnuto), je nutné připojit na výstup Q2 bistabilní klopný obvod, stejně zapojený jako IO_{2b} na obr. 7. Podobně jako v předchozí variantě, tak i zde jsou výstupy Q a \bar{Q} obvodu IO_{4b} odděleny od dalších obvodů výkonovými invertory (IO_{3a}, I). Svítivé diody D_6 a D_7 zde plní funkci indikátoru stavu klopného obvodu IO_{4b} . Z výstupů D a E můžeme potom ovládat další zařízení (viz konstrukce přijímače).

Poměrně jednoduchou úpravou můžeme změnit výše popsaný jednopovelový systém na systém dvoupovelový. Pokud totiž budeme používat variantu se dvěma sériemi vstupních impulsů, potom, jak již bylo uvedeno, můžeme jednoduchou úpravou vysílače vyslat buď jednu nebo dvě série impulsů. Doplňme-li přijímač obvodem, který vyhodnotí, zda byla přijata jedna nebo dvě série impulsů, tak obdržíme dvoupovelový ovládací systém.


Dostáváme se tak ke třetí variantě, jejíž zapojení je též na obr. 8. Jak je vidět z uvedeného zapojení, obsahuje zcela nezměněnou původní variantu doplněnou o klopné obvody IO_{5a} a IO_{5b} . Vyhodnocení skutečnosti, že byly přijaty dvě série impulsů, je úplně stejné jako v předcházejícím zapojení. Pokud jsou tedy přijaty dvě série impulsů, tak na výstupu Q2 obvodu IO_{4b} se krátkodobě změní stav. Tato změna je pak indikována svítivou diodou D_6 a z výstupní svorky D můžeme odebrat řídicí impuls k dalšímu zpracování. K vyhodnocení jedné série impulsů slouží klopný obvod IO_{5a} , jehož hodinový vstup je připojen k výstupu

\bar{Q}_1 obvodu IO_{4a} , a vstup D je připojen přes zpožďovací obvod k výstupu Q2 obvodu IO_{4b} . V klidovém stavu je na výstupech Q1 a Q2 obvodu IO_{4a} úroveň H, stejná je i úroveň výstupu Q obvodu IO_{5a} . Při příjmu první série impulsů přechází výstup Q1 IO_{4a} na úroveň L. Stav obvodu IO_{5a} se nemění, neboť hodinový vstup IO_{5a} je citlivý pouze na vzestupnou hranu impulsu. Dochází-li k automatickému nulování klopných obvodů $IO_{4a,b}$ přechází výstup Q1 IO_{4a} na úroveň H. V tomto okamžiku se přenáší úroveň, která je na vstupu D obvodu IO_{5a} , na výstup tohoto obvodu. Úroveň na vstupu D obvodu IO_{5a} je právě kritériem, byla-li přijata jedna nebo dvě série impulsů. Pokud byla vyslána jenom jedna série impulsů, potom v okamžiku nulování obvodu $IO_{4a,b}$ bude na výstupu Q2 obvodu IO_{4b} úroveň H. Tato úroveň se tedy přenesou na výstup Q obvodu IO_{5a} . Zároveň se přes R_{24} začne nabíjet C_{18} . Jakmile napětí na tomto kondenzátoru dosáhne úrovně H, pak se obvod překlopí do původního stavu, takže na výstupu Q bude úroveň L. Vzestupnou hranou takto vzniklého impulsu je pak dále ovládán stav bistabilního klopného obvodu IO_{5b} . K tomu dochází vždy, je-li přijata pouze jedna série impulsů a klopný obvod IO_{5b} změní svůj stav. Změna stavu tohoto obvodu je indikována svítivou diodou D_7 .

Jiný stav nastane, jsou-li správně přijaty dvě série impulsů. V tomto okamžiku, kdy se automaticky nulují klopné obvody $IO_{4a,b}$ bude na výstupu Q2 obvodu IO_{4b} úroveň L. Tato úroveň se tedy v tomto okamžiku přenáší i na výstup Q klopného obvodu IO_{5a} . Vzhledem k tomu, že tato úroveň je na tomto výstupu i v klidovém stavu, nemění se stav IO_{5a} a tudíž ani stav IO_{5b} . Jinými slovy: při příjmu dvou sérií impulsů se nemění stav IO_{5b} . Zatímco při příjmu jedné série impulsů se stav IO_{5b} mění trvale, tak při příjmu dvojité série má změna na výstupu Q2 obvodu IO_{4b} pouze charakter impulsu. Pokud by byla pro další použití nutná trvalá změna stavu (zapnuto—vypnuto), je nutné připojit na výstup Q2 obvodu IO_{4b} další klopný obvod, zapojený stejně jako IO_{5b} .

Konstrukce přijímače

Z hlediska možných variant použití je přijímač „rozložen“ na dvě samostatné

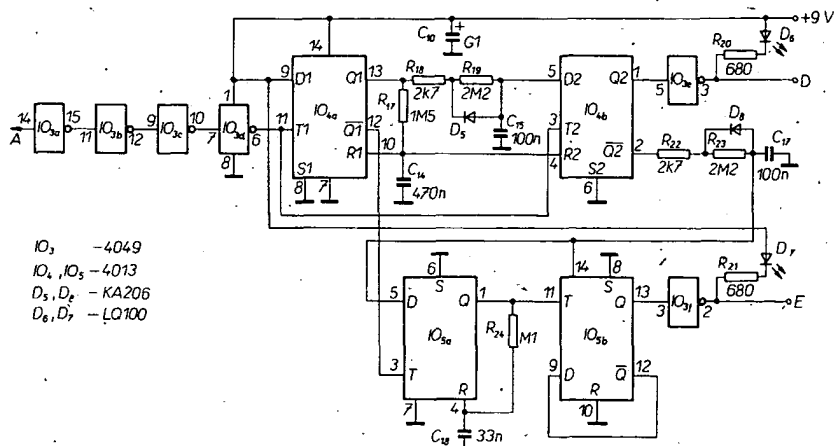



Obr. 8. Zapojení vyhodnocovací části s velkou odolností proti rušení (případně části pro dvoupovelový systém)

části. Každá z těchto částí je na samostatné desce s plošnými spoji. První částí je vlastní přijímač, jehož zapojení je na obr. 6. Deska s plošnými spoji a rozložení součástek jsou na obr. 9.



Druhá část je tvořena obvody, které tvarují výstupní impulsy z přijímače, popř. vyhodnocují počet sérií impulsů, které byly přijaty. Tato druhá část může být realizována ve dvou variantách. První varianta používá pouze jedné série impulsů. Je vhodná pro takové použití, kde vystačíme s jedním povělem a kde se nevyskytuje silné impulsní rušení. Jedná se o zapojení na obr. 7. Deska s plošnými spoji a rozložení součástek této varianty je na obr. 10.

Zapojení druhé varianty, které je na obr. 8, umožňuje dvoupovelové ovládání. Tuto variantu můžeme použít také pro jednopovelové ovládání využívající dvou sérií impulsů, které je vhodné pro místa, kde se vyskytuje impulsní rušení. V tomto případě nezapojíme IO₅ a výstup Q2 IO_{4b} propojíme se vstupem invertoru IO_{3i}.



Vlastní přijímač můžeme tedy kombinovat podle potřeby s první nebo druhou variantou vyhodnocovací části. Celý přijímač je nutné umístit do stínícího krytu (plech, kuprextit). V místech s velmi silným rušením je vhodné přijímač umístit do dvojitého stínícího krytu. Při provozu popisovaného zařízení se však ukázalo, že dvojité stínění není obvykle nutné. Pokud nebude při provozu vadit užší přijímací diagram použitých fototranzistorů, stačí použít pouze jeden. Při použití dvou fototranzistorů je nutné je navzájem od sebe odklonit. Odklon, který bude zaručovat maximálně spolehlivý provoz, je nejlépe vyzkoušet v prostoru, v němž bude infračervené dálkové ovládání použito.

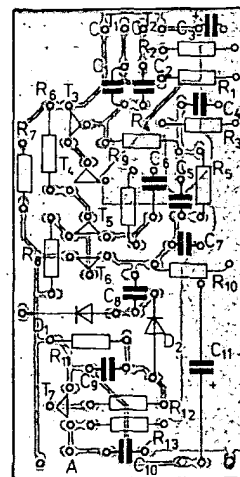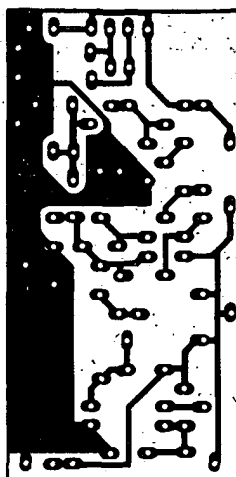

Obr. 9. Deska s plošnými spoji S205 a rozložení součástek pro základní část přijímače

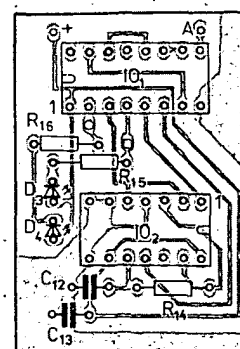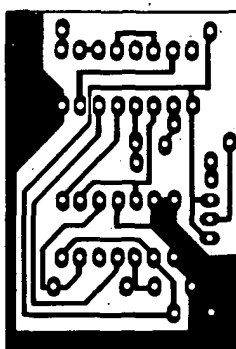

Obr. 10. Deska s plošnými spoji S206 a rozložení součástek první varianty vyhodnocovací části přijímače IC

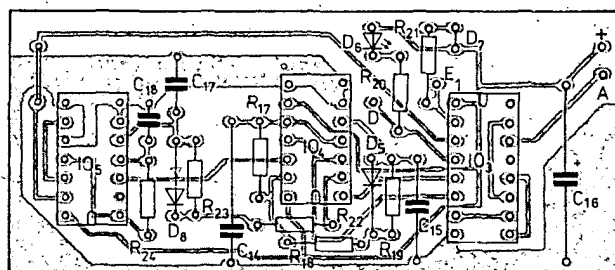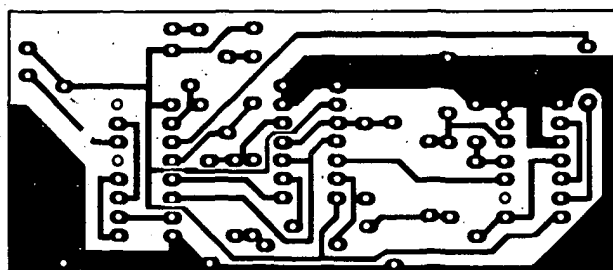

Obr. 11. Deska s plošnými spoji S207 a rozložení součástek první varianty vyhodnocovací části IC

Literatura

- [1] Jelinek, J.: Optoelektronické vazební členy. ST 7/1976.
 - [2] Schaltungbeispiele mit optoelektronische Koppler. Radio-Fernsehen Elektronik 22/1973.
 - [3] Olschewski, W.: Optokoppler für analoge Signale. Elektronik 9/1978.
 - [4] Linear Optokoppler. Elektronischschau 1/1977.
 - [5] Hodapp, M.: Optical Isolator yield benefits in many linear circuit. Electronics, březen 1976, s. 105.
- Casopisy: Radio (SSSR), Elektor 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982; Radio-Fernsehen-Elektronik 1980, 1981, 1982; Funkamateur 1981, 1982; Elektronischschau 1978, 1982; Funkschau 1977, 1981, 1982; Elektronik 1978, Firemní literatura Valvo, National Semiconductor, Telefunken, Siemens, RFT, TESLA.

